




## TEORIA (4 puntu)

- (2) 1.- Irudiko zirkuituaren transferentzia funtzioa zehaztu,  
 $v_o = f(v_i)$ , SW etengailua zabalik dagoenean.


$$I_+ = 0 \rightarrow I_{R_2} = 0 \rightarrow V_+ = V_i$$

Birrelükadura negatiboa  $\rightarrow V_- = V_+ = V_i$
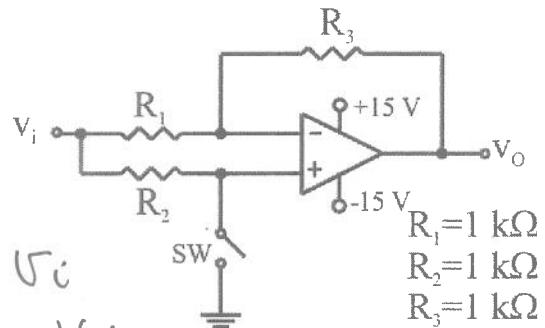
$$\rightarrow I_{R_1} = 0 \rightarrow I_{R_3} = 0 \rightarrow V_o = V_i$$



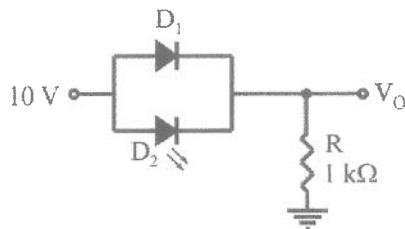Ondoko zirkuituan D1 diodoa siliziozko da ( $V_f = 0,7\text{ V}$ ), eta D2 diodoa LED motakoa da ( $V_f = 2\text{ V}$ ).



D1 zuzenekoan jartzen ja;  
 $V_{f,D1} = 0,7\text{ V} < V_{f,D2} (2\text{ V})$   
D2 etenduruan geratzen ja


- (1) 2.- Kalkulatu  $v_o$  tentsioaren balioa.

$$V_o = 10 - 0,7 = 9,3\text{ V}$$

- (1) 3.- Adierazi D1 eta D2 diodoen egoerak. D1 ON; ZUZENKOAN  
D2 OFF; ETENDURAUX


Zirkuitu artezgailu batean, 220 V/15 V-eko transformagailu bat, diodo-zubi bat eta 10 kΩ-eko erresistentzia bat ditugu.

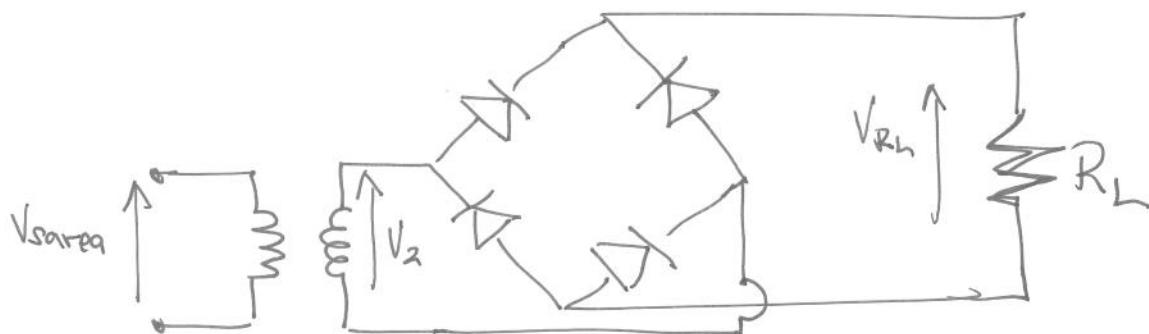- (1) 4.- Uhin osoko zirkuitu artezgailua marraztu.



Transformagailuaren primarioa sareko tentsioarekin elikatzen bada (220 V, 50 Hz), ...

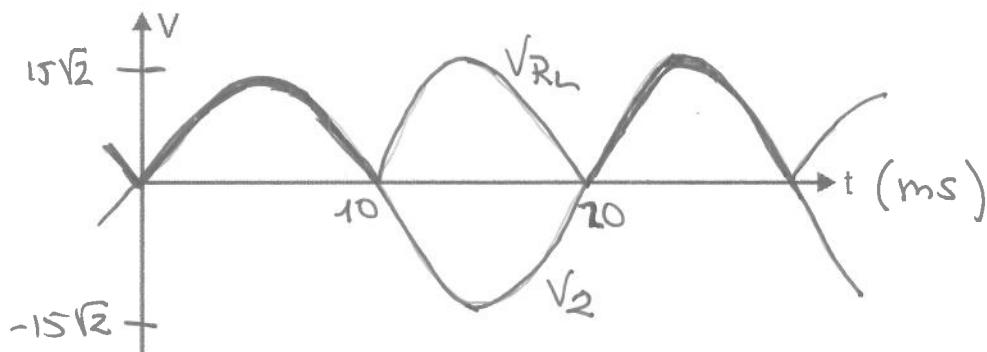- (1) 5.- ... sekundarioan eta erresistentzian agertzen diren tentsioak marraztu itzazu.



- (1) 6.- Zein da erresistentzian agertzen den gehieneko tentsioa? (Suposatu diodoak idealak direla)

$$V_{max} = 15\sqrt{2} = 21,21 \text{ V}$$


220 V-eko argi baten piztura kontrolatzeko, irudiko zirkuitua erabiltzea planteatzen da. Bertan transistoreak etengailu moduan lan egiten du.

- Transistorea siliziozkoa da eta  $\beta = 200$  da.
- $v_i$  sarrerako tentsioaren balioa 0 edo 12 V-koa da.
- Errelea aktibatzeko 80 mA-ko korronte bat aplikatu behar zaio.

- (2) 7.-  $R_B$ -ren gehienezko balioa transistoreak egoki lan egin dezan.

$$I_B = \frac{12V - 0,7V}{R_B} \geq \frac{I_C}{\beta} = \frac{80 \text{ mA}}{200} = 400 \mu\text{A}$$

$$R_B \leq 28,3 \text{ k}\Omega$$

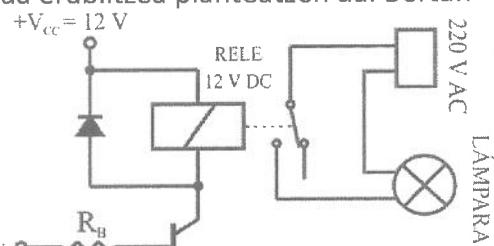

- (1) 8.-  $v_i$  sarrerako tentsioaren balioa 0 V denean, zein lan gune edo zonaldean egongo da transistorea?

Transistorea ETENDURAN egongo da.

$$|I_{DSS}| = 10 \text{ mA} \text{ eta } |V_{GSoff}| = 3 \text{ V dituen p kanaleko JFETa dugu.}$$

- (1) 9.- Zein da  $V_{GSoff}$ -en zeinua? ? Kanabkooa  $\Rightarrow V_{GSoff} > 0$ , positiboa

$$|V_{GS}| = 1,5 \text{ V tentsio bat aplikatzen badugu, (ikurra aurreko atalaren erantzunetik gehitu)}$$

- (1) 10.- JFETa asetasunean sartzen deneko  $V_{DS}$  tentsioaren balioa kalkulatu ( $V_{DSsat}$ ).


$$V_{DSsat} = V_{GS} - V_{GSoff} = 1,5 \text{ V} - 3 \text{ V} = -1,5 \text{ V}$$

- (1) 11.-  $V_{DS} = 3$  V den tensio bat ezarrita, zein da transistorearen drainetik sartzen den  $I_D$  korrontearen balioa?

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_{GSOFF}} \right)^2 = -10 \text{ mA} \cdot \left( 1 - \frac{1,5}{3} \right)^2 = -2,5 \text{ mA}$$


---

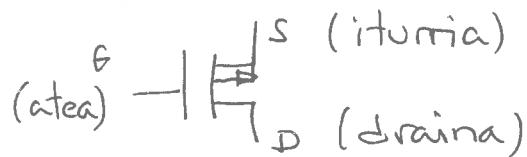- (1) 12.- P kanaleko urritze MOSFET baten ikurra marraztu. Terminalen izena adierazi.




$f(A, B, C) = \bar{A} + BC$  funtzi logikoa bakarrik NAND ate logikoak erabiliz lortu nahi da.

- (1) 13.- NAND eragiketak besterik ez duen f-ren adierazpen logikoa lor ezazu.


$$f = \bar{A} + B \cdot C = \overline{\bar{A} \cdot \overline{B \cdot C}} = \overline{\bar{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}$$

- (1) 14.- Dagokion zirkuitua marraztu.

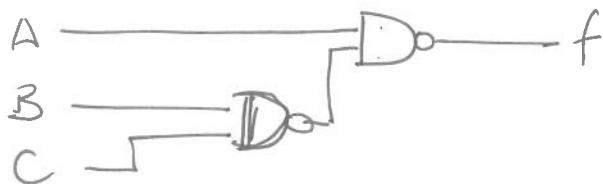

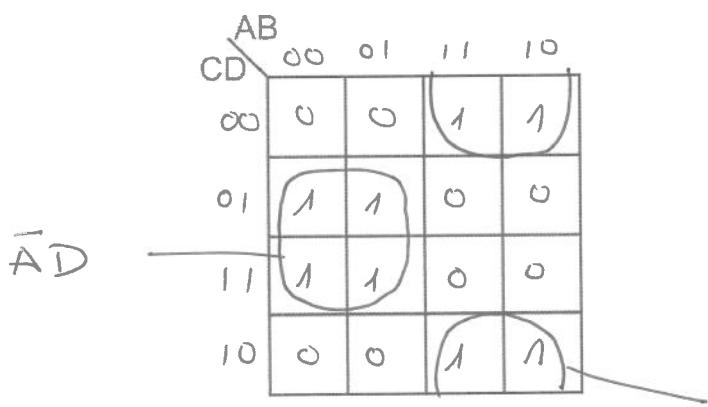- (2) 15.- Karnaugh-en diagrama erabiliz ondorengo funtzi logikoa simplifikatu.

$$f(A, B, C, D) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D}$$




$$f = A\bar{D} + \bar{A}D$$

edo

$$f = A \oplus D$$

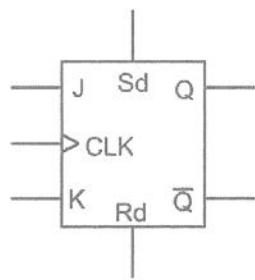
(1) 16.- Irudian marraztutako flip-floperako osatu ondorengo egiazko taula:



Sarrerak					Irteerak	
Sd	Rd	CLK	J	K	$Q_{n+1}$	$\bar{Q}_{n+1}$
0	1	X	X	X	0	1
1	0	X	X	X	1	0
0	0	f	0	0	$Q_n$	$\bar{Q}_n$
0	0	f	0	1	0	1
0	0	f	1	0	1	0
0	0	f	1	1	$\bar{Q}_n$	$Q_n$

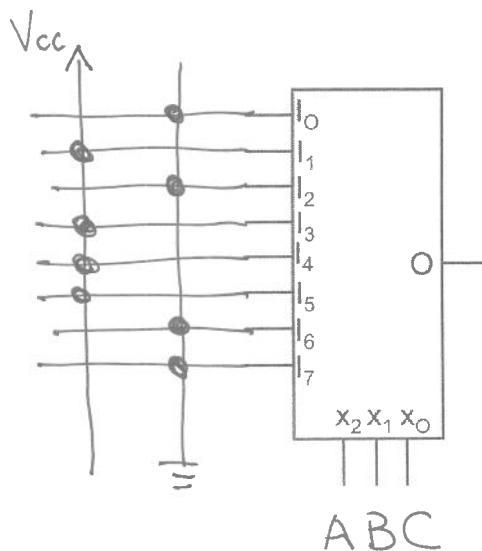(1) 17.- Ondoko hiru aldagaiko funtzio logikoa 8:1 multiplexore bat dela medio lor ezazu.

$$f(A, B, C) = \bar{A} \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C$$



A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0



1. deitura/1er apellido	Titulazioa/Titulación Industria Teknologien Ingeniaritzako Gradua	
2. deitura/2º apellido	Ikasgai/Asignatura Elektronika Orokorra	
Izena/Nombre	Data/Fecha 2014ko urtarrilaren 10a	
Ikasturtea/Curso 3.	Taldea/Grupo	Kalifikazioa/Calificación

## PROBLEMAK (6 puntu)

### 1. PROBLEMA (2 puntu)

Ondoko zirkuituaren transistorean  $\beta = 100$ , eta transistorea siliziozkoa da. Kalkulatu:

a)  $R_B = 500 \text{ k}\Omega$  denean:

$$I_B = 15,5 \mu\text{A}$$

$$I_C = 1,55 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 6,88 \text{ V}$$

Zein lan-gunetan dago polarizatuta transistorea? AKTIBOAN

b)  $R_B = 50 \text{ k}\Omega$  denean:


$$I_B = 87,1 \mu\text{A}$$

$$I_C = 4,86 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 0,2 \text{ V}$$

Zein lan-gunetan dago polarizatuta transistorea? ASESTASUNGAN

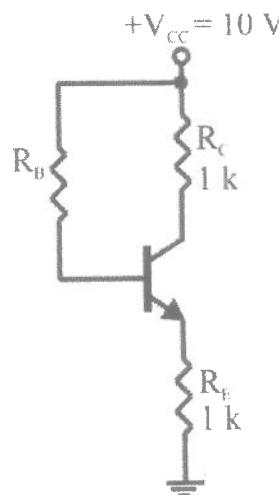c) Proposatu  $R_B$  erresistentziaren balio bat, transistorea etenduran jartzeko.



$$R_B \cdot I_B + 0,7 \text{ V} + 1 \text{ k}\Omega \cdot I_E = 10 \text{ V}$$

$$I_E = I_C + I_B ; \text{ AKTIBOAN } I_C = \beta \cdot I_B$$

a)  $R_B = 50 \text{ k}\Omega$ ; AKTIBOAN suposatu:

$$I_B = \frac{10 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{500 \text{ k} + 101 \text{ k}} = 15,5 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 1,55 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 10 \text{ V} - 1 \text{ k}\Omega \cdot I_C - 1 \text{ k}\Omega \cdot I_E = 6,88 \text{ V}$$

b)  $R_B = 50 \text{ k}\Omega$ . AKTIBOAN dagoela suposatu:

$$I_B = 62 \mu\text{A} ; I_C = 6,2 \text{ mA} ; V_{CE} = -2,46 \text{ V} \quad \text{EZIN BIZKOIA}$$


ASESTASUNGAN dago transistorea  $\rightarrow V_{CE} = 0,2 \text{ V}$

$$\left. \begin{array}{l} 50 \text{ k}\Omega \cdot I_B + 0,7 \text{ V} + 1 \text{ k}\Omega \cdot I_E = 10 \text{ V} \\ 1 \text{ k}\Omega \cdot I_C + 0,2 \text{ V} + 1 \text{ k}\Omega \cdot I_E = 10 \text{ V} \\ I_B + I_C = I_E \end{array} \right\} \rightarrow \begin{array}{l} I_B = 87,1 \mu\text{A} \\ I_C = 4,86 \text{ mA} \\ I_E = 4,94 \text{ mA} \end{array}$$

c) Etenduran  $I_B = 0$ ;  $\underline{\underline{R_B = \infty}}$
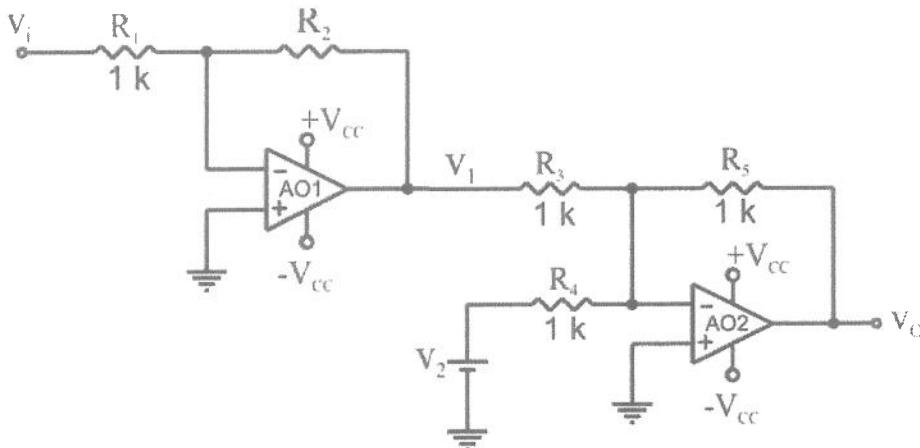
## 2. PROBLEMA (2 puntu)

Ondoko irudiaren amplifikadore operazionalak idealak dira eta haien elikadura  $\pm V_{cc} = \pm 15$  V da.



Sarrerako tensioaren ( $V_i$ ) eta irteerako tensioaren ( $V_o$ ) arteko erlazioa honako hau da:

$$V_o = 10 \cdot V_i - 1 \text{ (volt)}$$

Zera eskatzen da:

- a) Zehaztu zeintzuk diren AO1 amplifikadore operazionalaren zirkuituaren konfigurazioa eta AO2 amplifikadore operazionalaren zirkuituaren konfigurazioa.

*AO1: Amplifikadore alderantztailea*

*AO2: Batutzaike alderantztailea*

- b) Kalkulatu  $V_1$  tentsioa,  $V_1$  sarrerako tentsioaren eta  $R_2$  erresistentziaren balioaren funtziogisa.

$$V_1 = -\frac{R_2}{1k\Omega} V_i$$

- c) Kalkulatu  $V_o$ ,  $V_1$  eta  $V_2$  tentsioen funtziogisa.

$$V_o = -V_1 - V_2$$

$$V_o = \frac{R_2}{1k\Omega} \cdot V_i - V_2$$

- d) Zehaztu  $R_2$  erresistentziaren balioa eta  $V_2$  tentsio-iturriaren balioa, zirkuitu osoak gorago emandako transferentzia-funtzioa izan dezan ( $V_o = 10 \cdot V_i - 1$ ).

$$R_2 = 10 k\Omega$$

$$V_2 = 1 V$$

- e) Kalkulatu  $V_o$  irteerako tentsioaren balioa  $V_i = 1,6$  V denean, kontuan hartuz bi amplifikadore operazionalen irteerako tentsioek ezin dutela operazionalen elikatze tartea gainditu, hau da,  $\pm 15$  V.


$$V_o = 14 V$$

$$V_i = 1,6 V \rightarrow V_1 = -10 V_i = -16 V \quad \underline{\text{EZINETZKOA}}$$

$$V_1 = -15 V \rightarrow V_o = -(-15) - 1 = 14 V.$$
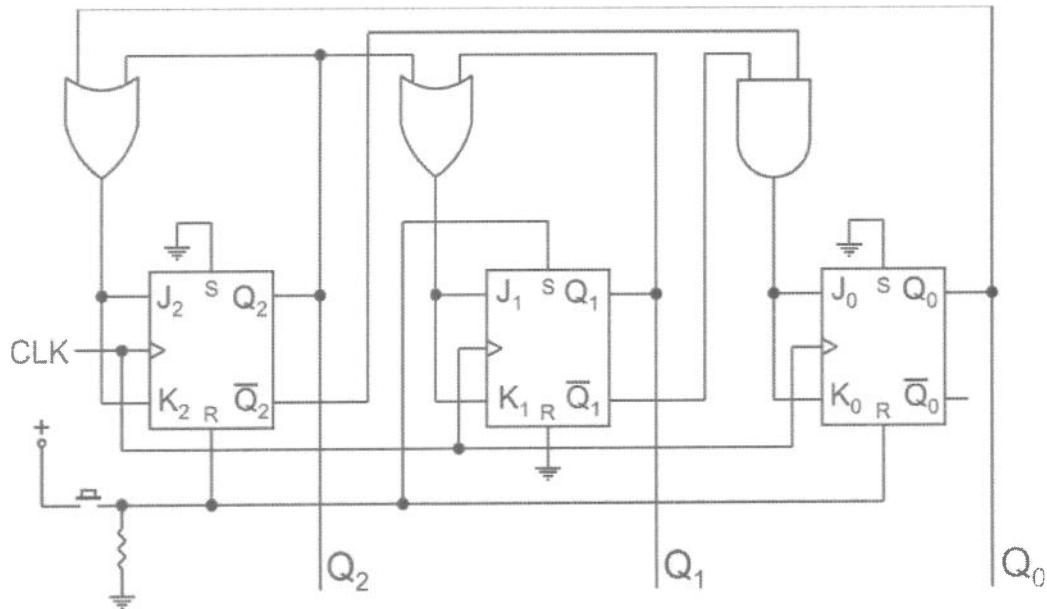
### 3. PROBLEMA (2 puntu)

Ondoko irudiaren zirkuitu zekuentziala kontuan hartuz:



1.- Flip-floopen sarreren funtziok logikoak adierazi,  $Q_0$ ,  $Q_1$  eta  $Q_2$  irteeren funtziogisa.

$$J_0 = K_0 = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2}$$

$$J_1 = K_1 = Q_0 + Q_2$$

$$J_2 = K_2 = Q_0 + Q_1$$


2º.- Aurreko adierazpenetik hasita, ondoko taula bete.

Hasieran (0 unean) kontadorea  $Q_2=0$ ,  $Q_1=1$ ,  $Q_0=0$  egoeran jartzen dugu.

Balio horiekin  $J_0$ ,  $K_0$ ,  $J_1$ ,  $K_1$ ,  $J_2$  eta  $K_2$  sarrerak kalkulatu, eta horien bidez hurrengo uneeko  $Q_0$ ,  $Q_1$  eta  $Q_2$  kalkulatu (1 unea); berdin jokatu hurrengo uneekin (2, 3,...) taula osatzeko.

Unea	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$J_2 = K_2$	$J_1 = K_1$	$J_0 = K_0$
0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1
2	0	0	1	1	0	1
3	1	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1	0
5	0	0	0	0	0	1
6	0	0	1	1	0	1
7	1	0	0	1	1	0

3.- Osatu ondoko denbora-diagrama:

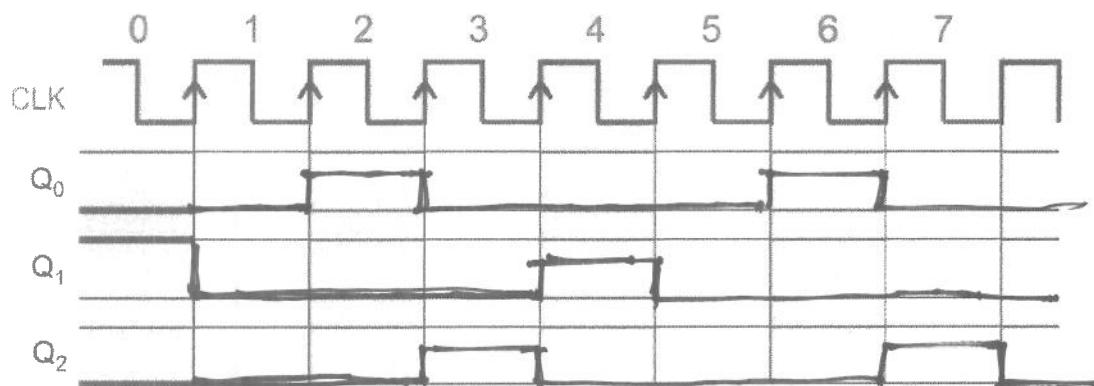

4º.- Zein da kontadorearen modulua?

Q<sub>0</sub>, Q<sub>1</sub> eta Q<sub>2</sub> irteerek hiru biteko zenbaki bitar bat osatzen badute (Q<sub>0</sub> pisu gutxieneko bita da eta Q<sub>2</sub> pisu handieneko bita da), zein da kontadoreak jarraitzen dion egoeren sekuentzia, zenbaki hamartarrez adierazita?

Modulua = 4

Sekuentzia = 2, 0, 1, 4

5º.- Zer gertatuko litzateke kontadorea, hasieran, Q<sub>2</sub>=0, Q<sub>1</sub>=1, Q<sub>0</sub>=1 egoeran jarriko bagenu?

<u>Q<sub>2</sub></u>	<u>Q<sub>1</sub></u>	<u>Q<sub>0</sub></u>	<u>T<sub>2</sub></u>	<u>T<sub>1</sub></u>	<u>T<sub>0</sub></u>	<u>egoera</u>
0	1	1	1	1	0	3
1	0	1	1	1	0	5
0	1	1	1	1	0	3
1	0	1	1	1	0	5
;						

3-5 sekuentzia ziklikoan sartzen  
dugu kontadorea.