


1. deitura/1er apellido	Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial
2. deitura/2º apellido	Ikasgala/Asignatura ELECTRÓNICA GENERAL
Izena/Nombre	Data/Fecha
SOLUCIÓN	24 junio 2015
Ikasturtea/Curso	Kalifikazioa/Calificación
3º	

TEORÍA (4 puntos)

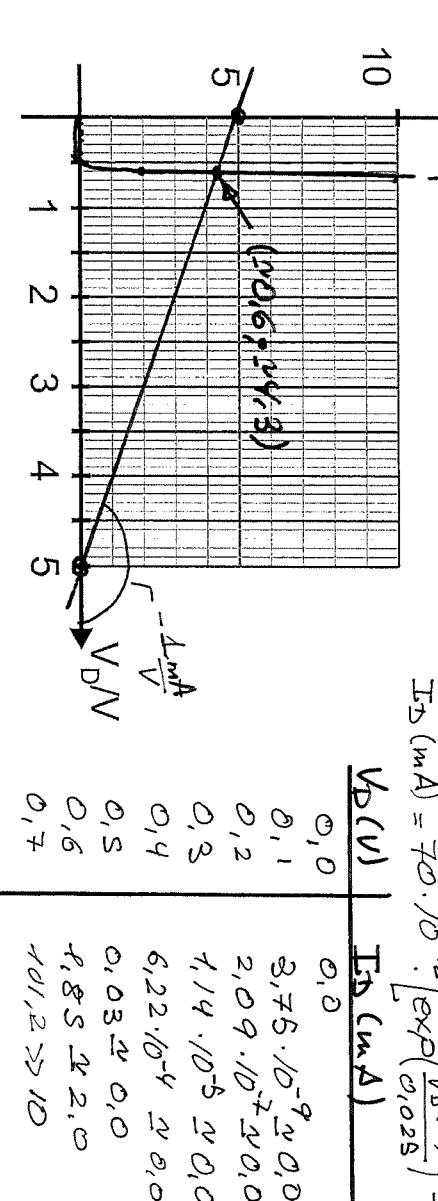- (1) 1.-Dibujar sobre los ejes dibujados la curva característica de un diodo con 70 E-15 A de corriente inversa de saturación ($V_T = 25\text{mV}$ y $\eta = 1$)

$$I_S = I_0 \cdot 10^{15} \text{ A} = 70 \cdot 10^{-12} \text{ mA}$$

$$I_D (\text{mA}) = 70 \cdot 10^{-12} \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D (\text{V})}{0,025}\right) - 1 \right]$$




- (1) 2.-El diodo de la pregunta anterior se utiliza para realizar el siguiente circuito. Dibujar la recta de carga del circuito sobre la gráfica anterior

$$V_S = R_L \cdot I_D + V_D \rightarrow I_D = \frac{V_S}{R_L} - \frac{1}{R_L} \cdot V_D$$

$$I_D (\text{mA}) = 5 - V_D (\text{V})$$
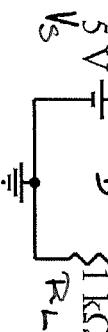
$$\left. \begin{array}{l} I_D = 0 \text{ mA} \\ V_D = 0 \text{ V} \end{array} \right\} \rightarrow I_D = 5 \text{ mA}$$




- (1) 3.-Calcular gráficamente sobre la característica del punto 1 el punto de trabajo del diodo

Es punto de intersección de la recta con la curva
($V_D \approx 0,6 \text{ V}$, $I_D \approx 4,3 \text{ mA}$)

- (1) 4.-En qué regiones de funcionamiento del transistor podemos aplicar la siguiente expresión?

$$I_C = \frac{\beta}{\beta + 1} I_E \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} I_C = \beta I_E \\ I_E = I_C / \beta \end{array} \right. \text{ únicamente en la región activa.}$$

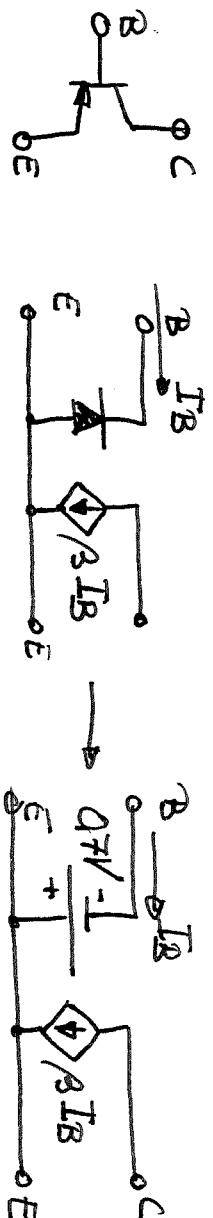
- (1) 5.-Dibuja el equivalente eléctrico (con componentes discretos) de un transistor pnp trabajando en la zona activa.



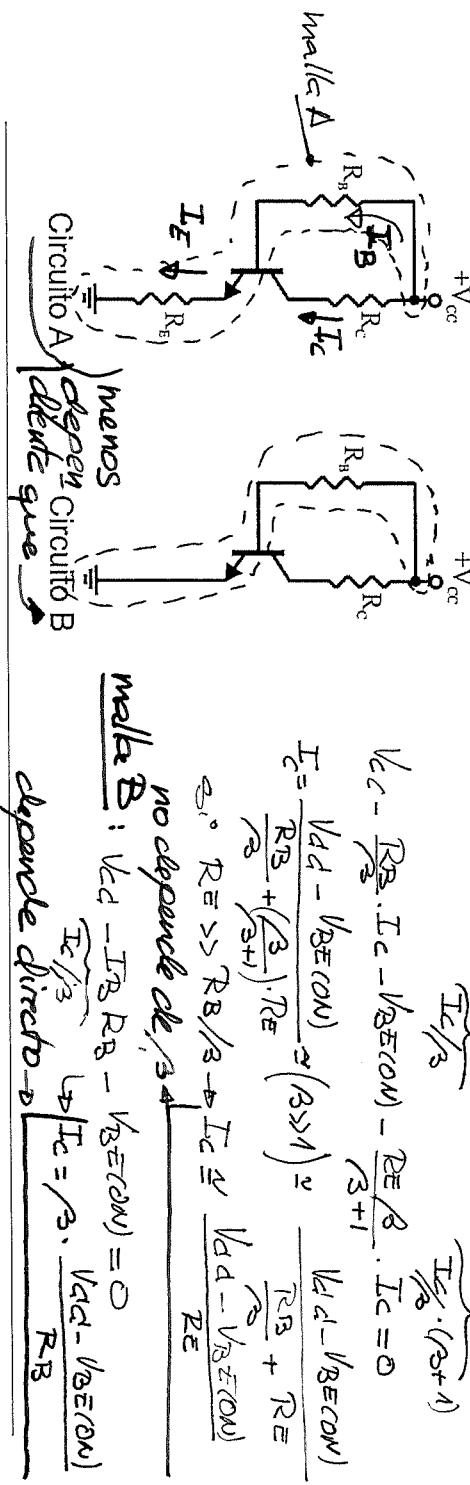
(2) 6.- Justifica que circuito es más estable frente a las variaciones de β , es decir, en cuál de los dos circuitos la corriente de colector varía menos cuando varía β .

$$\underline{\text{malla A}} : V_{cc} - R_B \cdot I_B - V_{BE(on)} - R_E \cdot I_E = 0$$


$$\underline{\text{malla B}} : \frac{I_E}{\beta} \cdot (1 + \beta) - R_E \cdot I_E = 0$$



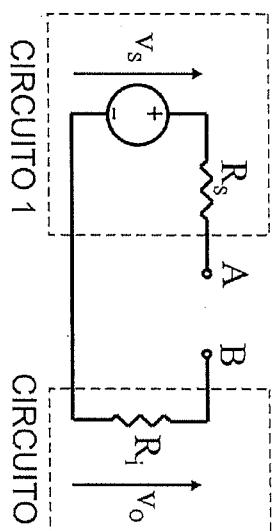(2) 7.- Tal y como indica la figura, se pretenden adaptar las impedancias de dos circuitos evitando los efectos de carga. El primer circuito viene representado por su tensión de salida V_s y su resistencia de salida R_s . El segundo circuito viene representado por su resistencia de entrada R_i . Se ha comprobado que R_s es muchísimo mayor que R_i , por lo que la tensión V_o será muy inferior a V_s si se unen directamente los puntos A y B. Basándose en un AO, ¿qué circuito colocarías entre A y B de forma que $V_s = V_o$? Dibújalo.




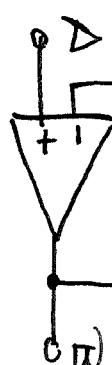Un AmpOp configurado como seguidor de tensión.



(2) 8.- Con respecto al dispositivo de la figura, indicar qué afirmaciones son correctas:

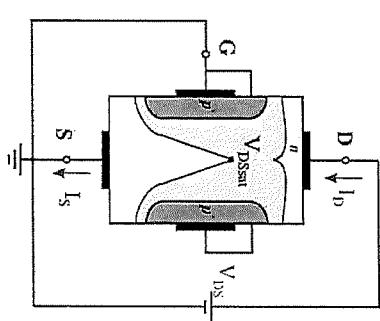- a) El dispositivo es un JFET de canal p.
- b) El dispositivo está polarizado en la región óhmica o lineal de funcionamiento.
- c) Si V_{ds} varía ligeramente, I_D prácticamente no varía.
Si V_{GS} se hace muy negativo, I_D aumenta.
- d) Nunca funcionará porque $V_{GS} = 0$
- e) La corriente que circula por el dispositivo es nula
La tensión V_{DSS} es la misma que V_{GSOFF} por ser $V_{GS} = 0$.
- f) La corriente I_D por el canal es nula por estar dicho canal cerrado



ambas porque están en la región de saturación

Se pretende desarrollar la función XOR exclusivamente con puertas NAND.

(2) 9.-Tabla de la verdad de la puerta XOR y de la puerta NAND


XOR		
A	B	O
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND		
A	B	O
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(1) 10.- Expressar la operación XOR utilizando únicamente operaciones NAND.

$$XOR \rightarrow A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B} = (\bar{A}B) \cdot (\bar{A}\bar{B})$$

(1) 11.- Dibujar el circuito

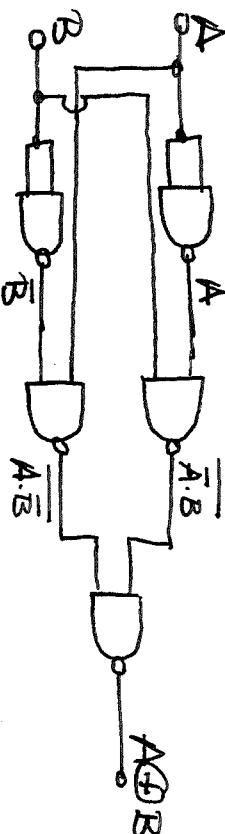

(2) 12.- Utilizando los postulados y teoremas del álgebra de Boole, obtener la forma canónica o estándar de *suma de productos* de la función Z

$$\begin{aligned} Z &= (a+b+c+d)(\bar{a}+\bar{b}) = (a+b+c+d) \cdot \bar{a} \cdot \bar{b} = \\ &= \cancel{a} \cdot \cancel{b} \cdot \cancel{b} + \cancel{a} \cdot \cancel{b} \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot d = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot d = \\ &= \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c \cdot (d + \bar{d}) + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c \cdot (c + \bar{c}) \bar{d} = \cancel{\bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c \cdot d} + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c \cdot \bar{d} + \\ &+ \cancel{\bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c \cdot \bar{d}} + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c \cdot d + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c \cdot \bar{d} + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} \end{aligned}$$

(2) 13.- En la siguiente tabla de un flip flop RS síncrono se han cometido algunos errores. ¿Cuáles son? Corregirlos

$$R = reset \rightarrow Q_{t+1} \text{ a } 0$$

$$S = set \rightarrow Q_{t+1} \text{ a } 1$$

CLK	R	S	Q_{t+1}	\bar{Q}_{t+1}
0	X	x	Q_t	\bar{Q}_t
1	0	0	Q_t	\bar{Q}_t
1	1	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	1	0	1


CLK	R	S	Q_{t+1}	\bar{Q}_{t+1}
0	X	x	Q_t	\bar{Q}_t
1	0	0	Q_t	\bar{Q}_t
1	1	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	1	0	1

- (1) 14.- Obtener un flip-flop tipo T a partir de uno JK. Rellenar la tabla de la verdad de ambos flip-flops.

$\textcircled{1}$	J	K	Q_{n+1}
	0	0	Q_n
	0	1	0
	1	0	1
$\textcircled{2}$	1	1	\bar{Q}_n

$\textcircled{1}$	T	Q_{n+1}
	0	Q_n
1		\bar{Q}_n

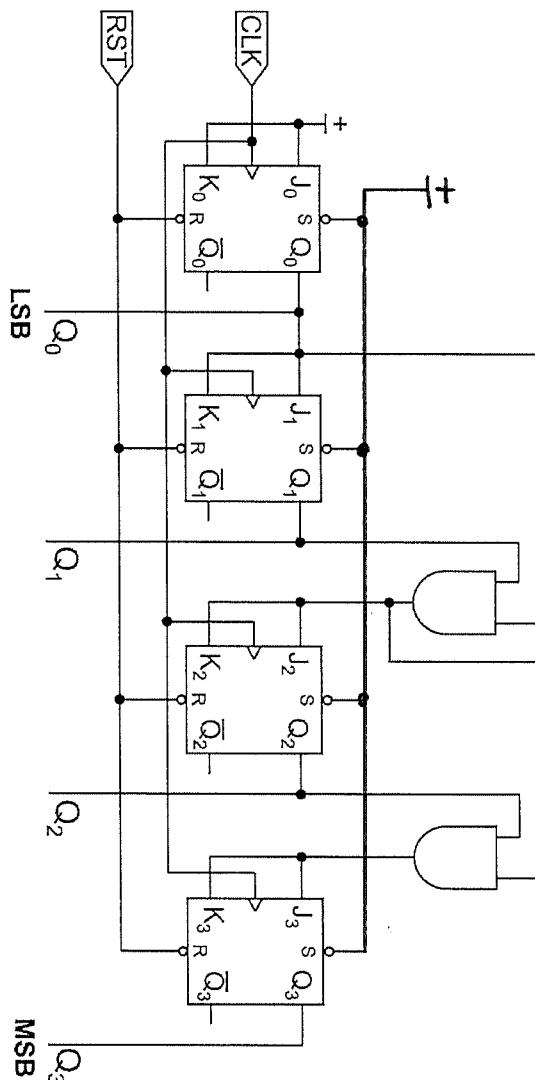La figura muestra el esquema de un contador binario síncrono:



- (1) 15.- ¿En qué estado se inicia la cuenta del contador al activar la señal de reset (RST)?

$$Q_0 \quad Q_1 \quad Q_2 \quad Q_3 \rightarrow 0 \text{ decimal}$$

- (1) 16.- ¿Con qué valor se activa la señal de reset (RST)?

Se activa por nivel bajo $\Rightarrow R = 0$

- (1) 17.- ¿Cuál es el módulo del contador?

Z_5 un contador binario para de $4^6 = 16$ módulo 16 (ver tabla entradas)

- (1) 18.- Conectar correctamente las señales de set que aparecen sin conectar en el circuito.

Hay que entregar que se activan $\Rightarrow S_1 = 1$


- (1) 19.- Modificar el circuito para que la cuenta se inicie en el estado 2 (decimal).

$$Q_0 \quad Q_1 \quad Q_2 \quad Q_3$$

$$0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \rightarrow 2 \text{ decimal}$$

$$\Rightarrow R_0 = 0 \quad R_1 = 1 \quad R_2 = 0 \quad R_3 = 0 \rightarrow \text{nueva linea } RST \\ S_0 = 1 \quad S_1 = 0 \quad S_2 = 1 \quad S_3 = 1 \quad \text{(ver esquema aparte)}$$

	estado	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	$J-K_3$	$J-K_2$	$J-K_1$	$J-K_0$	Decimal
inicio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
	2	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	3	0	0	1	1	0	1	1	1	3
	4	0	1	0	0	0	0	0	1	4
	5	0	1	0	1	0	0	1	1	5
	6	0	1	1	0	0	0	0	1	6
	7	0	1	1	1	1	1	1	1	7
	8	1	0	0	0	0	0	0	1	8
	9	1	0	0	1	0	0	1	1	9
	10	1	0	1	0	0	0	0	1	10
	11	1	0	1	1	0	1	1	1	11
	12	1	1	0	0	0	0	0	1	12
	13	1	1	0	1	0	0	1	1	13
	14	1	1	1	0	0	0	0	1	14
	15	1	1	1	1	1	1	1	1	15
reinicio	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	17	0	0	0	1	0	0	1	1	1
	18	0	0	1	0	0	0	0	1	2

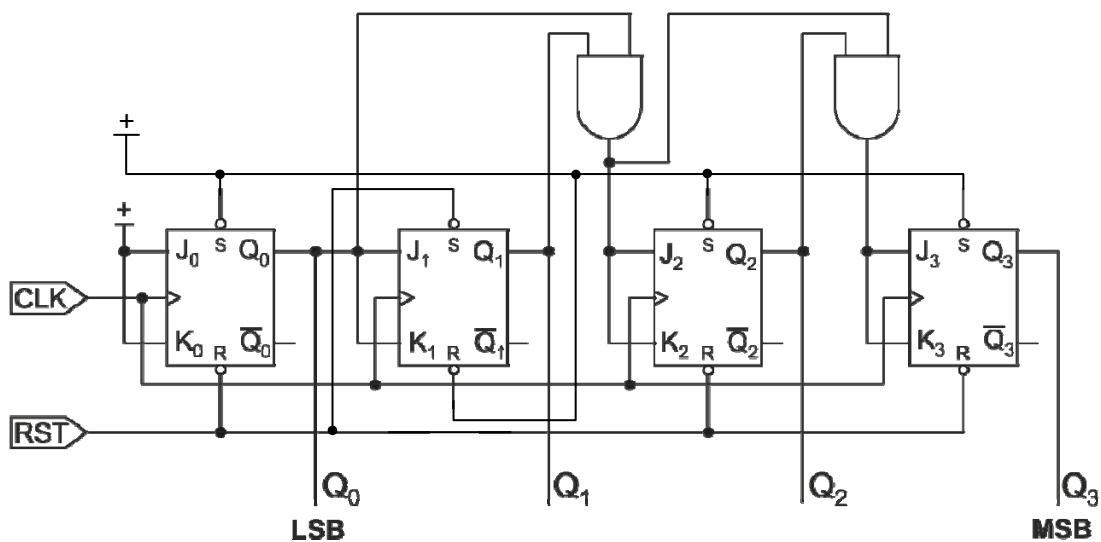

1. deitura/1er apellido	Titulazioa/Titulación
2. deitura/2º apellido	Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial
Izena/Nombre	Ikasgaila/Asignatura ELECTRÓNICA
Izena/Nombre	GENERAL
Izena/Nombre	Data/Fecha 24 de junio de 2015
Izena/Nombre	Kalifikazioa/Calificación


SOLUCIÓN

PROBLEMAS (6 puntos)

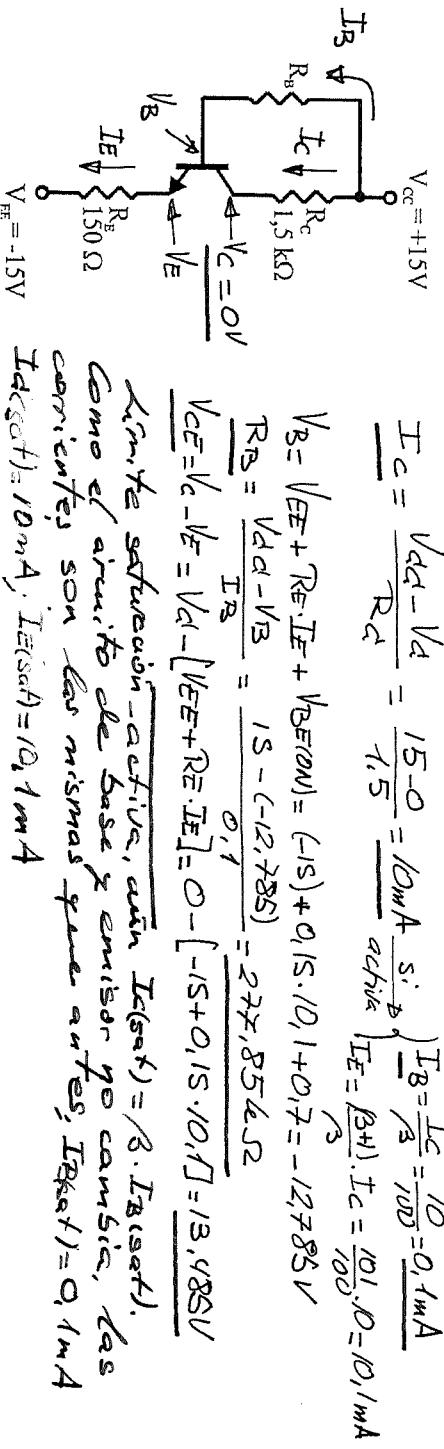PROBLEMA 1. (2 puntos)

En el circuito de la figura (alimentación doble ± 15 V) el transistor es de silicio y tiene una $\beta = 100$.

$$V_{CISat} = 0,2 \text{ V y } V_{BSat} = 0,7 \text{ V}$$



Se desea una polarización tal que la tensión en el colector $V_C = 0$ V. Calcular:

$$I_C = 10 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 13,485 \text{ V}$$

$$R_B = 277,85 \text{ k}\Omega$$

¿En qué zona de trabajo se encuentra el transistor? en activa, $V_E > V_{BE(sat)}$

+ $I_B > I_B(sat)$

- b) Partiendo del diseño anterior, calcular el nuevo valor de R_C para llevar el punto de polarización del transistor al límite entre las regiones activa y de saturación (se cumplen las condiciones de funcionamiento de ambas regiones):

$$I_C = 10 \text{ mA}$$

$$I_B = 0,1 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 0,2 \text{ V (es dato)}$$

$$V_C = R_C \cdot I_C(sat) - V_{BE(sat)} - R_E \cdot I_E(sat) = V_{EE}$$

$$R_C = \frac{V_C - V_{BE(sat)} - R_E \cdot I_E(sat) - V_{EE}}{I_C(sat)} = \frac{15 - 0,2 - 0,15 \cdot 10,1 - (-15)}{10} = 2,83 \text{ k}\Omega$$


- c) Si el transistor del apartado b) se cambia por otro con $\beta = 200$, ¿en qué zona de trabajo pasa a funcionar el nuevo transistor? Justificar la respuesta.

Está en saturación, no es que de la frontera
Saturación activa → Saturación forzada o sobreestimada

$$I_B > \frac{I_C(sat)}{3}$$

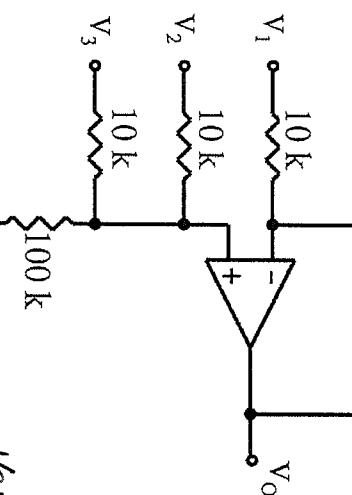PROBLEMA 2. (2 puntos)

En el circuito que se muestra a continuación, el amplificador operacional está alimentado con alimentación $\pm V_{CC} = \pm 10$ V. La salida de dicho operacional queda también limitada por dicho margen de alimentación.



Ver hoja aparte

Se pide:

- Obtener la función de transferencia del circuito, que relaciona la tensión a la salida del amplificador operacional (V_o) con las señales de voltaje a la entrada del circuito (V_1 , V_2 y V_3):

$$V_o = f(V_1, V_2, V_3)$$


$$V_o = 5.24 \cdot (V_2 + V_3 - 1.9 V_1)$$

- Configurar las entradas del circuito, conectando V_i ($i=1, 2$ ó 3) a tierra, a V_{CC} o dejando la entrada sin conectar (circuito abierto), para transformar el circuito anterior en los siguientes circuitos:

- Circuito sumador, en el que la función de transferencia se puede expresar como: $V_o = f(V_2 + V_3)$


Determinar la función de transferencia del circuito.
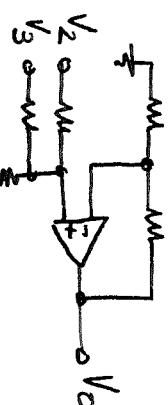
$$\frac{V_o}{V_2 + V_3} \rightarrow \frac{V_o}{V_2} + \frac{V_o}{V_3} = 1$$



- Circuito restador (o amplificador diferencial), en el que la función de transferencia se puede expresar como: $V_o = f(V_2 - V_1)$

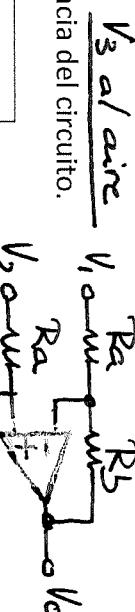Determinar la función de transferencia del circuito.



$$V_o = 10 (V_2 - V_1)$$

Queda como un diferencial $\rightarrow V_o = \frac{R_b}{R_a} (V_2 - V_1)$

- En el circuito de la figura las entradas V_2 y V_3 se conectan a tierra, y en la entrada V_1 se aplica una señal triangular de 1 kHz de frecuencia, 3 V de amplitud pico-pico ($3 V_{pp}$) y componente continua nula.

Dibujar en una gráfica la señal V_1 a la entrada del circuito y la señal V_o a la salida del circuito

$$\text{con } V_2 = V_3 = 0 \text{ V} \quad V_o = -10 V_1$$

para encontrar la función de transferencia podemos suponer cada una de las entradas funcionando sola y el resto a cero, obtener así la salida deseada para ella. Repetir con cada entrada, y luego sumar las salidas así obtenidas. Esto se llama superposición:

$$V_1: V_2 = V_3 = 0V$$

$$V_{(-)} = V_{(+)} = 0V$$



$$\begin{aligned} V_1 &= V_3 = 0V; V_2 \\ &\quad \text{I}_{(-)} = V_{(-)} - R_F \cdot I_1 = 0 - \frac{R_F}{R_1} \cdot V_1 \quad | \quad V_1 = -10V \\ &\quad I_1 = \frac{V_1 - V_{(-)}}{R_1} = \frac{V_1}{R_1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_1 &= V_3 = 0V; V_2 \\ &\quad \text{I}_{(-)} = V_{(-)} = \frac{R_{3114}}{R_2 + R_{3114}} \cdot V_2 = \frac{9.1}{10 + 9.1} \cdot V_2 = 0.476 V_2 \\ &\quad V_{(+)}, V_{(-)} = V_{(+)}, R_F \cdot I_2 \\ &\quad V_{(+)}, V_{(-)} = V_{(+)}, R_F \cdot I_2 = V_{(+)}, R_F \cdot \frac{V_{(-)}}{R_1} = 0.476 V_2 \\ &\quad V_{(+)}, V_{(-)} = V_{(+)}, R_F \cdot \frac{100 \cdot 10}{10 + 9.1} = 9.142 \\ &\quad V_2 = 0.476 V_2 + 100 \cdot 0.0476 V_2 = 5.24 V_2 \\ &\quad I_2 = \frac{V_{(-)}}{R_1} = \frac{0.476}{10} V_2 = 0.0476 V_2 \end{aligned}$$

Para el caso ($V_1 = V_2 = 0V$; V_3), el circuito es igual que el anterior

$$V_{(+)}, V_3 = 5.24 \cdot V_3$$

$$\Delta \text{h}r V_0 = V_{(+)}, V_0 + V_{(+)}, V_3 = -10V_1 + 5.24V_2 + 5.24V_3 = -10V_1 + 5.24(V_2 + V_3) =$$

$$= 5.24 \cdot (V_2 + V_3 - 1.9 \cdot V_1) \rightarrow V_0 = 5.24 (V_2 + V_3 - 1.9 \cdot V_1)$$

Triangular de $3V_{PP} \times f = 1 \text{ kHz} \rightarrow T = 10^{-3} \text{ s} = 1 \text{ ms} = 1000 \mu\text{s}$


$$V_0 = -10 \cdot V_1$$

cuando $V_1 = 0V \rightarrow V_0 = 0V$

$$V_0(\text{sat}) = 10V \quad \text{si } V_1 = +1.5V \rightarrow V_0 = -15V$$

$$-1.5V \quad \text{si } V_1 = -1.5V \rightarrow V_0 = +15V$$

Impulso se sativa a $\pm 10V$

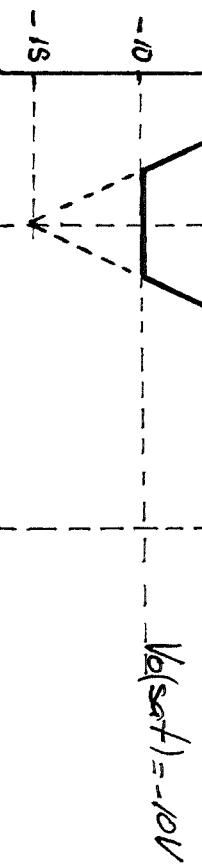


PROBLEMA 3. (2 puntos)

Se desea diseñar el circuito digital de control de un reactor químico. Dicho reactor tiene 4 sensores, el primero detecta si la puerta del reactor está cerrada y los otros 3 son sensores de temperatura.

Cuando la puerta del reactor está abierta la variable digital A=1. Las salidas digitales B, C y D adoptan 2 niveles de tensión bien diferenciados, según que la temperatura sea menor o mayor e igual que t₁, t₂ y t₃ respectivamente (siendo t₁<t₂<t₃). B= 1 cuando Temperatura $\geq t_1$, C=1 cuando Temperatura $\geq t_2$ y D=1 cuando Temperatura $\geq t_3$. Y cero en los casos contrarios.

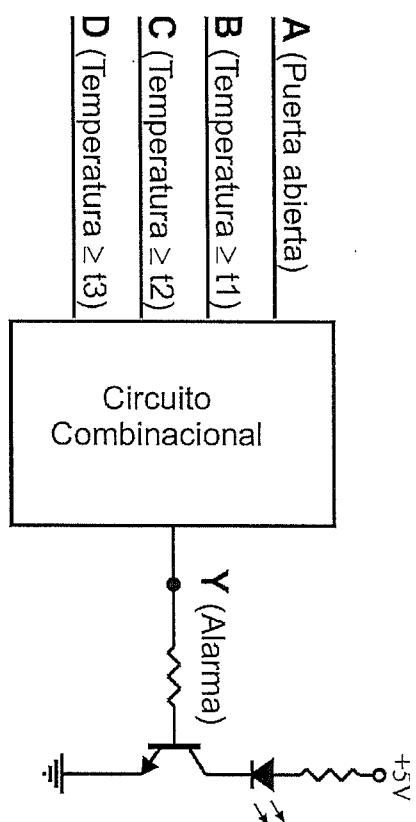En la figura siguiente se representa de forma esquemática el sistema.



Hay que diseñar el Circuito Lógico con estos 4 interruptores como entradas, de manera que la alarma sea activada cuando se presente cualquiera de las siguientes condiciones:

- La puerta del reactor está abierta
- Cuando la temperatura está comprendida entre t₁ y t₂ o es igual o superior a t₃.

Cuando una de las combinaciones es imposible se representará con una "X" pudiéndose elegir el valor de 0 o de 1 según convenga en la simplificación.

1º.- Escribir la tabla de la verdad del sistema:

A	B	C	D	Y
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X

2º.- Escribir la función Y como producto de sumas estándar:

3º.- Simplificar por Karnaugh.

4º.- Dibujar el circuito eléctrico con puertas lógicas.

5º.- Dibujar el circuito eléctrico sólo con puertas NAND de sólo 2 entradas

6º.- Realizar el circuito eléctrico con un multiplexor 8:1

Soluciones en hojas separadas

3-1

	X0	X1	X2		Oa	Ob		
	A	B	C	D	Ya	Yb	Yc	Yd
I0a = A	0	0	0	0	0	0	0	0
I0b = A	1	0	0	0	0	1	1	1
I1a = 1	0	1	0	0	1	1	1	1
I1b = 1	1	1	0	0	1	1	1	1
I2a = 1	0	0	1	0	x	x	1	0
I2b = A	1	0	1	0	x	1	1	1
I3a = A	0	1	1	0	0	0	0	0
I3b = A	1	1	1	0	1	1	1	1
I4a = 1	0	0	0	1	x	x	1	0
I4b = A	1	0	0	1	x	1	1	1
I5a = 1	0	1	0	1	x	x	1	0
I5b = A	1	1	0	1	x	1	1	1
I6a = 1	0	0	1	1	x	x	1	0
I6b = A	1	0	1	1	x	1	1	1
I7a = 1	0	1	1	1	1	1	1	1
I7b = 1	1	1	1	1	1	1	1	1

Si la puerta se queda abierta ($A=1 \rightarrow Y=1$)

Si la temperatura es $t_1 > t_3$ ($D=1$ pero $C=1 \wedge B=1$ también)

$Y=1$
 Si la temperatura $t_1 \leq t < t_2$ ($B=1 \wedge C=D=0$) $Y=1$
 $C=1$ con $B=0 \wedge D=1$ con $B \wedge C$ valores distintos de 1 son combinaciones no posibles (al ser $t_1 < t_2 < t_3$).

La tabla de verdad con estos condicionantes, suponiendo que las combinaciones no posibles son X , independientemente de lo que pasa a la puerta (A) es la columna Y_a .
 Y_b es la columna en la cual se ha puesto la condición de que la puerta se active siempre que la puerta esté abierta, independientemente de lo que pase con B, C y D.
 Y_c y Y_d son equivalentes, o indistintas, para los apartados 2 y 3 \rightarrow Da el mismo resultado.

Tarea el apartado 6 se han analizado dos columnas más.
 Y_c (Oa del multiplicador) supone que hay que activar la alarma porque la puerta se quedó abierta, $t_2 > t_3$, $t_1 < t_2$, o bien da alarma por malfuncionamiento de los sensores (no combinación posible B,C,D) pasando los X a 1.

Y_d (Ob del multiplicador) supone la puerta abierta, $t_2 > t_3$, $t_1 < t_2$, y hace caso omiso al malfuncionamiento de los sensores, pasando X a 0.

3-2

Hay fijarse cuando es cero la salida. Esto es igual en el caso Y_A como en el Y_B

$$Y = (A+B+C+D) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+D)$$

3-3

AB	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	X	X	1	1
11	X	1	1	1
10	X	0	X	1

caso Y_A

$$Y_A = A + D + (B \cdot \bar{C})$$

AB	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	X	X	1	1
11	X	1	1	1
10	X	0	1	1

caso Y_B



$$Y_B = (A+B) \cdot (A+\bar{C}+D)$$

Simplificación de producto de sumas

$$\underline{3-4} \quad \text{De } Y_A = \underline{A+D+(B \cdot \bar{C})} = \underline{\bar{A} \cdot \bar{D} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}} =$$

$$= \underline{\bar{A} \cdot \bar{D}} \cdot \underline{\bar{B} \cdot \bar{C}}$$

[2 NAND] [1 NAND]

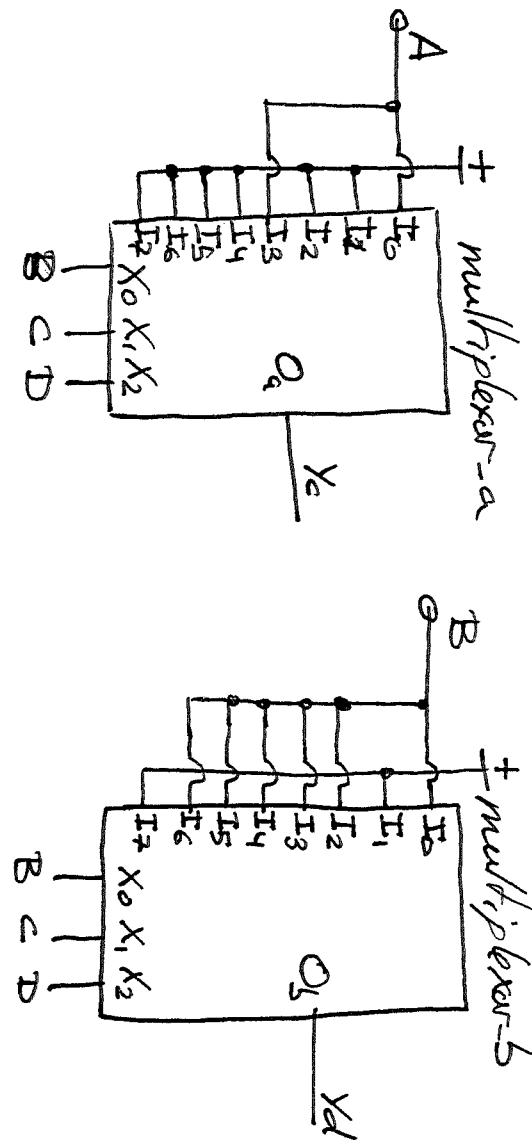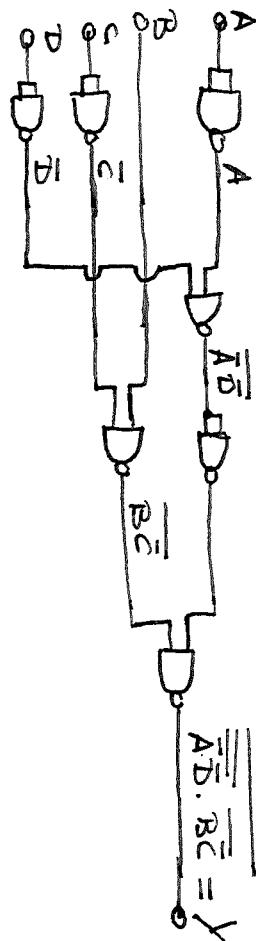

3-6 Dependiendo de el valor que le damos a last!

fara hacer agrupaciones de 0's ambas tablas son equivalentes.
usare una para cada tipo de operacion.