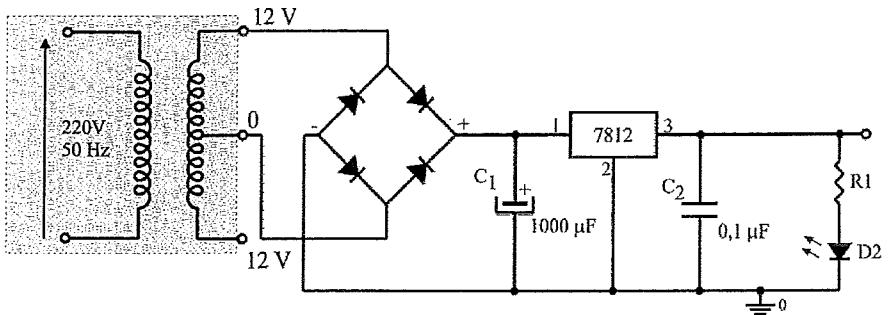




## **TEORIA (4 puntu)**


Ondoan elikadura-iturri baten zirkuitua erakusten da. Zirkuitu horretako diodoak siliziozkoak dira, eta atalase tentsioa 0,7 V da.



- (1) 1.- Kalkulatu tentsio-erregulatzailearen sarreran agertzen den tentsioaren balio maximoa (1 puntuua).

$$12V \cdot \sqrt{2} - 2 \cdot 0,7V = 15,57V$$

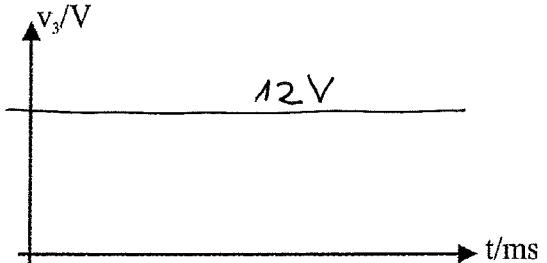- (1) 2.- Tentsio-erregulatzailearen irteeran (3 puntu) agertzen den tentsioa marraztu, gutxi gorabehera, kotak ezarri.




- (1) 3.- Kalkulatu R1 erresistentziaren balioa, D2 diodoaren bidez 20 mA-ko korronte bat pasarazteko (suposatu LED diodoaren atalase tentsioa 2 V dela).

$$12V = I_D \cdot R_1 + V_{DS} \quad \xrightarrow{\text{approx}} \quad R_1 = 500 \Omega$$

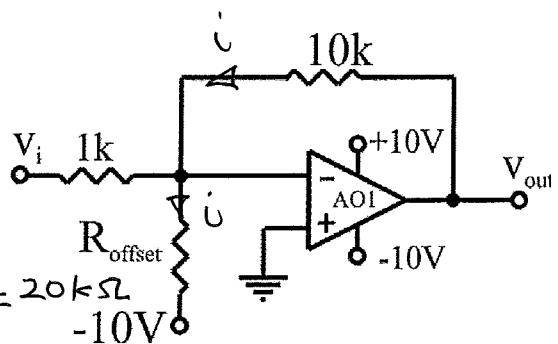- (1) 4.- Kalkulatu irudiaren zirkuituan agertzen den  $R_{\text{offset}}$  erresistentziaren balioa, honako baldintza hau betetzeko:

$$V_{out} = -10 V_i + 5 V$$


$$V_i = 0 \Rightarrow i = \frac{V_{out}}{10k\Omega} = \frac{10V}{R_{offset}}$$



- (2) 5.- Polimetro bat erabiliz eta ondoko zirkuituan batere aldaketarik ez eginez (hau da, zirkuitua polimetroaren zundekin bakarrik adierazten diren puntuetan ukitzen: A, B, ..., F), Q1 transistorearen korronte-irabazia ( $\beta$ ) kalkulatu nahi dugu.


Adierazi zein neurketa mota egin behar diren ( $\Omega$ ,  $V_{AC}$ ,  $V_{DC}$ ,  $I_{AC}$ ,  $I_{DC}$ , jarraitutasuna), eta polimetroaren zundak zein puntutan kokatu beharko ditugun. Arrazoitu nola kalkulatu  $\beta$ -ren balioa, neurketa horiek erabiliz.

Funtzioaren hautagailua	Zunda gorria	Zunda beltza	Neurketa
$V_{FC}$	C	B	$V_C - V_B$
$V_{DC}$	F	C	$V_F - V_C$

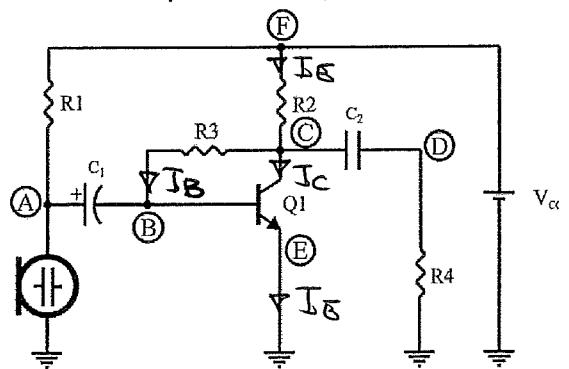

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{I_E - I_B}{I_B} = \frac{\frac{V_{FC}}{R_2} - \frac{V_{CB}}{R_3}}{\frac{V_{CB}}{R_3}}$$

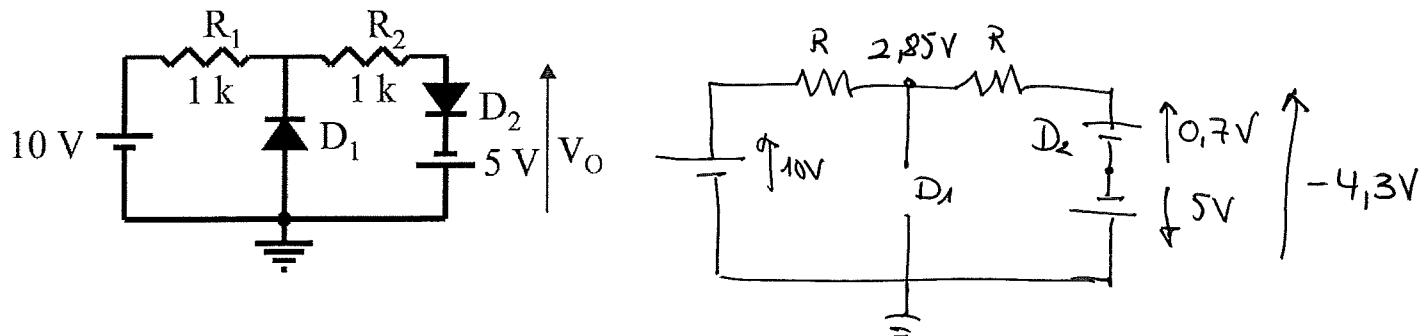Ondoko zirkuituan diodoak siliziozkoak dira, eta atalase tentsioa  $V_\gamma = 0,7$  V da.




(1) 6.- Adierazi  $D_1$  eta  $D_2$  diodoen egoerak.  $D_1 : OFF ; D_2 : ON$

(2) 7.- Kalkulatu  $v_o$  tentsioaren balioa.  $V_o = -5V + V_\gamma = -4,3V$

Ondoko irudiaren zirkuitua n-kanaleko JFET bat polarizatzeko erabiltzen da. JFET horretan  $I_{DSS} = 10$  mA eta  $|V_{GSoff}| = 3$  V betetzen da.

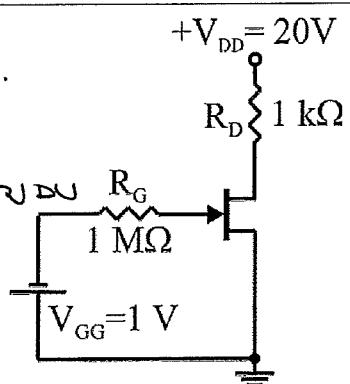(1) 8.- Zein da transistorearen bidez pasatzen den drainaren korrontearren balioa ( $I_D$ )?  $V_{GS} = -1V > V_{GSoff} (-3V) \rightarrow$  ERROIA TU DU PASASUNA SUPOSATUR:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GSoff}}\right)^2 = 10\text{mA} \cdot \left(1 - \frac{-1}{-3}\right)^2 = 4,4\text{mA}$$



(1) 9.- Kalkulatu  $V_{DS}$  tentsioaren balioa.


$$V_{DSAT} = V_{GS} - V_{GSoff} = 2V$$

$$V_{DS} = 20V - I_D \cdot R_D = 15,6V > V_{DSAT}$$


(1) 10.- Zein lan-gunetan dago polarizatuta transistorea? Arrazoitu.

ASETASUNENAK DAGO TRANSISTOREA

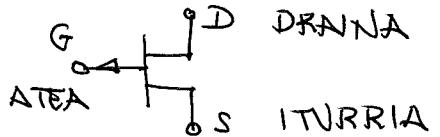- (1) 11.- Marraztu p-kanaleko JFET baten ikurra, terminalen izenak adieraziz.



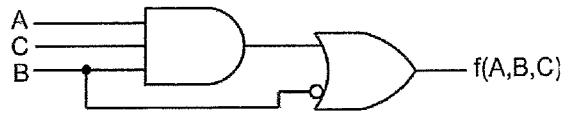Irudian agertzen den zirkuituaren funtziogoa gauzatu nahi dugu bi sarrerako NAND ateaak bakarrik erabiliz.





- (1) 12.- Bi aldagai logikoko NAND eragiketak bakarrik dituen funtziogoa lortu.

$$f = A \cdot BC + \overline{B} = \overline{\overline{ABC} + \overline{B}} = \overline{\overline{ABC} \cdot \overline{B}} = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{C} \cdot \overline{B}}$$

ERL:  $f = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{C} \cdot \overline{B}}$

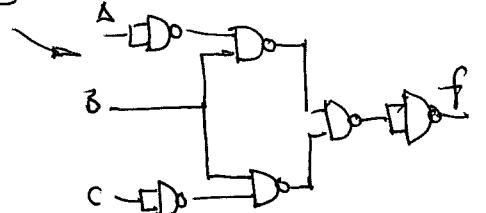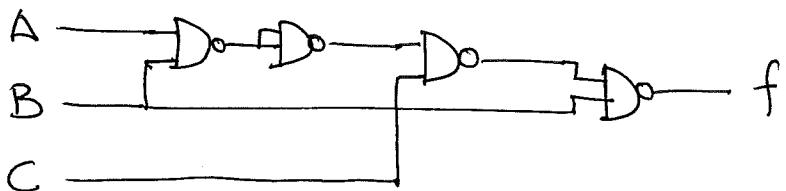- (1) 13.- Marraztu dagokion zirkuitu logikoa.




- (2) 14.- Simplifikatu ondoko funtziogoa, erakusten den Karnaugh-en taula erabiliz.

$$f(A, B, C, D) = ACD + \overline{AD} + BD + AD + \overline{BD}$$

		AB	00	01	11	10
		CD	00	01	11	10
			1	0	0	1
		01	1	1	1	1
		11	1	1	1	1
		10	1	0	0	1

$$f = \overline{B} + D$$

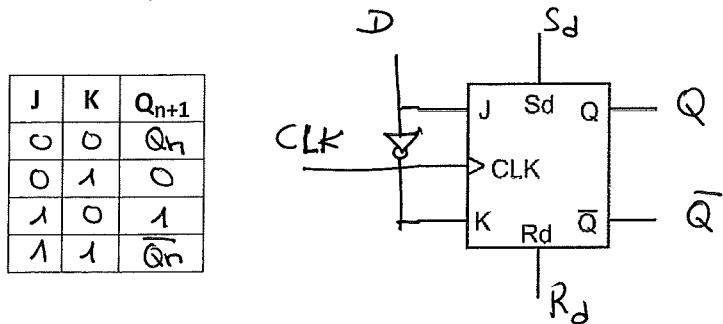
- (1) 15.- D motako flip-flop bat lortu, JK motako beste bat erabiliz. Biegonkor bion egia-taulak bete.



D	Q_{n+1}
0	0
1	1

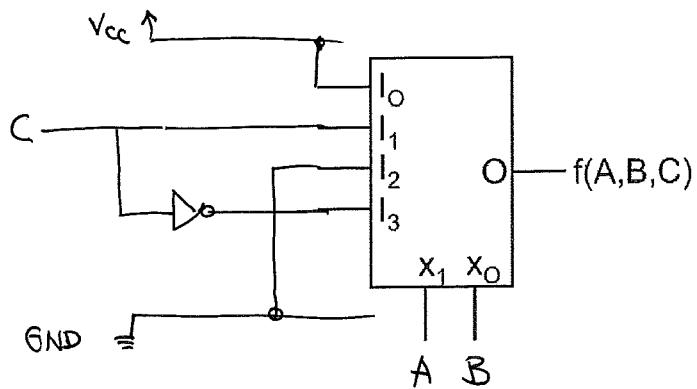- (1) 16.- Gauzatu hiru aldagai logikoko ondoko funtzio logikoa, 4:1 multiplexadore bat erabiliz.

$$f(A, B, C) = AB\bar{C} + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}C$$




X <sub>1</sub>	X <sub>0</sub>	A	B	C	f
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0

$\left. \begin{matrix} f=1 \\ f=C \\ f=0 \\ f=\bar{C} \end{matrix} \right\}$

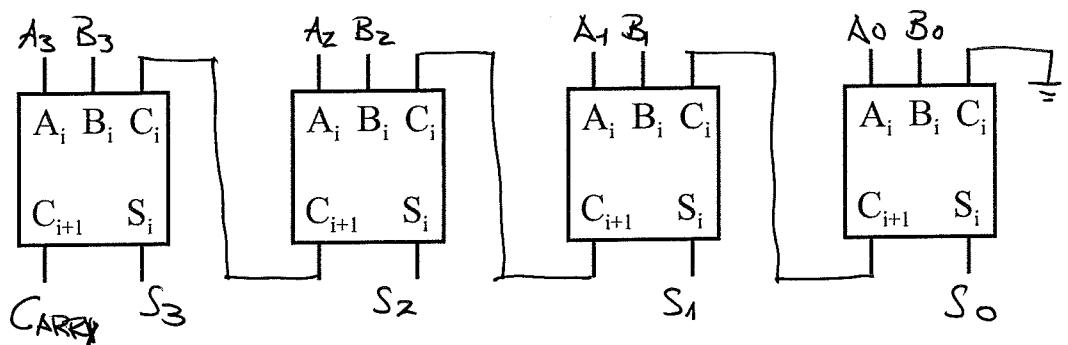- (1) 17.- A (A<sub>3</sub>A<sub>2</sub>A<sub>1</sub>A<sub>0</sub>) eta B (B<sub>3</sub>B<sub>2</sub>B<sub>1</sub>B<sub>0</sub>) zenbaki bitarrak batu nahi ditugu, lau batutzaile oso (FULL ADDER) dituen zirkuitu konbinazional baten bidez.

Lau batutzaile osoak egokи 4 biteko batutzaile bat osa dezaten, sarrerako seinale logikoak (A<sub>3</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>1</sub>, A<sub>0</sub>, B<sub>3</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>1</sub>, B<sub>0</sub>) eta irteerak (S<sub>3</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>1</sub>, S<sub>0</sub>, Carry) ondo adieraziz:





1. deitura/1er apellido	Titulazioa/Titulación Industria Teknologien Ingeniaritzako Gradua	
2. deitura/2º apellido	Ikasgaila/Asignatura <b>ELEKTRONIKA</b> <b>OROKORRA</b>	
Izena/Nombre	Data/Fecha <b>2015eko urtarrilaren 14a</b>	
Ikasturtea/Curso	Taldea/Grupo	Kalifikazioa/Calificación
3.		

## PROBLEMAK (6 puntu)

### 1. Problema (2 puntu)

Irudiko zirkuituan, transistorean  $\beta = 100$  eta siliziozkoa da.

Transistorean  $V_{CE} = 5 \text{ V}$  izatea lortu nahi bada, kalkulatu:

$$I_B = 35,2 \mu\text{A}$$

$$I_C = 3,52 \text{ mA}$$

$$V_B = 4,25 \text{ V}$$

$$R_2 = 35,5 \text{ k}\Omega$$

Zein lan-gunetan dago polarizatuta transistorea? LAN-GUNDEAK AKTIBOAN


b) Orain,  $R_2$  erresistentziaren balioa  $R_2 = 1\text{k}\Omega$ -era aldatzen bada, lortu lan puntu berria:

$$I_B = 0 \text{ mA}$$

$$I_C = 0 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 12 \text{ V}$$

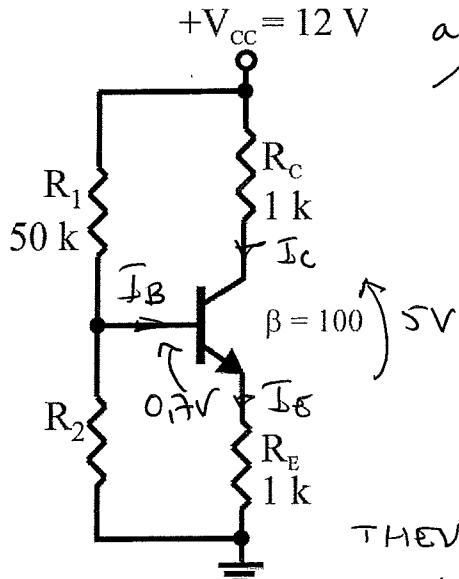Zein lan-gunetan dago polarizatuta transistorea orain? ETENDURAN



$$a) I_C \cdot 1\text{k}\Omega + I_C \frac{\beta}{\beta+1} \cdot 1\text{k}\Omega = 12\text{V} - 5\text{V}$$

$$I_C = \frac{7\text{V}}{1\text{k}\Omega + \frac{\beta}{\beta+1} 1\text{k}\Omega} = 3,52 \text{ mA}$$

$$I_E = 3,55 \text{ mA}$$

$$V_B = 3,55 \text{ V} + 0,7 \text{ V} = 4,25 \text{ V}$$

THEVENIN:



$$12\text{V} \cdot \frac{R_2}{50\text{k} + R_2} - I_B \cdot \frac{50\text{k} \cdot R_2}{50\text{k} + R_2} = 4,25\text{V}$$

$$R_2 = 35,5 \text{ k}\Omega$$


$$b) V_{TH\max} = 12\text{V} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12\text{V} \cdot \frac{1\text{k}}{51\text{k}} = 235\text{mV}$$

$235\text{mV} < V_T \rightarrow \text{ETENDURAN}$
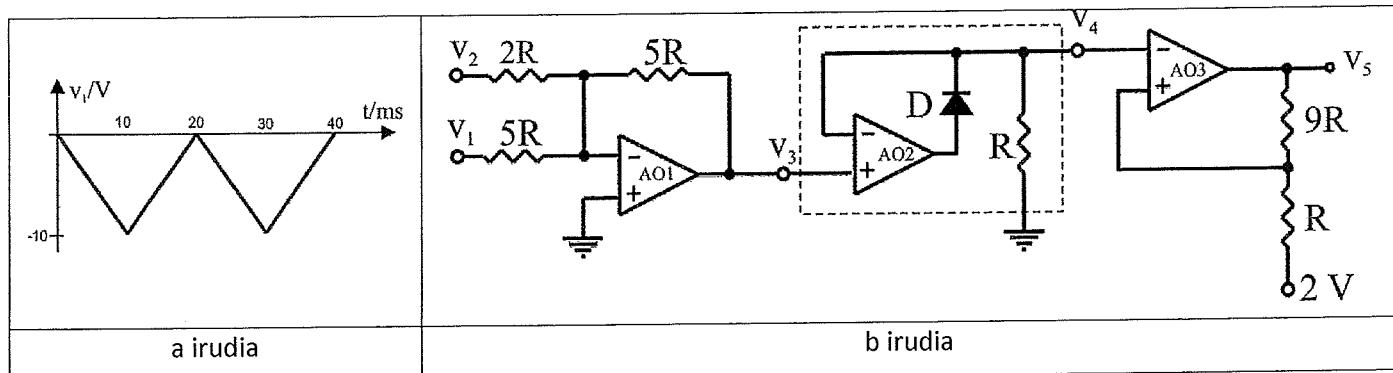
## 2. PROBLEMA (2 puntu)

Irudiko amplifikadore operacional guztiak idealak dira eta  $\pm V_{CC} = \pm 12$  V-eko tentsioekin elikatzen dira.

$V_2$  2 V-eko tentsio jarraitua da. Sarrerako tentsioa,  $V_1$ , a irudian erakusten da.




Honako hau eskatzen da:

- a) Lortu  $V_3$ -ren adierazpena

$V_1$  eta  $V_2$  tentsioen funtziogisa.

$$V_3 = - (V_1 + \frac{5}{2}V_2)$$

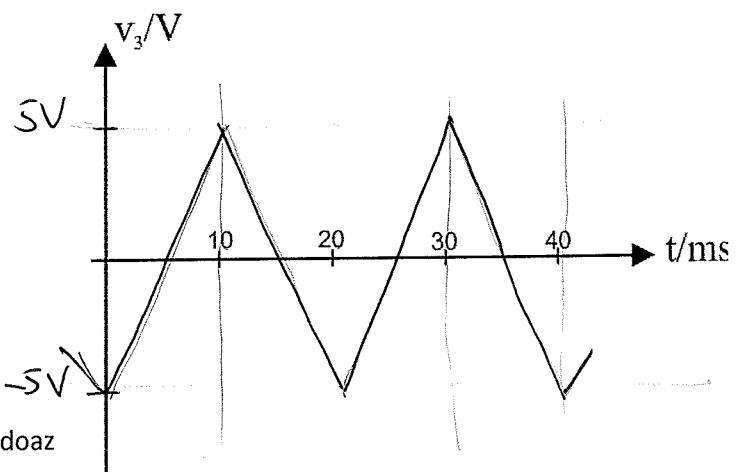- b) Irudikatu  $V_3$  tentsioa denboraren funtziogisa.



- c) Zein funtziobetetzen du AO2 operacionalaz, D diodoaz eta R erresistentziaz osaturiko azpizirkuituak?

DOITASUNBENKO DIODOA

- d) Kalkulatu AO3-ren terminal ez alderanztailearen tentsioa ( $V^+$ ).


$$V^+ =$$

$$\text{1)} V_S = V_{CC} = 12V :$$

$$V^+ = 2 + \frac{12-2}{10} = 3V$$

$$\text{2)} V_S = -V_{CC} = -12V$$


$$V^+ = 2 - \frac{14}{10} = 0,6V$$

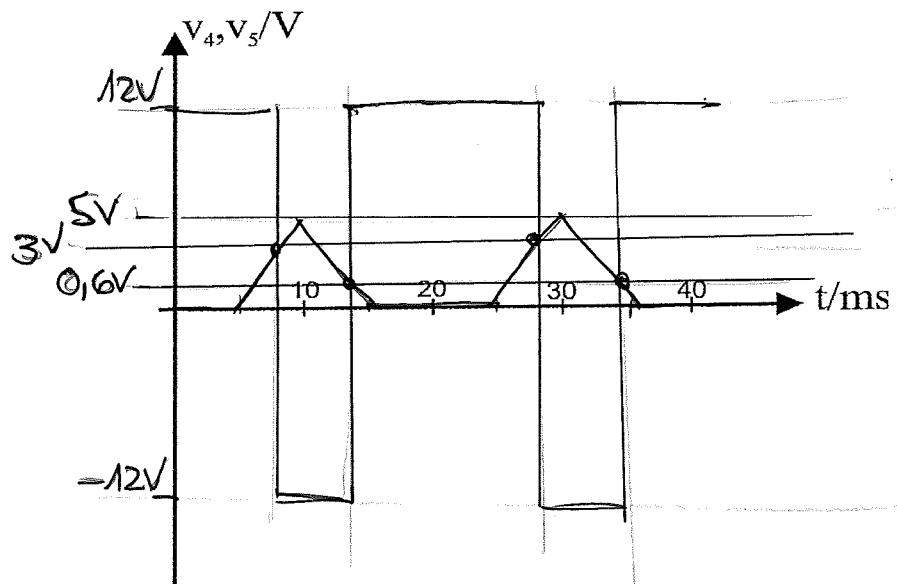

- e) Irudikatu  $V_4$  eta  $V_5$  tentsioak, grafiko berean.
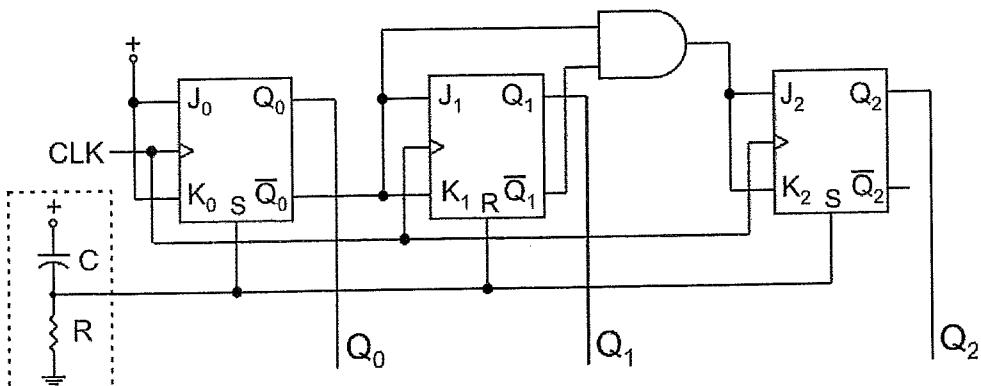
### 3. PROBLEMA (2 puntu)

Irudiko zirkuitu sekuentziala kontuan hartuta:



1.- Lortu flip-flop-en sarreren adierazpen logikoa,  $Q_0$ ,  $Q_1$  eta  $Q_2$  irteeren funtziogisa.

$$J_0 = K_0 = 1$$

$$J_1 = K_1 = \overline{Q}_0$$

$$J_2 = K_2 = \overline{Q}_0 \cdot \overline{Q}_1$$


2.- Azaldu era laburrean zirkuituan agertzen diren C kondentsadorearen eta R erresistentziaren betebeharra.

~~ZIRKUITUAREN PIZTUEAREN C DESKARGATUTA DAGO ETA  $S_0 = R_1 = S_2 = 1$~~   
~~HORRELAKO, KONTADORTZAREN IERRONGO BFOERA 101 IZANGO DA.~~

3.- Aurreko adierazpenetik abiatuta, bete hurrengo taula.  $Q_0$ ,  $Q_1$  eta  $Q_2$  irteerek 3 biteko zenbaki bitar bat osatzen dute ( $Q_0$  pisu gutxieneko bita da eta  $Q_2$  pisu handieneko bita).

Unea	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$J_2 = K_2$	$J_1 = K_1$	$J_0 = K_0$	Irteera hamartarra
0	1	0	1	0	0	1	5
1	1	0	0	1	1	1	4
2	0	1	1	0	0	1	3
3	0	1	0	0	1	1	2
4	0	0	1	0	0	1	1
5	0	0	0	1	1	1	0
6	1	1	1	0	0	1	7
7	1	1	0	0	1	1	6

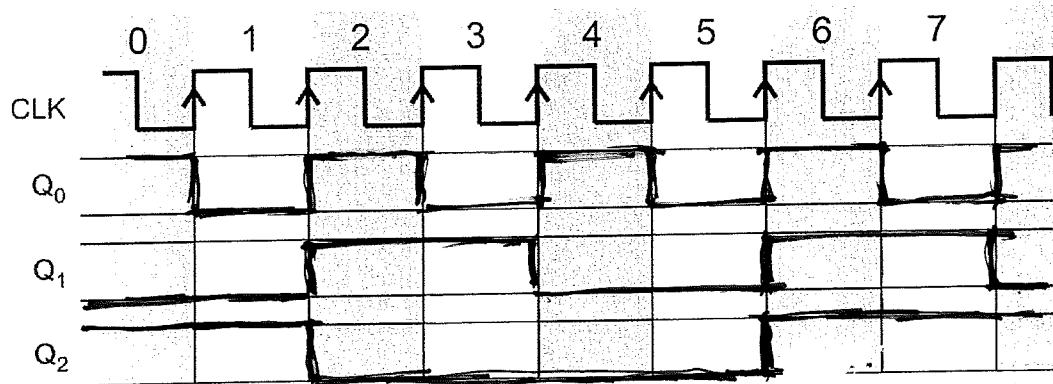4.- Bete ezazu hurrengo irudian agertzen den denbora-diagrama.



5.- Adierazi nondik hartu beharko genituzkeen zirkuituaren irteera-seinaleak, 3. atalean lortutako sekuentziaren inheritsoa lortu nahi bada (irteeren aukeraketa izan ezik zirkuitua aldaketarik gabe mantendu behar da).

$$Q'_0 = \overline{Q}_0 ; Q'_1 = \overline{Q}_1 ; Q'_2 = \overline{Q}_2 \text{ edo } Q'_2 = Q_2$$