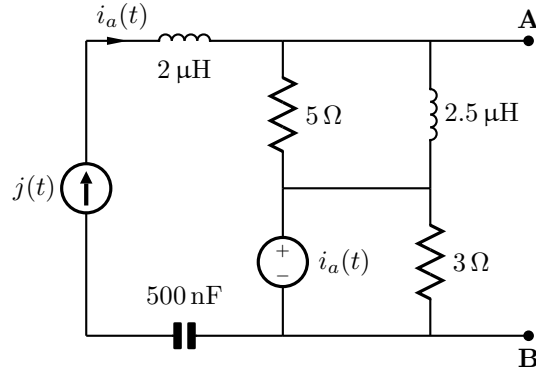


1. ARIKETA

DENBORA: 60 min (10 PUNTU)

Irudiko zirkuituan sarrera-sorgailua $j(t) = 5 \cos(10^6 t)$ A da.


IRADOKIZUNA: sinplifikatu zirkuitua kalkuluekin hasi aurretik.




- a Kalkulatu A eta B arteko Norton korrontea, definiziotik abiatuta. (2 puntu)
- b Kalkulatu A eta B arteko Thevenin tentsioa, definiziotik abiatuta. (2 puntu)
- c Kalkulatu A eta B arteko Thevenin inpedantzia, definiziotik abiatuta. Konprobatu aurreko hiru emaitzen arteko koherentzia. (1 puntu)

Irudiko zirkuitua, karga, (a)-(c) ataleko zirkuituaren A eta B terminaleen artean lotu da.

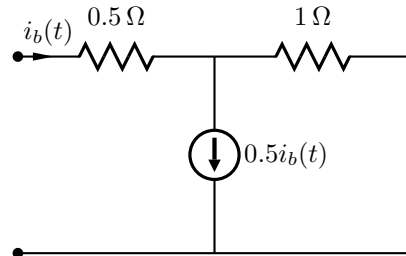OHARRA: datozen ataletan erabili $V_{TH} = 10\sqrt{2} \frac{V}{\sqrt{2}}$ (balio maximoa) eta $Z_{TH} = 1 + 2j$, (a)-(c) ataletan lortutako emaitzeak kontuan izan gabe.



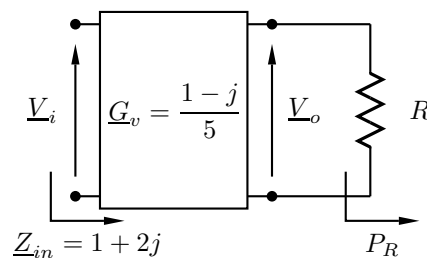
- d Kalkulatu potentzia kargan. (1.5 puntu)
- e Kalkulatu potentzia osagai bakoitzean eta egiaztatu aurreko ataleko emaitza. (1.5 puntu)
- f Aurreko ataletako karga irudiko zirkuituarekin ordezkatu da. R erresistentzian erretako potentzia $P_R = 1 \text{ W}$ neurtu da. Kalkulatu R balioa. (2 puntu)



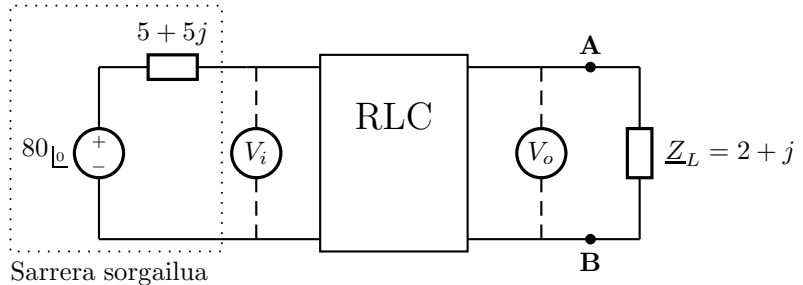2. ARIKETA


DENBORA: 60 min (10 PUNTU)

Irudiko zirkuituan fasoreak balio maximotan daude, irteerako voltmetroan $V_o = 10\text{ V}$ neurtu dira eta RLC zirkuituaren transmisio galerak $\alpha_T = 6.02\text{ dB}$ dira.



- Kalkulatu RLC zirkuituan erretako potentzia. **(1.5 puntu)**
- Kalkulatu sarrera sorgailu errealearen potentzia erabilgarria, eta V_i voltmetroan irakurriko den balioa. **(1.5 puntu)**

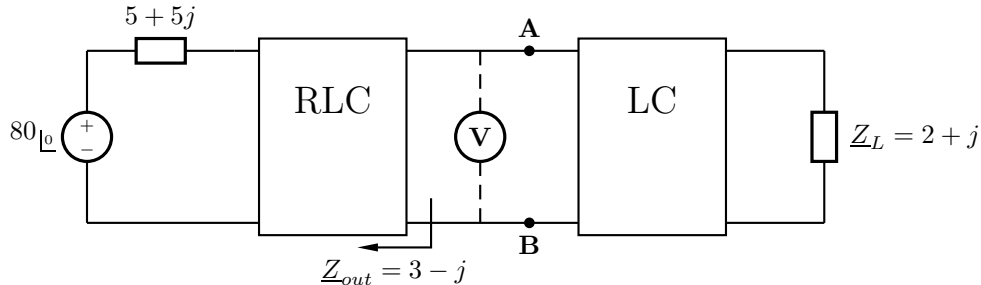
A eta B artean egokitzapen zirkuitua jarri da, eta RLC zirkuituaren irteera inpedantzia neurtu da: $Z_{out} = 3 - j$.



- Kalkulatu potentzia berria Z_L kargan eta V voltmetroan irakurriko den balio berria. **(2 puntu)**
- Kalkulatu LC zirkuituaren insertzio-galerak. **(1 puntu)**
- Diseinatu LC zirkuitua $\omega = 10^6\text{ rad/s}$ bada eta osagai kopuru minimoa erabiliz. Aukeratu osagai jarraitua eta maiztasun altuak pasatzen uzten ez dituen soluzioa. **(2 puntu)**
- Z_L inpedantzia aldatu eta $Z_{L2} = 5 + 2j$ jarri dugu, baina beste zati guztiak berdin utzita (LC zirkuitu berdina). Kalkulatu kasu honetan LC zirkuituaren insertzio galera berriak. **(2 puntu)**

① $i(t) = 5 \cos(10^6 t) \rightsquigarrow \underline{I} = 5 \angle 0^\circ$ $\omega = 10^6 \text{ rad/sec}$

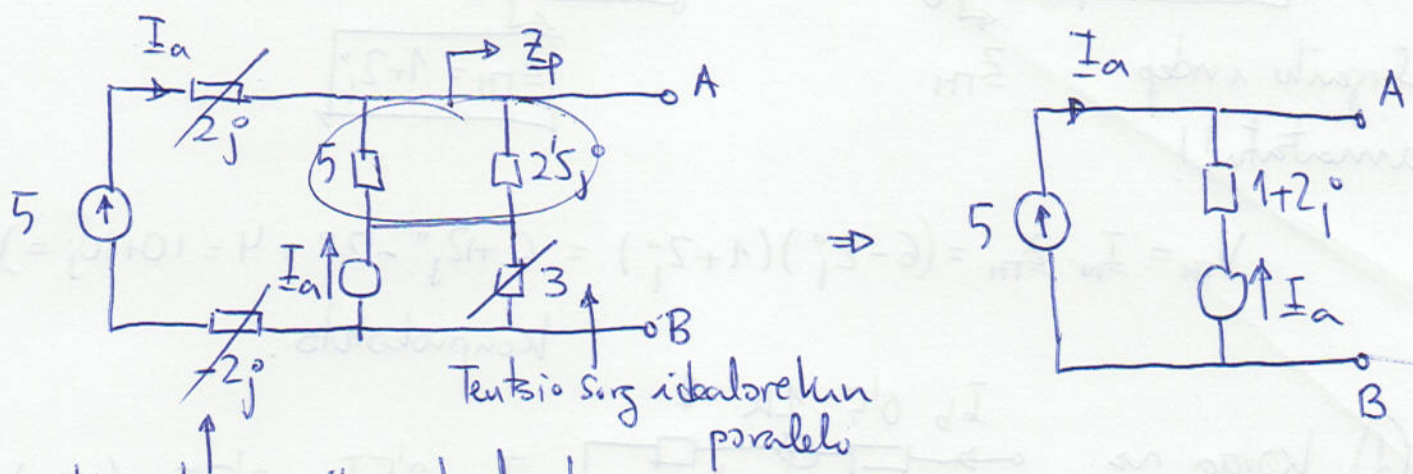$L = 2 \mu\text{H} \quad Z_L = j\omega L = j \cdot 10^6 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = +2j^\circ$
 $L = 2.5 \mu\text{H} \quad Z_L = j\omega L = j \cdot 10^6 \cdot 2.5 \cdot 10^{-6} = +2.5j^\circ$
 $C = 500 \text{ nF} \quad Z_C = \frac{-j}{\omega C} = \frac{-j}{10^6 \cdot 500 \cdot 10^{-9}} = -2j^\circ$




Komponen sumberku ideal berekutan serie

Terdapat sumber ideal berekutan paralel

$$Z_p = 5 // 2.5j = \frac{5 \cdot 2.5j}{5 + 2.5j} = \frac{5j(2-j)}{(2+j)(2-j)} = \frac{5(1+2j)}{5} = 1+2j$$

② Norton komontee

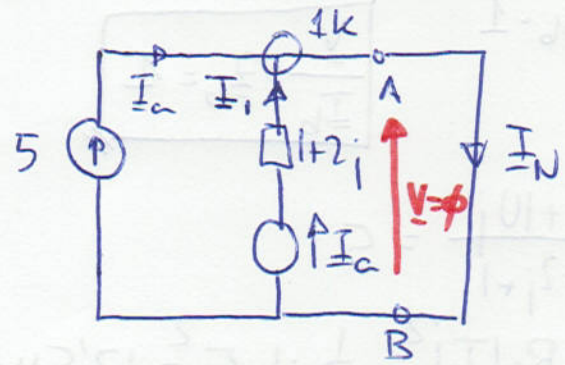


$1k \quad \underline{I}_N = \underline{I}_a + \underline{I}_1 = 5 \angle 0^\circ + \underline{I}_1 = 5 + 1 - 2j = 6 - 2j$
 $\underline{V} = \phi \Rightarrow \underline{I}_a - \underline{I}_1(1+2j) = \phi$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{I}_a}{1+2j} = \frac{5}{1+2j} \cdot \frac{(1-2j)}{(1-2j)} = 1 - 2j$$

$\underline{I}_a = 5 \angle 0^\circ$


$\underline{I}_N = 6 - 2j$

③ Thevenin tensio

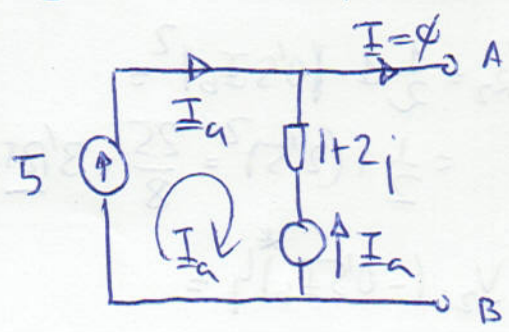


$$\begin{aligned}
 \underline{V}_{TH} &= \underline{I}_a + (1+2j) \cdot \underline{I}_a = (2+2j) \cdot \underline{I}_a = \\
 &= 10 + 10j = \boxed{10\sqrt{2} \angle 45^\circ = \underline{V}_{TH}}
 \end{aligned}$$

c) Z_{TH}

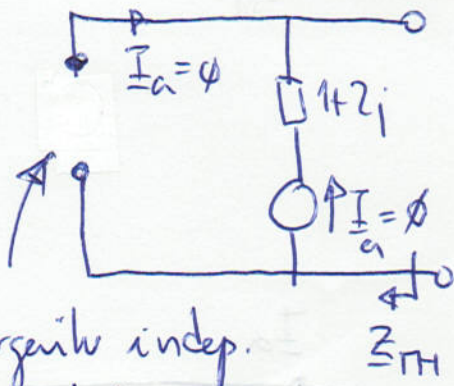

Sorgentw indep.
amortatun!!

=>

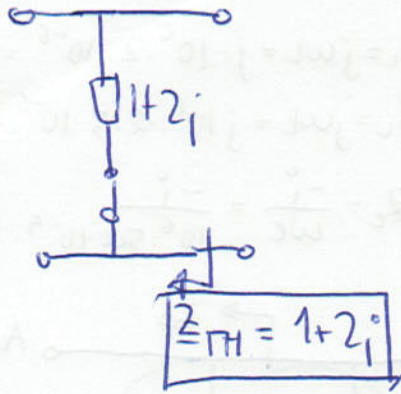


$$Z_{TH} = 1 + 2j$$

$$V_{TH} = I_N \cdot Z_{TH} = (6 - 2j)(1 + 2j) = 6 + 12j - 2j + 4 = 10 + 10j = V_{TH} !!$$

Komprobabito.

d) Karga \rightarrow

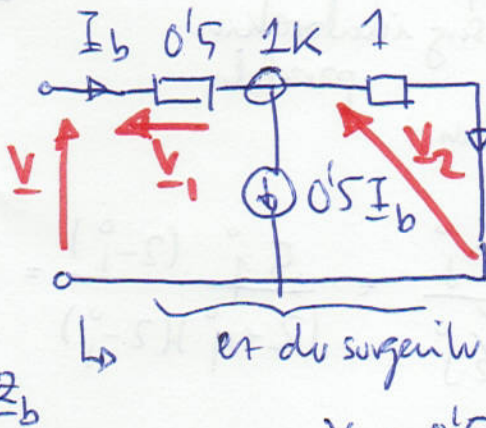

$$I_b - 0.5 I_b = 0.5 I_b \quad (1k)$$

et du sorgentw independientenik


Z_b

$$V_1 = 0.5 I_b$$

$$V_2 = 0.5 I_b \cdot 1$$

$$V = 0.5 I_b + 0.5 I_b$$


$$\frac{V}{I_b} = Z_b = 1$$

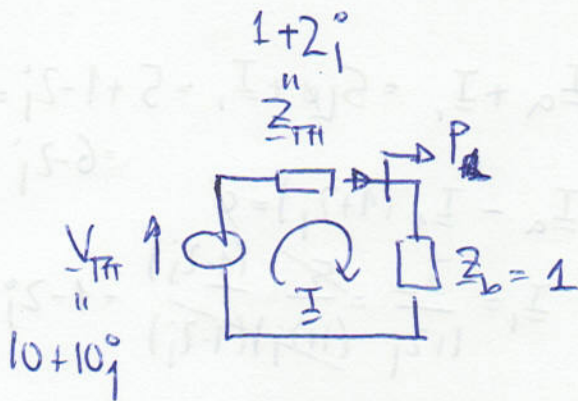

$$I = \frac{10 + 10j}{1 + 2j + 1} = 5$$

$$P_L = \frac{1}{2} \cdot R \cdot |I|^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 5^2 = 12.5 \text{ W}$$

e) Osagai balwitzean:

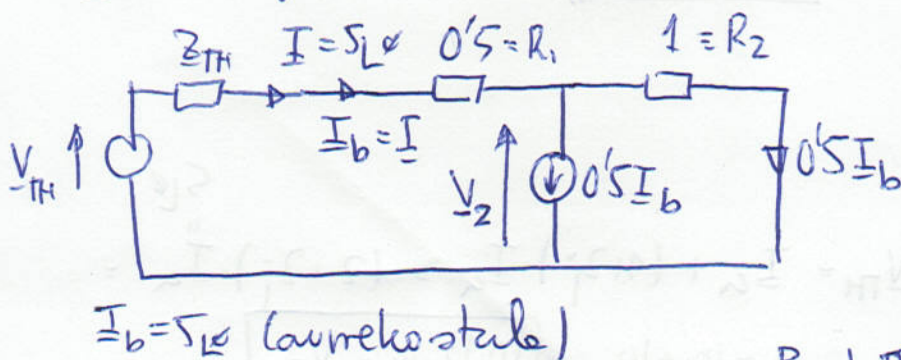

$$P_{R1} = \frac{1}{2} \cdot 0.5 \cdot |I_b|^2 = 6.25 \text{ W}$$

$$P_{R2} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot |0.5 I_b|^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (2.5)^2 = \frac{25}{8} = 3.125 \text{ W}$$

$I_b = 5 \text{ A}$ (amreko atala)



$$P_S = \frac{1}{2} \text{Re} \{ V_2 \cdot (-0.5 I_b)^* \} =$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ \underbrace{4 \cdot 0.5 \cdot \underline{I}_b}_{\text{ampekko}} \cdot \underbrace{(-0.5 \cdot \underline{I}_b)}_{\text{stake}} \} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ 4 \cdot 0.5 \cdot 5 \cdot (-0.5 \cdot 5) \} = -3.125 \text{ W}$$

$\underline{I}_b = 5$

Potencia totale $P_{R_1} + P_{R_2} - P_S = 6.25 + 3.125 + 3.125 = 12.5 \text{ W} = P_L$
 emendekos baite egiazaketa.

(F)

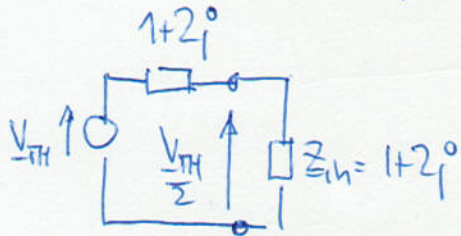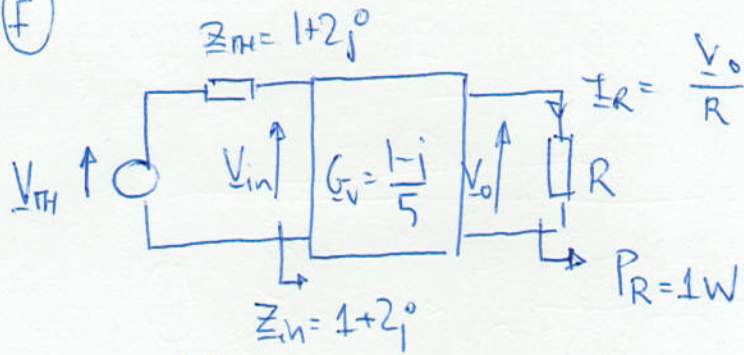


$$V_{in} = \frac{V_{TH}}{2} = 5 + 5j \quad V_0 = G_V \cdot V_{in} = \frac{1-j}{5} \times 5(1+j) = 2 \angle 0^\circ$$

$$I_R = \frac{V_0}{R} = \frac{2}{R} \Rightarrow P_R = \frac{1}{2} R \cdot |I_R|^2 = \frac{1}{2} R \cdot \frac{|V_0|^2}{R^2} = \frac{4}{2R} = 1 \text{ W}$$

$$\boxed{R = 2 \Omega}$$

PROBLEMA 2

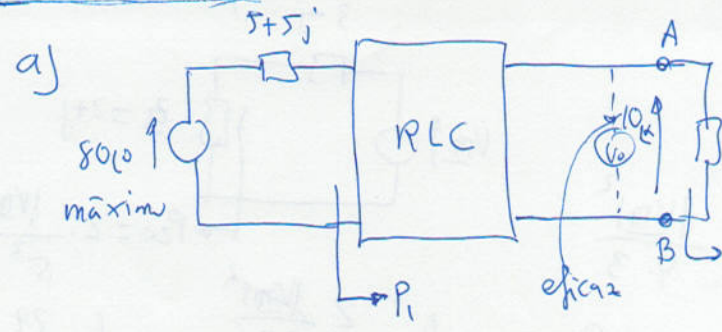

$$P_2 = 2 \cdot \frac{10^2}{2^2 + 1^2} = 2 \cdot \frac{100}{5} = 40 \text{ W}$$


$$d_T(\text{dB}) = 10 \log \frac{P_1}{P_2} = 6.02 \text{ dB} \quad \frac{P_1}{P_2} = 10^{0.602} \quad P_1 = P_2 \cdot 10^{0.602} = 160 \text{ W}$$

$$P_1 = P_{\text{dis}} + P_2 \quad P_{\text{dis}} = P_1 - P_2 = 160 - 40 = \boxed{120 \text{ W}}$$

b)

$$P_{\text{dis}} = \frac{1}{2} \frac{80^2}{4 \cdot 5} = \frac{6400}{40} = \boxed{160}$$

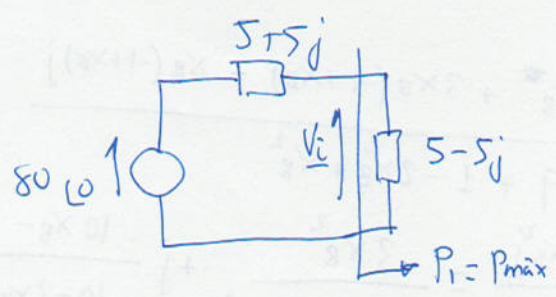$P_1 = P_{\text{dis}} = P_{\text{máx}}$ → tiene que estar adaptada la entrada.





$$\underline{V}_i = (5-5j) \cdot \frac{80}{10} = 8(5-5j)$$

$$\underline{V}_i = 8 \cdot 5\sqrt{2} \angle -45^\circ = 40\sqrt{2} \angle -45^\circ$$

$$|\underline{V}_i|_{\text{máx}} = 40\sqrt{2}$$



$$|\underline{V}_i|_{\text{eficaz}} = \boxed{40 \text{ voltios}}$$

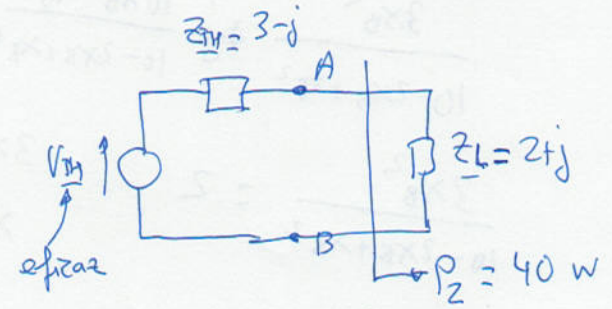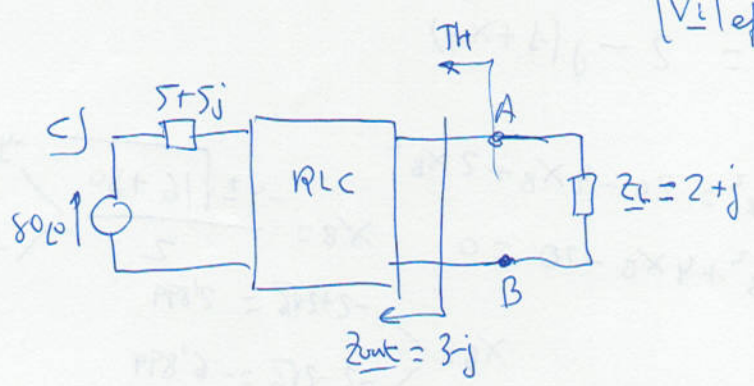

$$P_2 = 2 \frac{|V_{TH}|^2}{5^2 + 0^2} = 40$$

$$|V_{TH}|^2 = \frac{40 \cdot 25}{2} = 500$$

La $P_{\text{disponible}} = \frac{|V_{TH}|^2}{4 \cdot 3} = \frac{500}{12} = \boxed{\frac{125}{3} \text{ W}}$

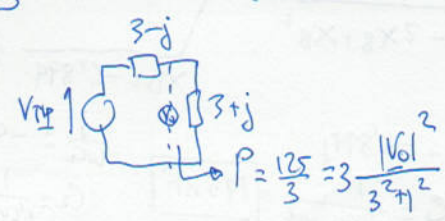
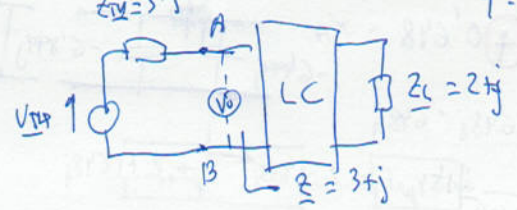


$$|V_0|^2 = \frac{125 \cdot 10}{9} =$$

$$|V_0|^2 = 138.89 \text{ V}$$


$$|V_0| = \boxed{11.78 \text{ V}}$$

$$P = \frac{125}{3} = 3 \frac{|V_0|^2}{3^2 + 1^2}$$

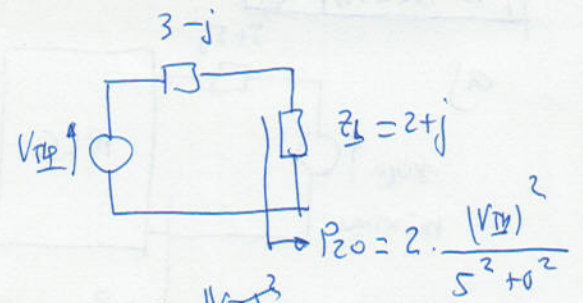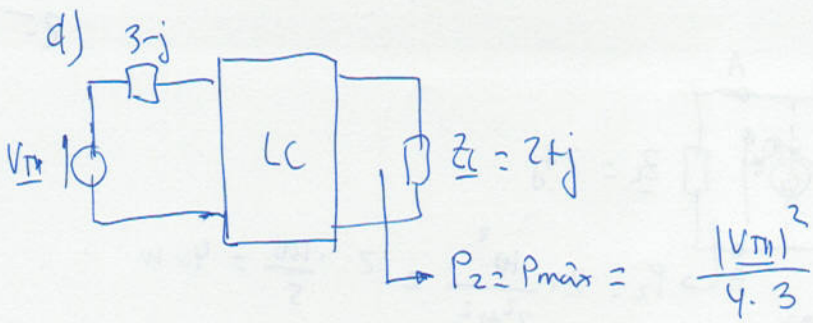

$$\alpha_I(\text{dB}) = 10 \log \frac{P_{20}}{P_2} = 10 \log \frac{2 \frac{|V_{TH}|^2}{25}}{\frac{|V_{TH}|^2}{12}} = 10 \log \frac{24}{25}$$
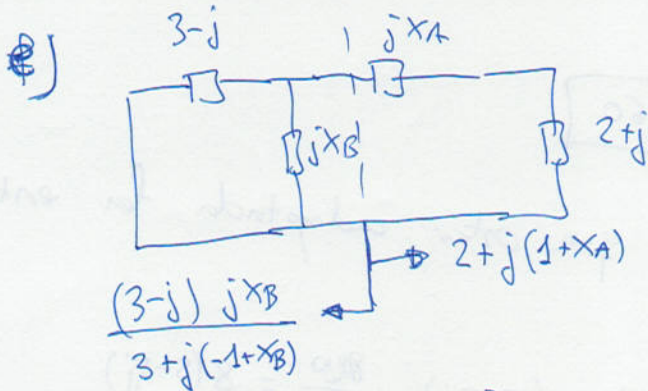
$$\alpha_I(\text{dB}) = -0.177 \text{ dB}$$



$$\frac{(3 - j) j X_B}{3 + j(-1 + X_B)} = \frac{9 X_B j + 3 X_B^2 + 3 X_B(-1 + X_B) - X_B(-1 + X_B)j}{9 + 1 - 2 X_B + X_B^2}$$

$$= \frac{9 X_B j + 3 X_B^2 - 3 X_B + 3 X_B^2 + X_B j - X_B^2 j}{9 + 1 - 2 X_B + X_B^2} = \frac{3 X_B^2}{10 - 2 X_B + X_B^2} + j \frac{10 X_B - X_B^2}{10 - 2 X_B + X_B^2}$$

$$\frac{3 X_B^2}{10 - 2 X_B + X_B^2} + j \frac{10 X_B - X_B^2}{10 - 2 X_B + X_B^2} = 2 - j(1 + X_A)$$

$$\frac{3 X_B^2}{10 - 2 X_B + X_B^2} = 2$$

$$3 X_B^2 = 20 - 4 X_B + 2 X_B^2$$

$$X_B^2 + 4 X_B - 20 = 0$$

$$X_B = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 80}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{96}}{2}$$

$$X_B = \begin{cases} -2 + 2\sqrt{6} = 2.899 \\ -2 - 2\sqrt{6} = -6.899 \end{cases}$$



$$\frac{10 X_B - X_B^2}{10 - 2 X_B + X_B^2} = -(1 + X_A) = -1 - X_A$$

$$X_A = -1 - \frac{10 X_B - X_B^2}{10 - 2 X_B + X_B^2}$$

$$X_B = 2.899 \quad -2.633 = X_A$$

$$X_B = -6.899$$

$$+0.648 = X_A$$

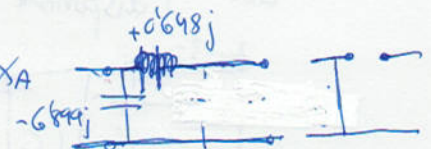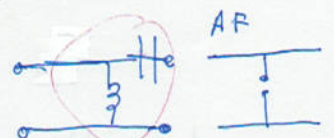

$$\frac{-j}{\omega C} = -6.899j$$



$$C = \frac{1}{\omega \cdot 6.899} = 145 \text{ nF}$$

$$j\omega L = 0.648j$$



$$L = \frac{0.648}{\omega} = 0.648 \text{ }\mu\text{H}$$

f)

30

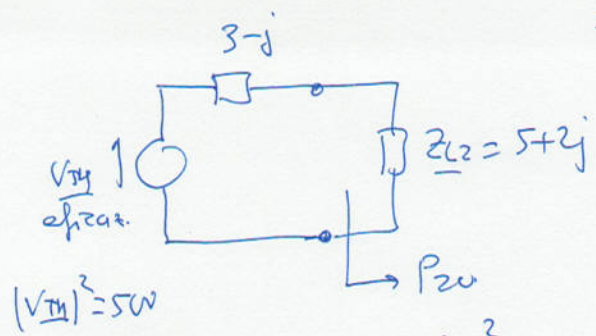
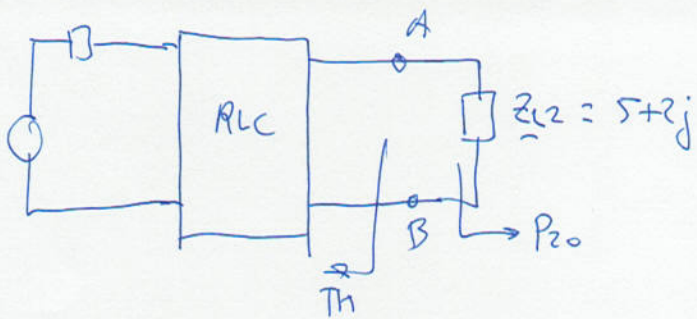


$$P_{20} = 5 \frac{|V_{TH}|^2}{8^2 + 1^2} = \frac{5 \cdot 500}{65}$$

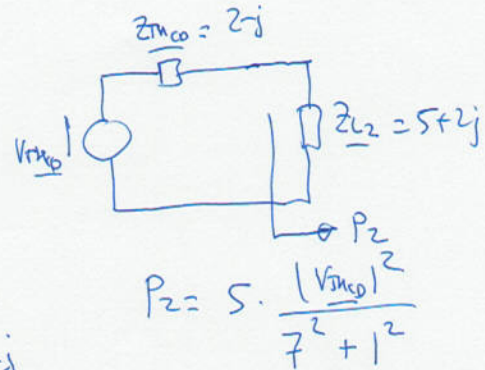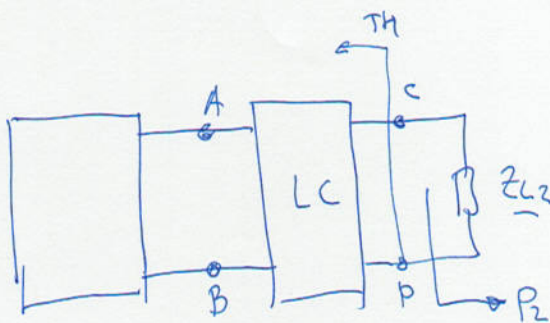

$$P_2 = 5 \cdot \frac{|V_{TH}|^2}{7^2 + 1^2}$$

Antes para el diseño de LC

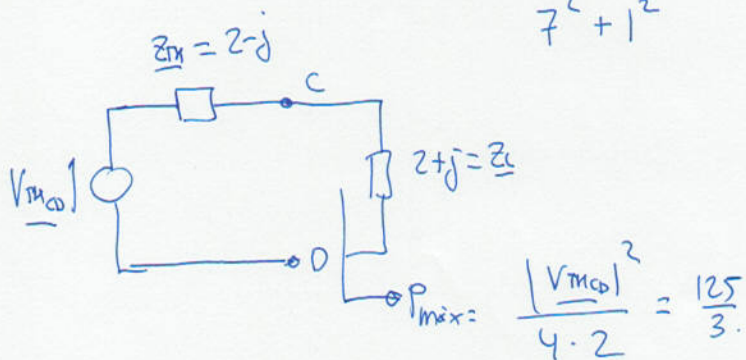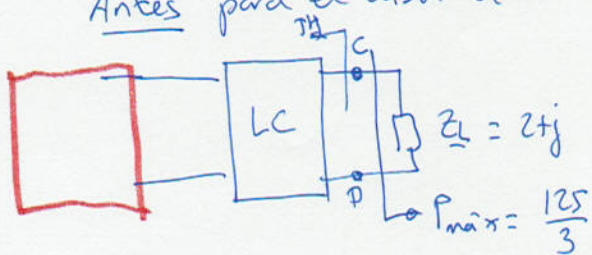

$$|V_{TH}|^2 = \frac{125 \cdot 8}{3}$$

$$P_2 = 5 \cdot \frac{125 \cdot 8}{3 \cdot 50} =$$

$$\alpha_{I(dB)} = 10 \log \frac{P_{20}}{P_2} = 10 \log \frac{\frac{8 \cdot 500}{65}}{\frac{125 \cdot 8}{3 \cdot 50}} = 10 \log \frac{500 \cdot 3 \cdot 50}{65 \cdot 125}$$

$$\alpha_{I(dB)} = 0.621 \text{ dB}$$