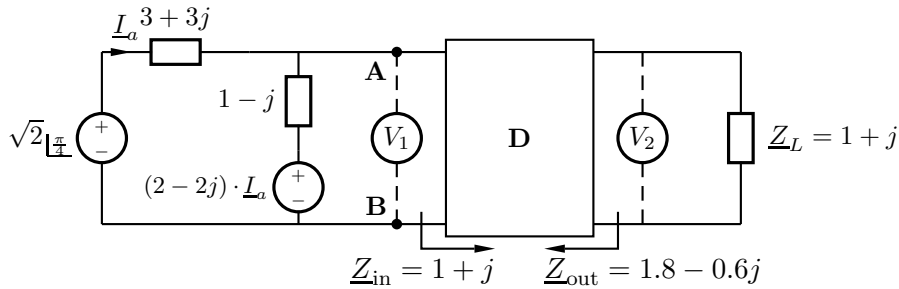


1. ARIKETA**DENBORA: 60 min (10 PUNTU)**

Irudiko zirkuituan fasoreen balioak maximoak dira, eta lan maiztasuna $\omega = 10^3$ rad/s da.



Se pide:

- a** A eta B arteko Thevenin baliokidea. **(3 puntu)**

Aurreko atean lortutako emaitza edozein izanda ere, hurrengo galderetan erabili A eta B arteko Thevenin baliokide hau: $V_{TH} = 1 \angle 0$ y $Z_{TH} = 1$.


- b** V_1 boltimetroan irakurritako balioa. **(0.5 puntu)**

- c** Irudiko D zirkuituaren insertzio eta transmisio galerak, jakinda V_2 irakurritako balioa 0.5 V dela. **(1.5 puntu)**

- d** LC egokitzapen zirkuitua erabili da Z_L inpedantziak potentzia maximoa jaso dezan. Diseinatu LC zirkuitua (osagaien balio fisikoak), jakinda DCn lan eginda potentzia kargan nulua ez dela. **(2.5 puntu)**

- e** Kalkulatu LC zirkuituaren insertzio galerak. **(1 puntu)**

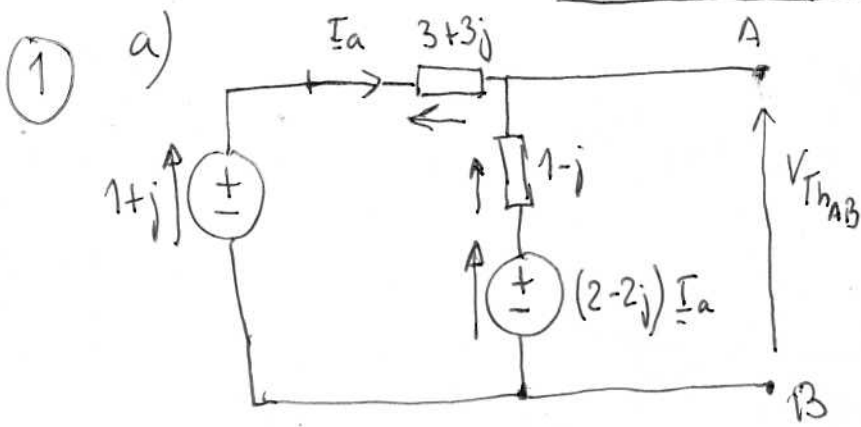
- f** Kalkulatu V_2 boltimetroaren irakurketa berria, LC zirkuitua txertatu ondoren. **(1.5 puntu)**



2ª K: $1+j - I_a(3+3j) - I_a(1+j) - (2-2j)I_a = 0$

$$\Rightarrow \underline{I}_a = \frac{1+j}{3+3j+1+j+2-2j} = \frac{1+j}{6}$$
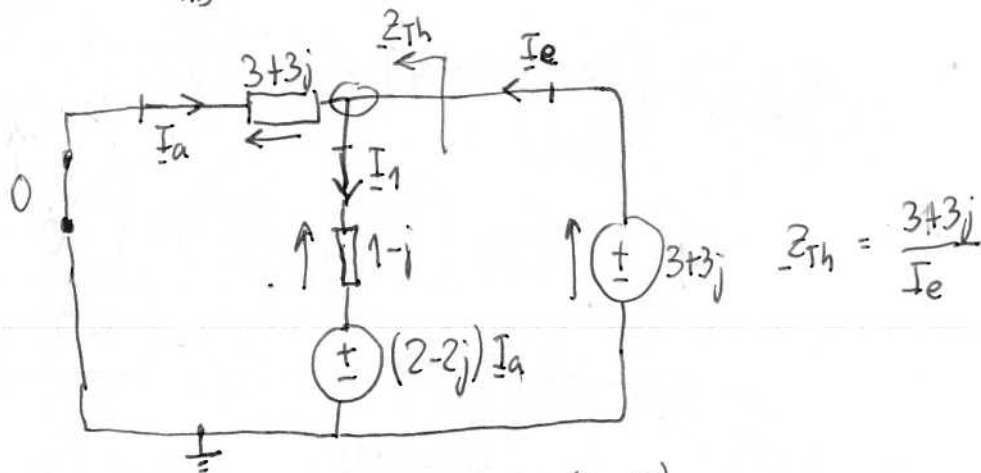
$$\underline{V}_{Th_{AB}} = \underline{I}_a(1-j) + \underline{I}_a(2-2j) = \underline{I}_a(3-3j) = \frac{1}{10}$$



$$\underline{I}_a = \frac{0 - (3+3j)}{3+3j} = -1$$

$$\underline{I}_1 = \frac{(3+3j) - (2-2j)(-1)}{1-j} = \frac{5+j}{1-j}$$


1ª K: $\underline{I}_a - \underline{I}_1 + \underline{I}_e = 0 \Rightarrow \underline{I}_e = \underline{I}_1 - \underline{I}_a =$

$$= \frac{5+j}{1-j} + 1 =$$

$$= \frac{6}{1-j}$$

$$\Rightarrow \underline{z}_{Th} = \frac{3+3j}{6} \cdot (1-j) = 2 \cdot \frac{3}{6} = \boxed{1/2}$$

b)

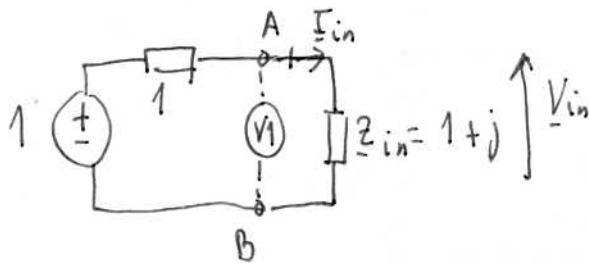

$$\underline{I}_{in} = \frac{1}{1 + (1+j)} = \frac{1}{2+j}$$


$$\underline{V}_{in} = \underline{I}_{in} \cdot \underline{Z}_{in} = \frac{1+j}{2+j} = 0,6 + 0,2j = \sqrt{0,4} \angle 0,32$$

$$V1 = \frac{|V_{in}|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{0,4}}{\sqrt{2}} = \sqrt{0,2} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{5}} \text{ V}}$$

c) $P_{in} = 1 \cdot \left(\frac{|V_1|}{|Z_{in}|} \right)^2 \cdot \text{Re}(Z_{in}) = 1 \cdot \frac{|V_1|^2}{2} \cdot 1 = \frac{|V_1|^2}{2} = \frac{1}{10} \text{ W}$

$$P_{out} = 1 \cdot \left(\frac{|V_2|}{|Z_L|} \right)^2 \cdot \text{Re}(Z_L) = 1 \cdot \frac{|V_2|^2}{2} \cdot 1 = \frac{|V_2|^2}{2} = \frac{1}{8} \text{ W}$$

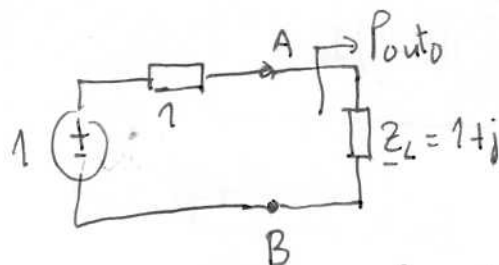
$$\alpha_t = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{in}}{P_{out}} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{8}{10} \right) = \boxed{-0,97 \text{ dB}}$$



$$P_{out,0} = P_{in}, \text{ para ser } Z_L = Z_{in}$$

$$\alpha_i = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{out0}}{P_{out}} \right) = \alpha_t = \boxed{-0,97 \text{ dB}}$$

d)


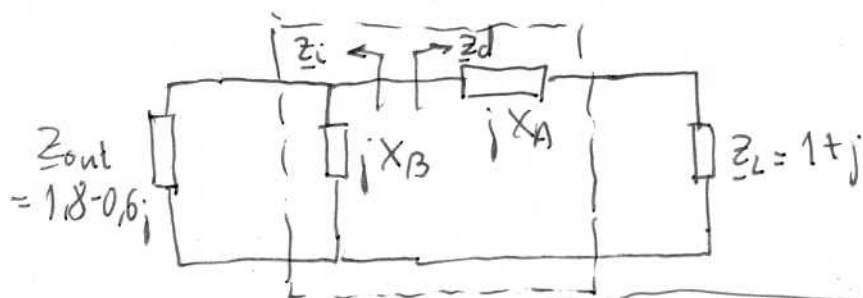


$$Z_i = Z_d^* \Rightarrow \begin{cases} X_B = -3, X_A = 0 \\ X_B = 1,5, X_A = -2 \end{cases}$$


C SÍ SIRVE

NO SIRVE
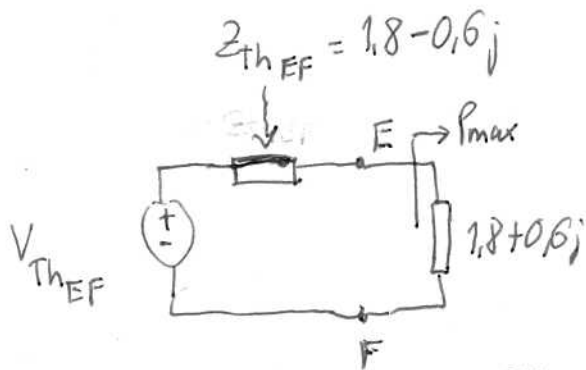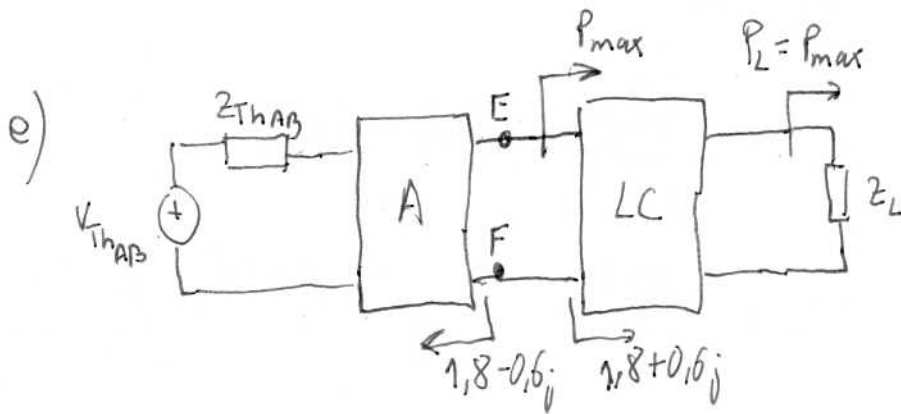
$$j \cdot (-3) = \frac{-j}{C \cdot 10^3} \Rightarrow C = \frac{1}{3 \cdot 10^3} = \boxed{\frac{1}{3} \text{ mF}}$$



$$P_L = P_{\max} = \frac{1}{2} \frac{|V_{\text{ThEF}}|^2}{(2 \cdot 1.8)^2} \cdot 1.8 = \frac{1}{2} \frac{|V_{\text{ThEF}}|^2}{4 \cdot 1.8} = \frac{|V_{\text{ThEF}}|^2}{14.4}$$

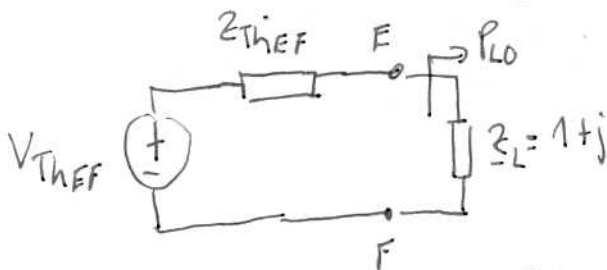


$$P_{LO} = \frac{1}{2} \left[\frac{|V_{\text{ThEF}}|^2}{(1.8+1)^2 + (-0.6+1)^2} \right] \cdot 1 = \frac{|V_{\text{ThEF}}|^2}{16}$$

$$\alpha_{iLC} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{LO}}{P_L} \right) = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{14.4}{16} \right) = \boxed{-0.46 \text{ dB}}$$

f)

$$P_{LO} = 1 \cdot \frac{(V_2)^2}{|Z_L|^2} \cdot \text{Re}(Z_L) = 1 \cdot \frac{(1)^2}{(2)} \cdot 1 = \frac{1}{8} \text{ W} = \frac{|V_{\text{ThEF}}|^2}{16}$$

$$\Rightarrow |V_{\text{ThEF}}|^2 = 2 \Rightarrow |V_{\text{ThEF}}| = \sqrt{2}$$

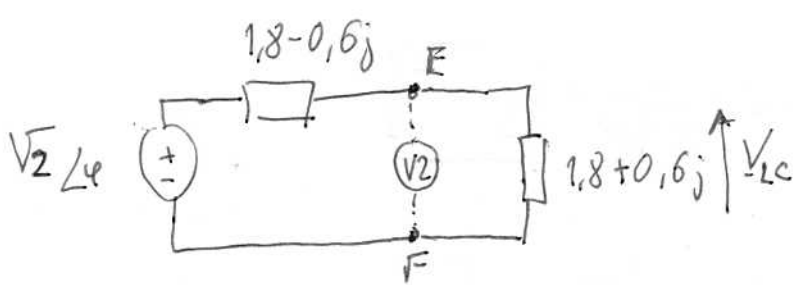

$$V_{Lc} = \frac{\sqrt{2} \angle \varphi}{2 \cdot 1.8} \cdot (1.8 + 0.6j)$$

$$V_2 = \frac{|V_{Lc}|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2 \cdot 1.8} \cdot |1.8 + 0.6j| = \boxed{0.527 \text{ V}}$$