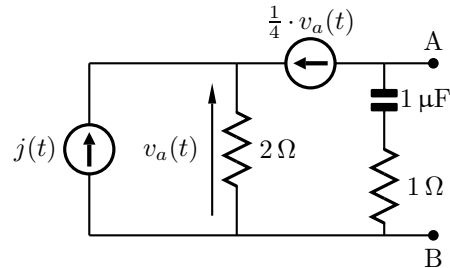


Irudiko zirkuituan sorgailu independentea hau da: $j(t) = \sqrt{2} \cos(10^6 t + \frac{\pi}{4})$ A.




Kalkulatu:

a A eta B arteko Thevenin baliokidea.

(3 puntu)

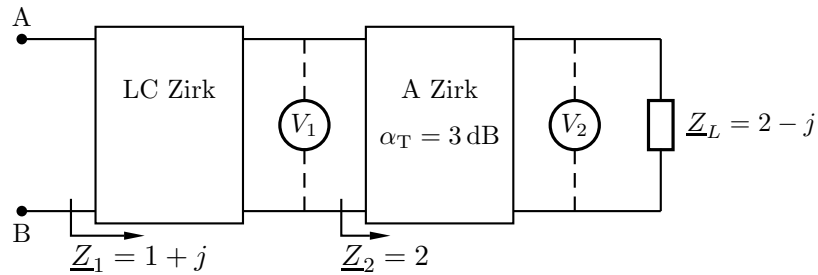a atalean kalkulaturako balioa edozein izanda, aurrerantzean erabili balio hauek A eta B arteko Theveninerako: $V_{TH} = 2 \angle_{\pi}$ (balio maximotan) eta $Z_{TH} = 1 - j$. Bigarren fase batean, a ataleko zirkuituari irudiko zirkuitua konektatzen zaio:



Kalkulatu:

b Kargan potentzia.

(1.5 puntu)

c V_1 eta V_2 voltmetroetan irakurritako balioa.

(1.5 puntu)

d Diseinatu LC zirkuitua, aukeratu soluziorik sinpleena.


(2 puntu)

e Kalkulatu A zirkuituaren insertzio-galerak.

(2 puntu)

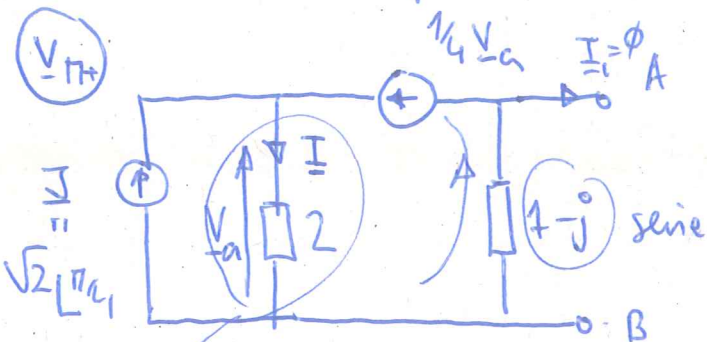(a) Thevenin balokidee:

Zirkuitu konplexenoko $\omega = 10^6 \text{ rad/s}$ $Z_c = \frac{j}{\omega C} = \frac{-j}{10^6 \cdot 10^{-6}} = -j$



Komente sorgailu

$$V_{TH} = \frac{1}{4} V_a \cdot (1-j) = - (1+j)(1-j)$$

↑ $\frac{1}{4} V_a$ korriketa


↑ $-2 = -2 \Omega$

$$I = 1 + \frac{1}{4} V_a = \sqrt{2} \Omega \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} V_a \Rightarrow$$

$$V_a = 2 \cdot I \rightarrow I = \frac{V_a}{2}$$


$$\frac{V_a}{2} = 1+j + \frac{1}{4} V_a \Rightarrow \frac{1}{4} V_a = 1+j$$

(b) Sorgailu independenteei anabtu:

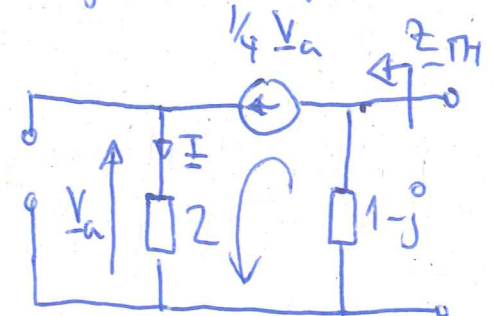


$$I = \frac{1}{4} V_a \Rightarrow V_a = 2I = 2 \cdot \frac{1}{4} V_a = \frac{V_a}{2} \Rightarrow V_a = 0 \text{ Ordura}$$

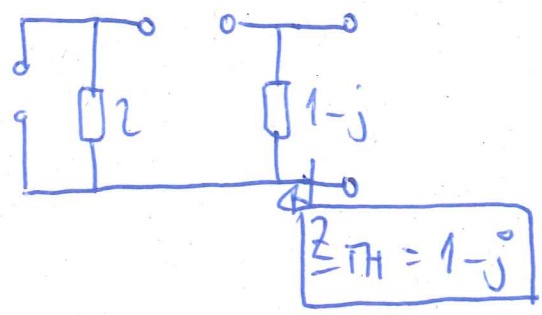itun kontaketa $\frac{1}{4} V_a = 0 \Rightarrow$ irekita



es bairago beste etev (irekita)

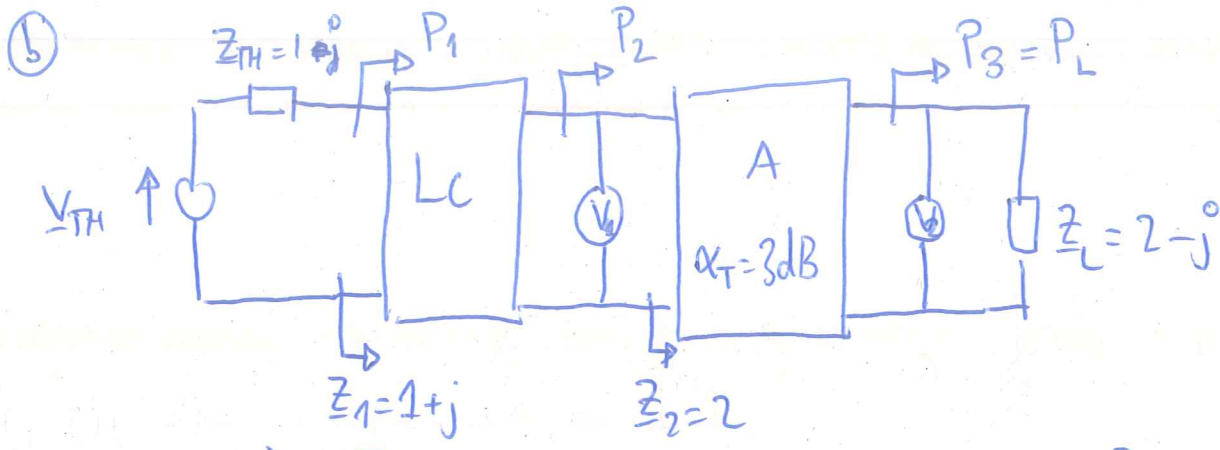

$Z_{TH} = Z_1^*$ egokitas $\Rightarrow P_1 = P_{emb} = \frac{|V_{TH}|^2}{8 R_{TH}} = \frac{2^2}{8 \cdot 1} = \frac{1}{2} W$


$P_2 = P_1$ (LC sirk et du enetan)

A sirkuiton $\alpha_T = 10 \log \frac{P_2}{P_3}$ sonen urteen

$P_3 = P_2 \cdot 10^{\frac{-\alpha_T}{10}} = \frac{1}{2} \cdot 10^{-0.3}$

$= \frac{1}{4} W = P_3 = P_L$

⑥ Voltmetreetan:

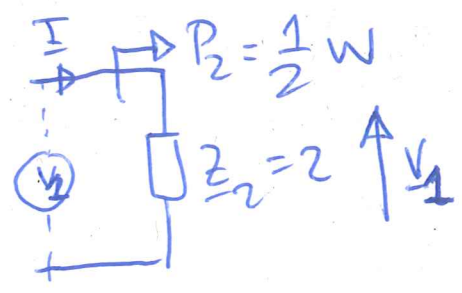

$\frac{1}{2} W$


$P_2 = \frac{1}{2} \cdot R_2 \cdot |I|^2 = \frac{1}{2} R_2 \frac{|V_1|^2}{|Z_2|^2} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{|V_1|^2}{4} = \frac{1}{2}$

$|V_1|^2 = \frac{4}{2} = 2 \quad |V_1| = \sqrt{2}$

balio maximo

$|V_1|_{ef} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$

voltmetreetan ire kunita

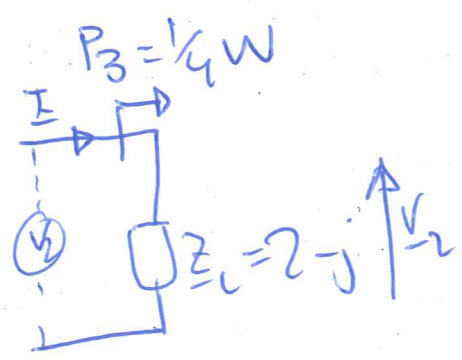


$P_3 = \frac{1}{2} \cdot R_L \cdot |I|^2 = \frac{1}{2} R_L \frac{|V_2|^2}{|Z_C|^2} =$

$= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{|V_2|^2}{2^2 + 1^2} = \frac{|V_2|^2}{5} = \frac{1}{4} \quad |V_2|^2 = \frac{5}{4}$

$|V_2| = \frac{\sqrt{5}}{2}$ max \rightarrow

$|V_2|_{ef} = \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{4} = |V_1|_{ef}$

① LC zirkuitas, ezohitu beharrela open:

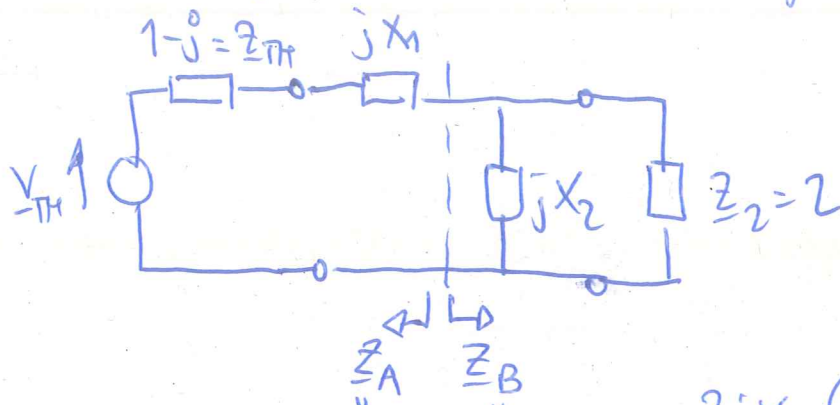


$$1 - j + jX_1 \quad Z_B = 2 \parallel jX_2 = \frac{2jX_2(2-jX_2)}{(2+jX_2)(2-jX_2)} = \frac{2X_2^2 + j4X_2}{4 + X_2^2}$$

$$Z_A = Z_B^* \Rightarrow \begin{cases} \text{Re} \rightarrow 1 = \frac{2X_2^2}{4+X_2^2} \Rightarrow 4+X_2^2 = 2X_2^2 \quad X_2^2 = 4 \\ \text{Im} \rightarrow -1+X_1 = -\frac{4X_2}{4+X_2^2} \end{cases}$$

$$\boxed{X_2 = \pm 2}$$

$$X_1 = 1 - \frac{4X_2}{4+X_2^2} \quad \left. \begin{array}{l} X_2 = 2 \\ X_2 = -2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1 - \frac{4 \cdot 2}{4+4} = 0 \\ 1 - \frac{4(-2)}{4+4} = +2 \end{array}$$

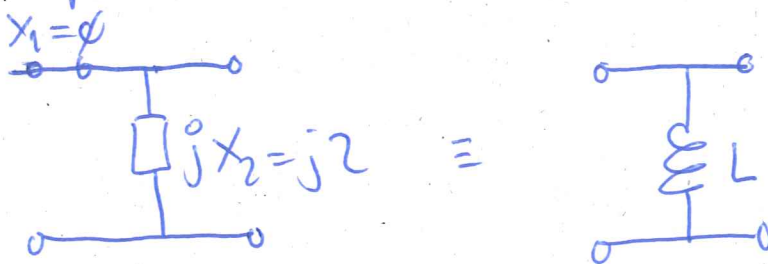Soluzionki sinpleue $X_2 = 2$ $X_1 = 0$ osgeri bakem:




$$j\omega L = j2$$

$$\boxed{L = \frac{2}{10^6} = 2 \mu\text{H}}$$


e) Insertio galent. A zirkuitorekin

irtean potentzia $\rightarrow P_3 = P_L$

A zirkuitu kendub (P_{20})

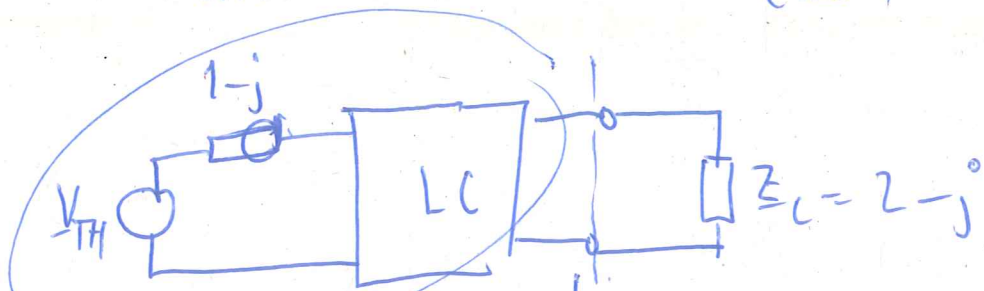


$Z_0 = 2$ (gokitu giten zven behar)

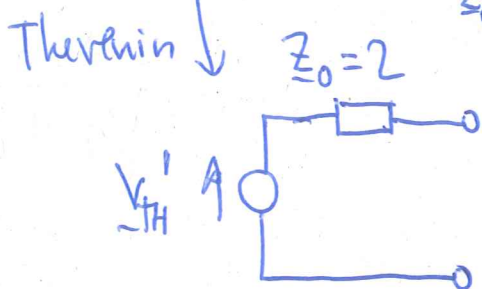

$$P_{emb} = P_2 = \frac{1}{2} W = \frac{1}{2} \frac{|V_{TH}'|^2}{4R_{TH}} = \frac{1}{2} \frac{|V_{TH}'|^2}{4 \cdot 2} = \frac{1}{8}$$

$$|V_{TH}'|^2 = 8$$

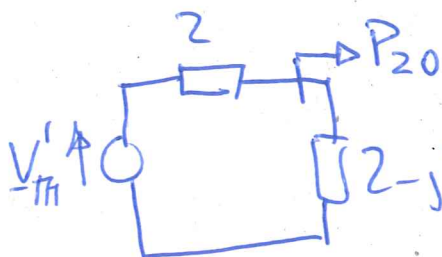

$$I_{20} = \frac{V_{TH}'}{2+2-j} = \frac{V_{TH}'}{4-j}$$

$$P_{20} = \frac{1}{2} R_L \cdot |I_{20}|^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{|V_{TH}'|^2}{4^2+1} = \frac{|V_{TH}'|^2}{17}$$

$$= \frac{8}{17}$$

Bentz $\alpha_I(A) = 10 \log \frac{(\frac{8}{17})^{P_{20}}}{(\frac{1}{4})^{P_3}} = 10 \log \frac{32}{17} = \boxed{2.74 \text{ dB} = \alpha_I}$

$P_3 = P_L$