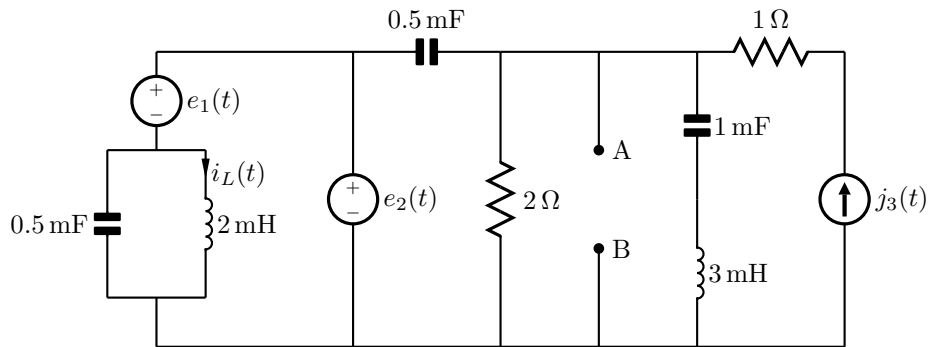


1. ARIKETA

DENBORA: 45 min (10 PUNTU)

Irudiko zirkuituko sorgailuak hauek dira:

$$e_1(t) = 0.5 \sin(10^3 t) \text{ V} \quad e_2(t) = 2 \cos(10^3 t + \pi) \text{ V} \quad j_3(t) = \cos(10^3 t) \text{ A}$$



Kalkulatu:

- a $i_L(t)$, 2 mH-tako harilean korronea. A eta B artean karga jarrita korronea aldatuko al da? Arrazoitu zure erantzuna. **(0.5 puntu)**
- b Kalkulatu A eta B arteko Thevenin baliokidea. **(3 puntu)**
- c Kalkulatu A eta B arteko Norton korronea. Egiaztatu emaitza. **(2 puntu)**


Aurreko ataleko emaitzak edozein izanda ere, hurrengo ataletarako hartu $\underline{V}_{TH} = 2\sqrt{2} \angle_{-\frac{\pi}{4}}$ (balio maximoa, erreferentzia cosinuetan) eta $Z_{TH} = 2$. A eta B artean karga jarrita hurrengo tentsioa neurtu da $V_{AB}(t) = \cos(10^3 t) \text{ V}$. Kalkulatu:

- d Kargaren inpedantzia. **(1 puntu)**
- e Potentzia aktiboa kargan. **(0.5 puntu)**
- f Adierazi karga bi osagai paralelo bezela, eta kalkulatu osagai horiek. **(1 puntu)**
- g $j_3(t)$ sorgailuak emandako potentzia, karga konektatuta dagoenean. **(2 puntu)**

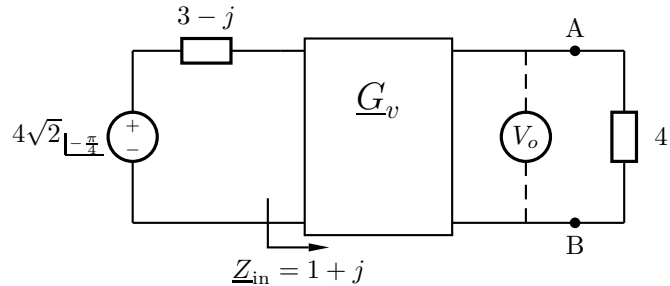
2. ARIKETA

DENBORA: 45 min (10 PUNTU)

Irudiko zirkuituan fasoreak balio maximotan daufe, lan maiztasuna $\omega = 2 \cdot 10^3$ rad/s da, eta potentzia kargan maximoa da.



- Voltmetroan 10 V neurtu dira. Kalkulatu zirkuituaren insertzio eta transmisio-galerak, eta zirkuituaren $|G_v|$. **(2 puntu)**
- Karga aldatu eta $Z_L = 2 + j$ jarri da. Kalkulatu voltmetroan irakurritako balioa. **(2 puntu)**
- Z_L kargan potentzia maximoa izan dadin LC zirkuitua erabili da. Kalkulatu LC zirkuituaren insertzio-galerak. **(2 puntu)**
- Diseinatu LC zirkuitua, aukeratu maiztasun altuak kargara pasatzen uzten ez duen soluzioa. **(2 puntu)**
- $Z_L = 2 + j$ karga lortzeko irudiko zirkuitua erabili da. Kalkulatu α . **(2 puntu)**

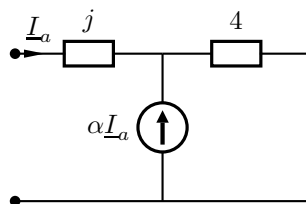


①

SOLUCIÓN DEL EXAMEN 20-12-2018

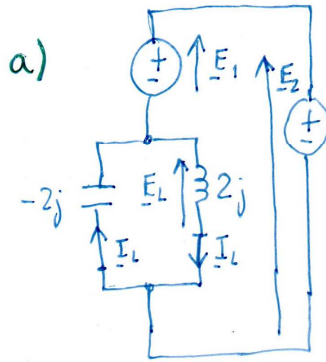PROBLEMA 1

$$e_1 = 0,5 \cdot \sin(10^3 t) = 0,5 \cdot \cos(10^3 t - \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \underline{E}_1 = -0,5j$$

$$e_2 = 2 \cdot \cos(10^3 t + \pi) \Rightarrow \underline{E}_2 = -2$$



ERROR TÍPICO:

$-2j \parallel 2j = \infty \Rightarrow$ La misma corriente que baja por la bobina es la que sube por el condensador, pero eso no significa que sea 0.

2ª Kirchhoff: $\underline{E}_L + \underline{E}_1 - \underline{E}_2 = 0 \Rightarrow \underline{E}_L = \underline{E}_2 - \underline{E}_1$

Ohm: $\underline{I}_L = \frac{\underline{E}_L}{2j} = \frac{-2 - (-0,5j)}{2j} = 0,25 + j$



pero no se pide \underline{I}_L , sino $i_L(t)$:

$\underline{I}_L = 1,03 \angle 1,3258 \Rightarrow i_L(t) = 1,03 \cdot \cos(10^3 t + 1,3258) \text{ (A)}$

SI SE PONE UNA CARGA ENTRE A Y B, NO VARÍA \underline{E}_2 POR ESTAR ESE GENERADOR EN PARALELO \Rightarrow TAMPOCO VARÍA $i_L(t)$, PORQUE EL RESTO DEL CIRCUITO A LA DERECHA DE \underline{E}_2 SE PUEDE ELIMINAR PARA CALCULAR LA CORRIENTE $i_L(t)$.

b) HAY QUE CALCULAR V_{Th} y Z_{Th} :

1º) $V_{Th} = V_{AB}$ (en C.A.)

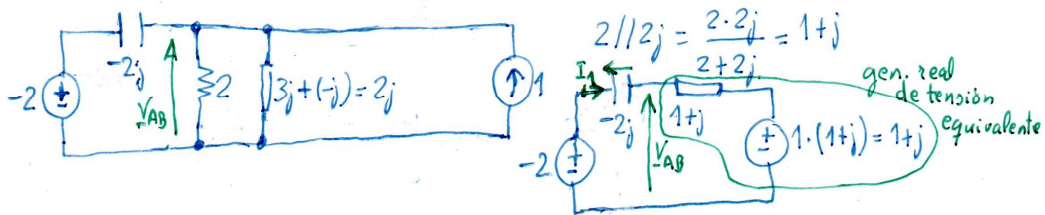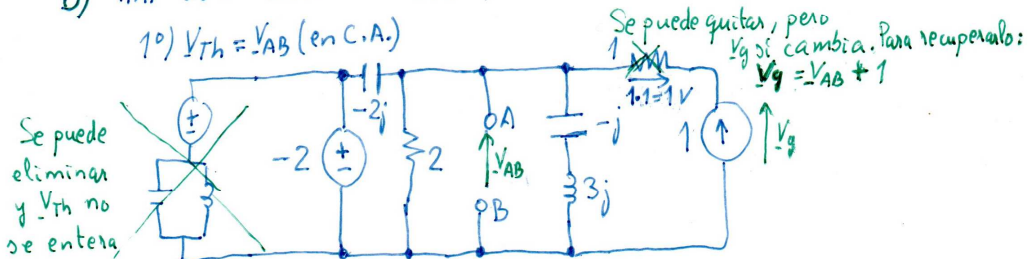

②


$$2^a K: +(-2) - (-2j) \cdot I_1 - (1+j) I_1 - (1+j) = 0$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{-3-j}{-1-j} = -1-2j$$

$$\Rightarrow V_{AB} = +(-2) - (-2j) I_1 = -2 + 2j(-1-2j) = \boxed{2-2j}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{Th} = 2-2j}$$

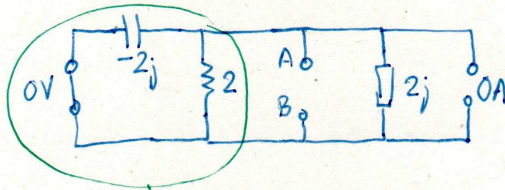
2º) $Z_{Th} = Z_{AB}$ (con generadores independientes apagados)



$$\rightarrow 2 // (-2j) = 1-j$$

$$\boxed{Z_{AB} = (1-j) // (2j) = 2}$$

$$\Rightarrow \boxed{Z_{Th} = 2}$$

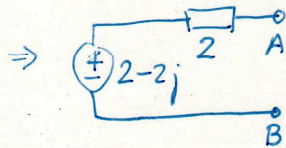


c) HAY QUE CALCULAR I_N y Z_N


1º) $Z_N = Z_{AB}$ (con generadores independientes apagados)

$$\Rightarrow \boxed{Z_N = Z_{Th} = 2}$$

2º) $I_N = I_{AB}$ (en C.C.)


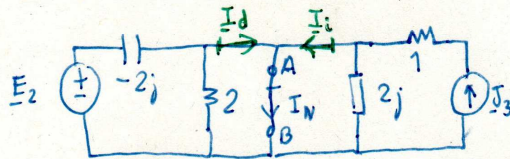


$$\boxed{I_N = I_d + I_i}$$

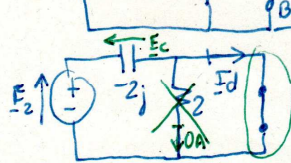


$$2^a K: E_c - E_2 = 0 \Rightarrow E_c = E_2 \Rightarrow \boxed{I_d = \frac{E_2}{-2j} = \frac{-2}{-2j} = -j}$$

3)

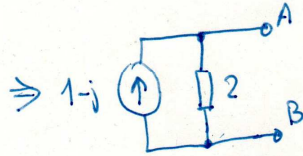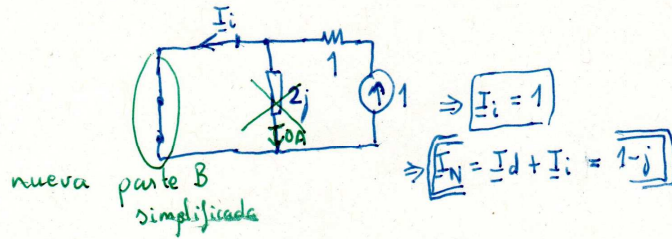

COMPROBACIÓN: $I_N = \frac{V_{Th}}{Z_N} = \frac{2-2j}{2} = 1-j$

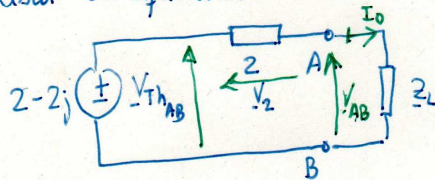d) Para calcular la impedancia de la carga que hace $V_{AB} = 1 \angle 0$, podemos usar el equivalente Thevenin entre A y B:




$$V_{AB} = I_0 \cdot Z_L$$

$$I_0 = \frac{V_2}{2} = \frac{V_{ThAB} - V_{AB}}{2} = \frac{2-2j-1}{2}$$

$$\Rightarrow V_{AB} = I_0 \cdot Z_L = (0,5-j) \cdot Z_L = 1$$

$$\Rightarrow Z_L = \frac{1}{(0,5-j)} = 0,4 + 0,8j$$

e) $P_L = \frac{1}{2} \cdot |I_0|^2 \cdot \text{Re}(Z_L) = \frac{1}{2} |0,5-j|^2 \cdot 0,4 = \frac{1}{2} \cdot (0,5^2 + 1^2) \cdot 0,4 = 0,25 \text{ W}$

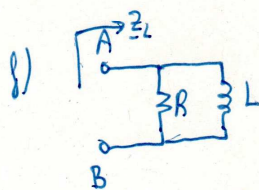


$$\frac{1}{Z_L} = Y_L = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{2} - j = \frac{1}{0,4 + 0,8j} = 0,5 - j$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R} = 0,5 \Rightarrow R = 2 \Omega$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\omega L} = 1 \Rightarrow L = \frac{1}{\omega} = 10^{-3} \text{ H}$$

4

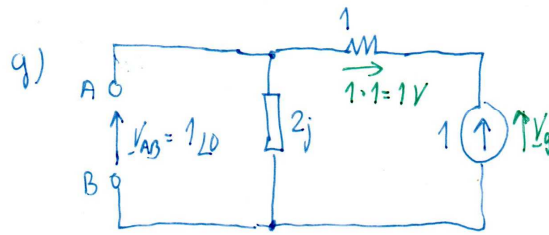


$$2^{\text{a}} \text{K: } 1 + 1 - V_g = 0 \Rightarrow V_g = 2 \angle 0 \text{ V}$$



$$\boxed{P_g} = \frac{1}{2} \text{Re}(V_g \cdot I_g^*) = \frac{1}{2} \text{Re}(2 \cdot 1^*) = \boxed{1 \text{ W}}$$

FALLO TÍPICO: DECIR QUE V_g ES IGUAL QUE V_{AB}
POR HABER ELIMINADO LA
IMPEDANCIA EN SERIE CON EL
GENERADOR DE CORRIENTE, SIN DARSE
CUENTA QUE LA TENSIÓN EN
EL GENERADOR DE CORRIENTE SÍ CAMBIA

(a) P_1, P_{20} of P_2

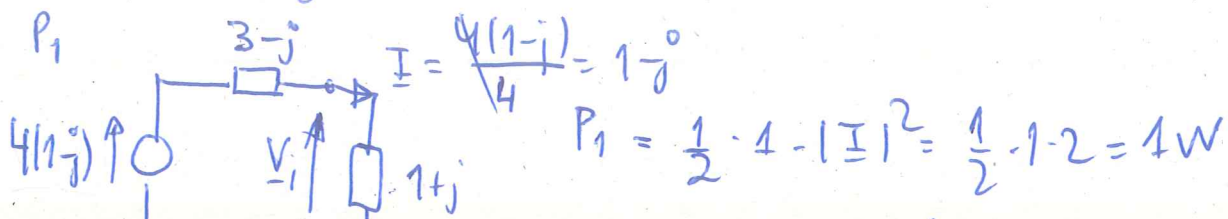

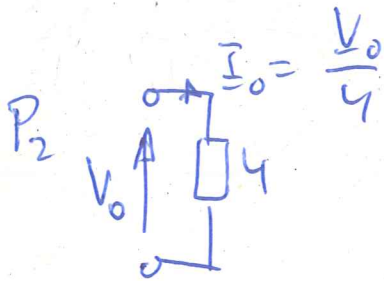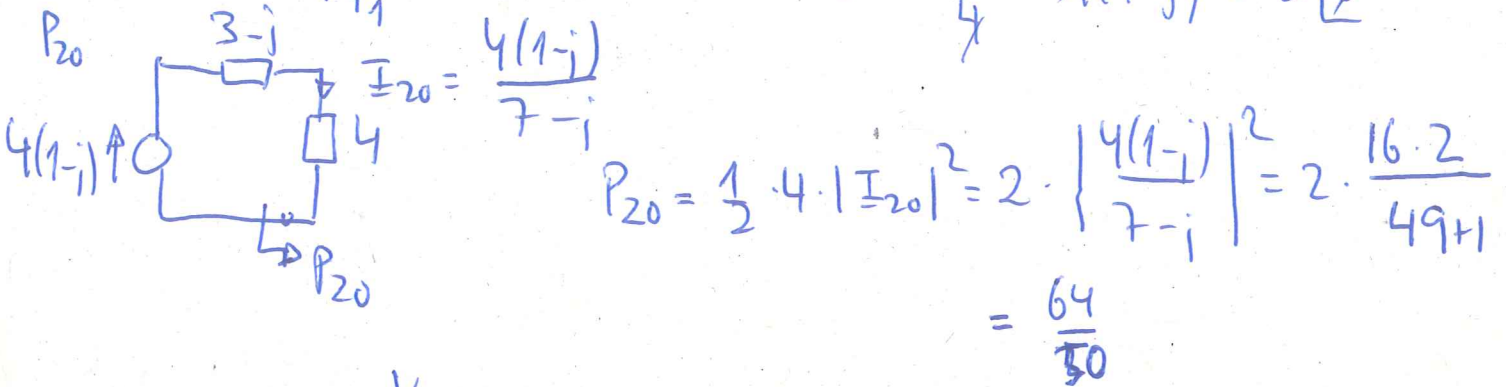$V_c = \frac{1+j}{4} \cdot 4(1-j) = 2 \angle 0$



$P_2 = 1 \cdot 4 \cdot |I_0|^2 = 4 \cdot \left| \frac{V_0}{4} \right|^2 = \frac{|V_0|^2}{4} = \frac{10^2}{4} = 25W$


ef.

$\alpha_I = 10 \log \frac{P_{20}}{P_2} = 10 \log \left(\frac{64}{50} \cdot \frac{1}{25} \right) = -12.9 dB$

$\alpha_T = 10 \log \frac{P_1}{P_2} = 10 \log \left(\frac{1}{25} \right) = -14 dB$

$|G_v| = \left| \frac{V_0}{V_c} \right| = \frac{|V_0|}{|V_c|} = \frac{10 \cdot \sqrt{2}}{2} = \boxed{5\sqrt{2} = |G_v|}$

(b) Adaptation in (a)

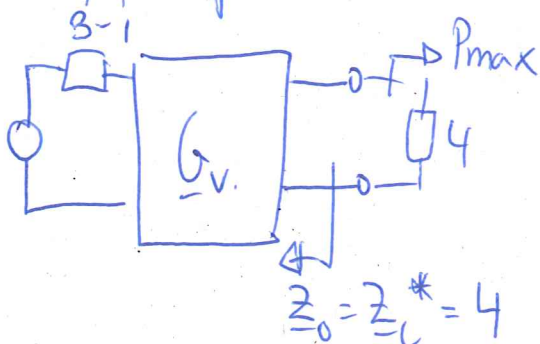


$P_{max} = \frac{|V_{TH}|^2}{4 \cdot R_{TH}} = 25$

$|V_{TH}|^2 = 25 \cdot 4^2$



$|V_{TH}| = 5 \cdot 4 = 20$

$Z_{TH} = 4$

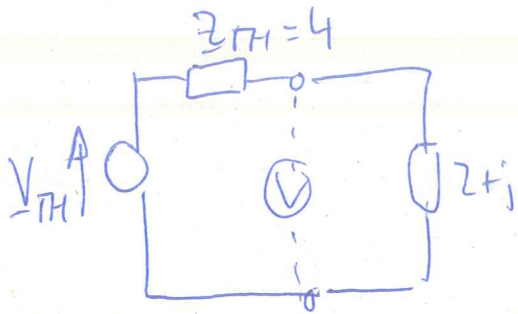

$$\underline{V} = \frac{2+j}{2+j+4} \cdot \underline{V}_{TH}$$

$$|V| = \left| \frac{2+j}{6+j} \right| \cdot |V_{TH}| = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{37}} \cdot 20 = 7.35 \text{ V}$$

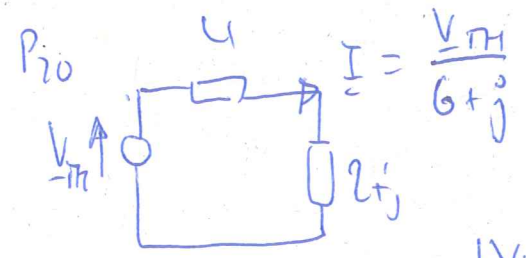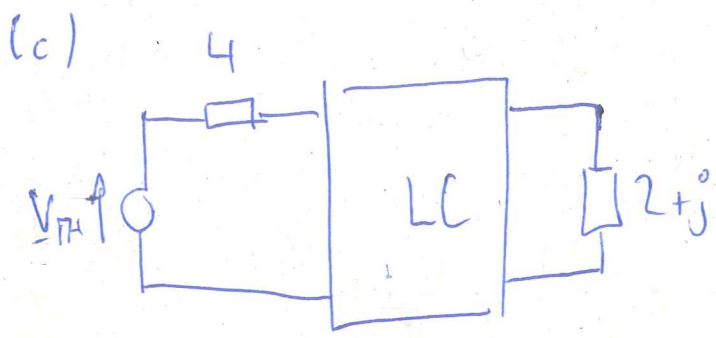


$$I = \frac{V_{TH}}{6+j}$$

$$P_{20} = 1 \cdot 2 \cdot \frac{|V_{TH}|^2}{37} = \frac{800}{37}$$

$$P_2 = P_{disp} = \frac{|V_{TH}|^2}{4 \cdot 4} = \frac{20^2}{16} = \frac{400}{16} = 25$$
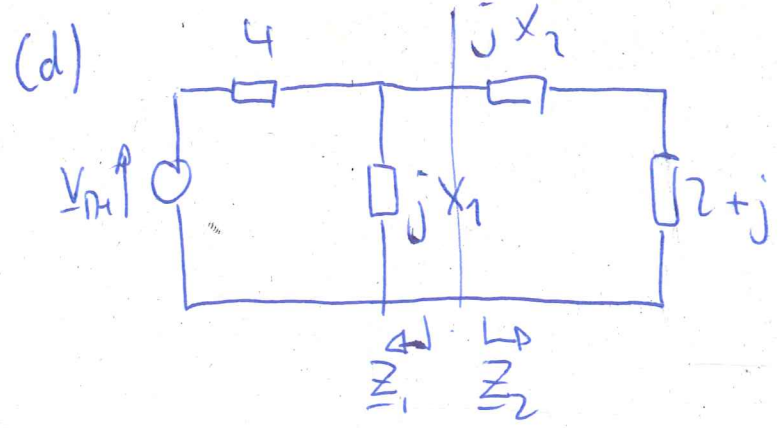
$$\alpha_I = 10 \log \left(\frac{P_{20}}{P_2} \right) = -0.63 \text{ dB}$$






$$Z_2 = 2+j+jX_2 = 2+j(1+X_2)$$

$$Z_1 = jX_1 // 4 = \frac{4(jX_1)(4-jX_1)}{(4+jX_1)(4-jX_1)} = \frac{4X_1^2 + j16X_1}{16+X_1^2} = Z_1^*$$

$$Z_1 = Z_2^* \Rightarrow \begin{cases} \frac{4X_1^2}{16+X_1^2} = 2 & 4X_1^2 = 32 + 2X_1^2 & 2X_1^2 = 32 \\ & & X_1 = \pm 4 \end{cases}$$
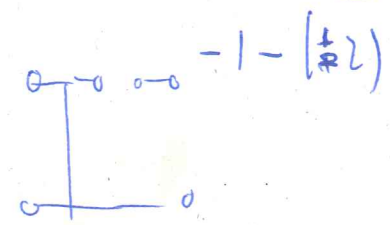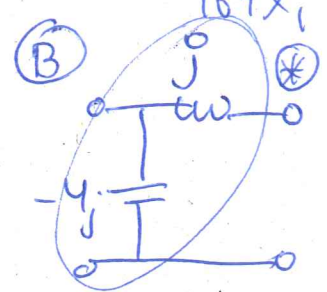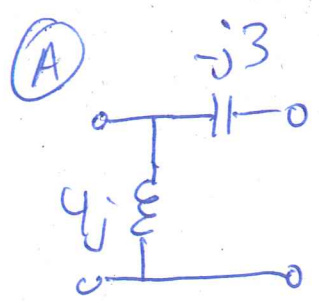
$$1+X_2 = -\frac{16X_1}{16+X_1^2} \Rightarrow X_2 = -1 - \frac{16X_1}{16+X_1^2} = \begin{cases} -3 \\ 1 \end{cases}$$



$$-4j = -j\omega C$$


$$\omega = \frac{1}{\omega C}$$

$$C = \frac{1}{4\omega} = \frac{1}{4 \cdot 2 \cdot 10^3} = \boxed{125 \mu\text{F}}$$

$$j = j\omega L$$

$$\omega L = 1$$
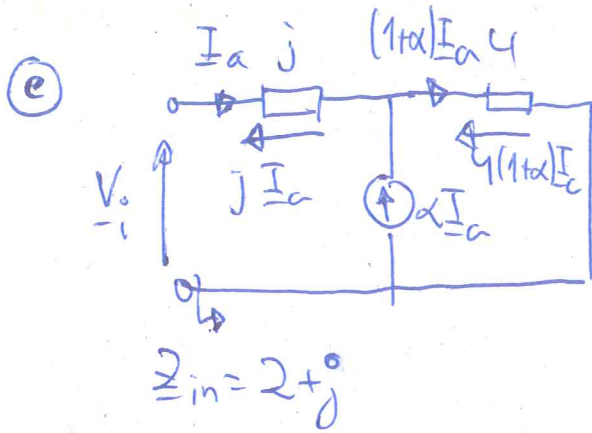
$$\boxed{L = \frac{1}{\omega} = 500 \mu\text{H}}$$



$$V_i = j I_a + 4(1+\alpha) I_a$$

$$\frac{V_i}{I_a} = Z_{in} = j + 4(1+\alpha) = 2 + j$$

$$4(1+\alpha) = 2$$

$$\boxed{\alpha = \frac{2}{4} - 1 = -\frac{1}{2}}$$