

Azterluta %70 → %30 teoria
 %40 anketatu
 entregagaiak (proba) %15 → transformadoreak, asink. mah. sin.
 (6.astea) (10.astea) (13.astea)
 praktikak %15 (Txisto)

PL2

Makina

Sarrera.

Transformadorea → energia elektririkoa sartzen da eta tentsioa aldatzen du, gero ere energia elektririkoa emanen.

Imanari: eremu magnetikoa ipar polotik irten eta hego polotik sartzen da. Harildun noranzkoa jaitzeko esleubiko esleua, behar bezala iparra adieraziko du.


1. $N=2000$ espira $\phi_1=5\text{mWb}$ imanari sartua $\phi_2=2\text{mWb}$ $t=1/10$ seg.
 Zein da harildun berrantolatutako induzitutako \mathcal{E} tentsioa?

$$\Delta\phi = 2-5 = -3\text{mWb} \quad \Delta t = 0.1\text{segundu}$$

$$\mathcal{E}(t) = -N \cdot \frac{d\phi}{dt} = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = -2000 \cdot \frac{(-3 \cdot 10^{-3})}{0.1} = \underline{60\text{V}}$$

- a) N handiagoz bada, \mathcal{E} ?
 \mathcal{E} handiagoz da. $N \uparrow \mathcal{E} \uparrow$
- b) Fluxu aldaketa handiagoz bada, \mathcal{E} ?
 \mathcal{E} handiagoz da. $\Delta\phi \uparrow \mathcal{E} \uparrow$
- c) Imana 1/5 segundutan ateratzen bada, \mathcal{E} ?
 \mathcal{E} txikiagoa izango da. $t \uparrow \mathcal{E} \uparrow$

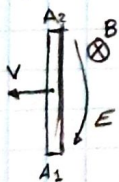2. \mathcal{E} ? $V=100\text{m/s}$ $B=0.6\text{T}$ $L=2\text{m}$



$$\mathcal{E} = vBL \sin\theta = 100 \cdot 0.6 \cdot 2 \cdot \sin 90^\circ = \underline{120\text{V}}$$

3. $L=3\text{m}$ $I=200\text{A}$ $B=0.5\text{T}$


- a) eraketa eta imana perpendikularrak, F ?

$$F = BIL \sin\theta = 0.5 \cdot 200 \cdot 3 \cdot \sin 90^\circ = \underline{300\text{N}} \quad \text{beherakoa (eraketa eskuak)}$$

b) eroalea eta imana paralelo, F?

$$F = 0.5 \cdot 200 \cdot 3 \cdot \sin 0^\circ = 0 \text{ N}$$

Transformadoreak.
(adibidea zenbakielin)

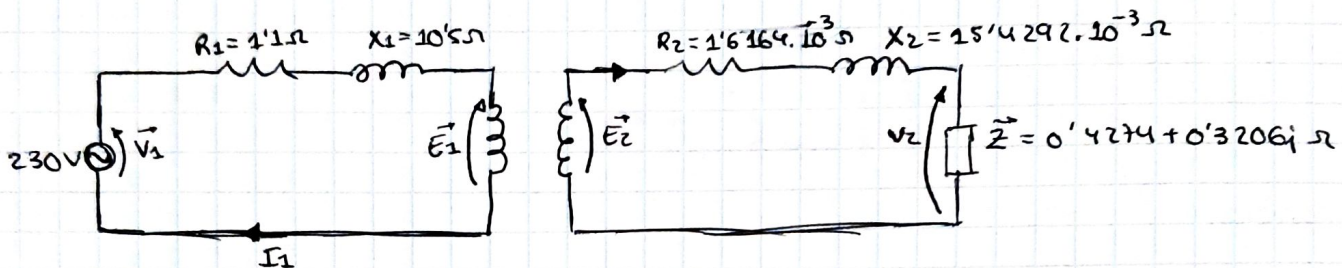

$$\vec{I}_2 = \frac{\vec{V}_2}{Z} = \frac{230}{0.5343 + j3.687} = 430.461 - j36.87 \text{ A}$$


$$\vec{E}_2 = \vec{V}_2 + \vec{I}_2 (R_2 + jX_2) = 230 + 430.461 - j36.87 (1.6164 \cdot 10^3 + j15.4292 \cdot 10^3) = 234.6112 \text{ V}$$

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_2 \cdot a = 234.6112 \cdot \left(\frac{6000}{230}\right) = 6119.8112 \text{ V}$$

$$\vec{I}_1 = \vec{I}_2 \cdot \frac{a}{a} = 430.461 - j36.87 \cdot \left(\frac{230}{6000}\right) = 16.51 - j36.87 \text{ A}$$

$$\vec{V}_1 = \vec{E}_1 + \vec{I}_1 (R_1 + jX_1) = 6119.8112 + 16.51 - j36.87 (1.1 + j10.5) = 6242.21735 \text{ V}$$

zirkuitu baliolidea

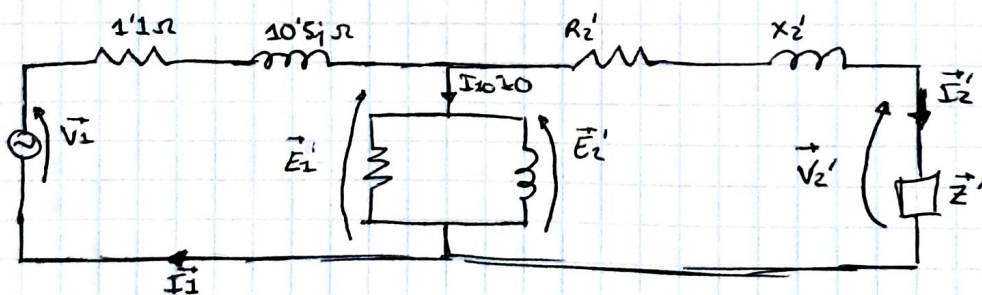

$$R_2' = R_2 a^2 = 1.6164 \cdot 10^3 \cdot \left(\frac{6000}{230}\right)^2 = 1.1 \Omega$$

$$X_2' = X_2 a^2 = 15.4292 \cdot 10^3 \cdot \left(\frac{6000}{230}\right)^2 = 10.5 \Omega$$

$$\vec{I}_2' = \frac{\vec{V}_2'}{Z'} = \frac{430.461 - j36.87}{(6000/230)} = 16.51 - j36.87 \text{ A}$$

$$V_2' = a V_2 = \frac{6000}{230} \cdot 230 = 6000 \text{ V}$$

← erabilgarria, tresna bat da.

$$V_{1L} = 1380 \text{ V}$$

$$V_{2L} = 138 \text{ V}$$

$$S_N = V_1 \cdot I_1$$

$$\Rightarrow I_1 = 8 \frac{2}{3} \text{ A}$$

$$I_2 = 8 \frac{1}{3} \text{ A}$$

$$a) \arctan \frac{1'86}{2'48} = 37^\circ$$

$$\cos \varphi = 0'8$$

b)

$$a = 10$$

$$\vec{z}_k = 3'1 \angle -36'81^\circ$$

$$\vec{z}'_k = a^2 \vec{z}_k = 310 \angle -36'81^\circ$$

c)

$$i =$$

d)

$$P_S = I_1^2 \cdot R_b = 8 \frac{2}{3}^2 \cdot 1'362 =$$

Ariketak

2. Transformadore monofasikoak.

1. $S_N = 10 \text{ kVA}$, $220 / 380 \text{ V}$ eta maiztasuna 50 Hz da.

hutselo saiialuntza: $V_{10} = 220 \text{ V}$ $I_{10} = 2 \text{ A}$ $P_0 = 150 \text{ W}$

zirkuitulaburra: $V_{2ZL} = 40 \text{ V}$ $I_{2ZL} = I_{2N}$ $P_{2L} = 225 \text{ W}$

a) Transformadorearen zirkuitu baliolidearen parametroak (primarioan).

$$P_0 = V_{10}^2 \cdot G_0 \Rightarrow G_0 = \frac{P_0}{V_{10}^2} = \frac{150}{220^2} = 3'099 \cdot 10^{-3} \Omega$$

$$Y_0 = \frac{I_{10}}{V_{10}} = \frac{2}{220} = 0'009 \Omega^{-1}$$

$$B_0 = \sqrt{Y_0^2 - G_0^2} = \sqrt{0'009^2 - 6'099 \cdot 10^{-3}^2} = 8'546 \cdot 10^{-3} \Omega$$

$$R_{b2} = \frac{P_{2L}}{I_{2L}^2} = \frac{225}{I_{2N}^2} = \frac{225}{(10 \cdot 10^3 / 380)^2} = 0'3249 \Omega$$

$$\alpha = \frac{V_{10}}{V_{20}} = \frac{220}{380} = 0'5789$$

$$R_{b1} = \alpha^2 R_{b2} = \left(\frac{220}{380}\right)^2 \cdot 0'3249 = 0'1089 \Omega$$

$$Z_{b2} = \frac{V_{2ZL}}{I_{2ZL}} = \frac{40}{10 \cdot 10^3 / 380} = 0'38$$

$$X_{b2} = \sqrt{Z_{b2}^2 - R_{b2}^2} = \sqrt{0'38^2 - 0'3249^2} = 0'19708 \Omega$$

$$X_b = X_{b2} \cdot \alpha^2 = 0'19708 \cdot 0'5789^2 = 0'066 \Omega$$

b) V_2 eta ε tentsio-erregulazioa, $V_1 = V_{1N}$, $\cos \varphi = 0'8$ eta karga intentsitateak izendatua direnean.

$$\vec{V}_1 = \vec{V}_2' + \vec{I}_2' (R_b + iX_b)$$

$$\vec{V}_1 = \vec{V}_{1N} = 220 \text{ V}$$

$$\vec{I}_2' = I_{2N}' = \frac{I_{2N}}{\alpha} = \frac{26'316}{0'5789} = 45'45 \text{ A} = I_{1N}$$

$$\cos \varphi = 0'8 \text{ atzeraturik} \quad \varphi = 36'89^\circ \Rightarrow \vec{I}_2' = 45'45 \angle -36'89^\circ \text{ A}$$

hasieran ordezkatur,

$$220 = \vec{V}_2' + 45'45 \angle -36'89^\circ \cdot (0'1089 + i0'066) \Rightarrow \vec{V}_2' = 214'24 \angle 0'45^\circ \text{ V}$$

$$V_2 = \frac{V_2'}{\alpha} = \frac{214'24}{0'5789} = 370'02 \text{ V}$$

$$\varepsilon = \frac{V_1 - V_2'}{V_1} = \frac{220 - 214'24}{220} = \%2'62$$

2. $S_N = 500 \text{ kVA}$, $3300/500 \text{ V}$ eta maiztasuna 50 Hz . $\eta_{\max} = 0.97$ $s = 3/4 S_N$ denean $\cos \varphi = 1$.

Zirkuitulaburra: $V_{12L} = 330 \text{ V}$ $I_{12L} = I_{1N}$

Kalkulatu E_R eta E_X .

eluzioak

$$E_R = \frac{R_b \cdot I_{1N}}{V_{1N}} \cdot 100$$

$$E_X = \frac{X_b \cdot I_{1N}}{V_{1N}} \cdot 100$$

errendimendu maximotik P_{JN} :

$$\eta_{\max} = \frac{i_{N\max} \cdot S_N \cdot \cos \varphi}{i_{N\max} \cdot S_N \cdot \cos \varphi + 2 P_{Fe}}$$

$$i = \frac{3}{4} = 0.75$$

$$0.97 = \frac{0.75 \cdot 500 \cdot 10^3 \cdot 1}{0.75 \cdot 500 \cdot 10^3 \cdot 1 + 2 P_{Fe}} \Rightarrow P_{Fe} = 5749 \text{ W}$$

$$P_{Fe} = i^2 \cdot P_{JN} \Rightarrow P_{JN} = \frac{P_{Fe}}{i^2} = \frac{5749}{0.75^2} = 10309 \text{ W}$$

P_{JN} -tik R_b :

$$P_{JN} = I_{1N}^2 R_b \Rightarrow R_b = \frac{P_{JN}}{I_{1N}^2} = \frac{10309}{(500 \cdot 10^3 / 3300)^2} = 0.449 \Omega$$

Zirkuitu laburreko sailkuntzetik:

$$Z_b = \frac{V_{12L}}{I_{12L}} = \frac{330}{(500 \cdot 10^3 / 3300)} = 2.178 \Omega$$

$$X_b = \sqrt{Z_b^2 - R_b^2} = \sqrt{2.178^2 - 0.449^2} = 2.1312 \Omega$$

$$E_R = \frac{0.449 \cdot 500 \cdot 10^3 / 3300}{3300} \cdot 100 = \% 2.06$$

$$E_X = \frac{2.1312 \cdot 500 \cdot 10^3 / 3300}{3300} \cdot 100 = \% 9.78$$

3. $S_N = 20 \text{ kVA}$, $460/220 \text{ V}$, eta maiztasuna 50 Hz da. $P_{Fe} = 360 \text{ W}$ eta $P_m = 500 \text{ W}$.

a) Errendimendua karga erdian $\eta_{1/2}$, $\cos \varphi = 0.8$ (atzeraturik) denean.

karga erdiaren karga-indizea:

$$i = \frac{1}{2} = 0.5$$

errendimendua:

$$\eta = \frac{i \cdot S_N \cdot \cos \varphi}{i S_N \cos \varphi + P_{Fe} + i^2 P_{mN}}$$

$$\eta_{1/2} = \frac{0.5 \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 0.8}{0.5 \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 0.8 + 360 + 0.5^2 \cdot 500} = \underline{\underline{\%94.3}}$$

b) Errendimendu maximoa denean S itxurazko potentzia.

$$S_2 = i \cdot S_N$$

$$i_{r \max} = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{mN}}} = \sqrt{\frac{360}{500}} = 0.8485$$

$$S_2 = 0.8485 \cdot 20 \cdot 10^3 = 16970 \text{ VA} = \underline{\underline{16.97 \text{ kVA}}}$$

c) Errendimendu maximoa $\cos \varphi = 1$ denean.

$$\eta_{\max} = \frac{0.8485 \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 1}{0.8485 \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 1 + 360 + 0.8485^2 \cdot 500} = \underline{\underline{\%95.9}}$$


4. $S_N = 125 \text{ kVA}$, $3000/380 \text{ V}$ eta maiztasuna 50 Hz dira.

kutselo saiakuntza: $V_{10} = 3000 \text{ V}$ $I_{10} = 0.8 \text{ A}$ $P_0 = 1000 \text{ W}$

zirkuitulaburra: $V_{2ZL} = 10 \text{ V}$ $I_{2ZL} = 300 \text{ A}$ $P_{ZL} = 750 \text{ W}$

a) $V_1 = V_{10}$ denean paralelolo adarrelu I_{Fe} eta I_m .

kutselo saiakuntzatihi:

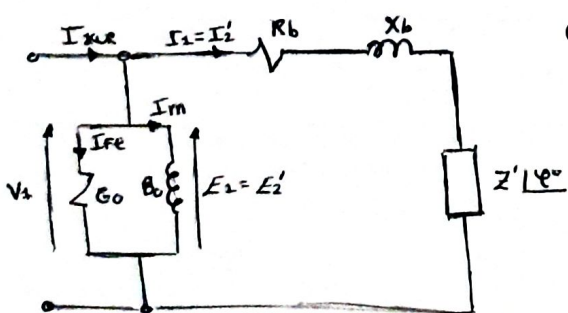

$$G_0 = \frac{P_0}{V_{10}^2} = \frac{1000}{3000^2} = 1.111 \cdot 10^{-4} \Omega^{-1}$$

$$B_0 = \frac{I_{10}}{V_{10}} = \frac{0.8}{3000} = 2.666 \cdot 10^{-4} \Omega^{-1}$$

$$B_0 = \sqrt{Y_0^2 - G_0^2} = \sqrt{(2.666 \cdot 10^{-4})^2 - (1.111 \cdot 10^{-4})^2} = 2.42 \cdot 10^{-4} \Omega^{-1}$$

$$I_{Fe} = G_0 V_1 = 1.111 \cdot 10^{-4} \cdot 3000 = \underline{\underline{0.333 \text{ A}}}$$

$$I_m = B_0 V_1 = 2.42 \cdot 10^{-4} \cdot 3000 = \underline{\underline{0.7272 \text{ A}}}$$

b) Burdinaleko galerak eta kobreako galerak transformadorearen itxurazko potentzia izendatua denean.

eluziazialak: $P_{FE} = P_0 = 1000 \text{ W}$, $P_{SN} = I_{1N}^2 \cdot R_b$

Zirkuitu kabreako saiakuntzetik,

$$Z_b^s = \frac{V_{ZL}}{I_{ZL}} = \frac{10}{300} = 0'03 \Omega$$

$$P_{ZL} = I_{ZL}^2 R_b^s \Rightarrow R_b^s = \frac{P_{ZL}}{I_{ZL}^2} = \frac{750}{300^2} = 0'0083 \Omega$$

$$X_b^s = \sqrt{Z_b^{s^2} - R_b^{s^2}} = \sqrt{0'03^2 - 0'0083^2} = 0'0323 \Omega$$

primarioa pasatu:

$$a = \frac{3000}{380} = 7'895$$

$$R_b = a^2 R_b^s = 7'895^2 \cdot 0'0083 = 0'517 \Omega$$

$$X_b = a^2 X_b^s = 7'895^2 \cdot 0'0323 = 2'012 \Omega$$

ondorioz,

$$P_{SN} = I_{1N}^2 \cdot R_b = \left(\frac{125 \cdot 10^3}{3000} \right)^2 \cdot 0'517 = 897'6 \text{ W}$$

c) Errendimendua (η) itxurazko potentzia izendatua denean eta hiru kasu hauetan: karga izendatua denean $i=1$.

• $\cos \varphi = 1$.

$$\eta = \frac{i \cdot S_N \cdot \cos \varphi}{i \cdot S_N \cdot \cos \varphi + P_{FE} + i^2 P_{SN}} = \frac{1 \cdot 125 \cdot 10^3 \cdot 1}{1 \cdot 125 \cdot 10^3 \cdot 1 + 1000 + 1^2 \cdot 897'6} = 99'5\%$$

• $\cos \varphi = 0'8$ (atzeraturik, induktiboa).

$$\eta = \frac{125 \cdot 10^3 \cdot 0'8}{125 \cdot 10^3 \cdot 0'8 + 1000 + 897'6} = 98'14\%$$

• $\cos \varphi = 0'8$ (aurreraturik, kapazitiboa).

$$\eta = \frac{125 \cdot 10^3 \cdot 0'8}{125 \cdot 10^3 \cdot 0'8 + 1000 + 897'6} = 98'14\%$$

aurreraturik edo atzeraturik egoteak et do eraginik errendimenduan.

d) Sekundarioko tentsioa (V_2) eta E tentsio-erregulazioa $V_1 = V_{1N}$ eta itxurazko potentzia izendatua direnean eta hiru kasu hauetan:

$$\vec{V}_1 = \vec{V}_2' + \vec{I}_2' (R_b + j X_b)$$

itxurazko potentzia izendatua bada, intentsitatea ere bai.

$$I_2' = I_{2N} = I_{1N} = \frac{S_N}{V_{1N}} = \frac{125 \cdot 10^3}{3000} = 41'66 \text{ A}$$

• $\cos \varphi = 1$.

$$3000 = \vec{V}_2' + 41'66 (0'517 + j 2'012) \Rightarrow \vec{V}_2' = 2979'6 \angle -1'61 \text{ V}$$

$$V_2' = 2979'6 \text{ V} \Rightarrow V_2 = \frac{V_2'}{a} = \frac{2979'6}{7'895} = 377'4 \text{ V}$$

$$E = \frac{V_1 - V_2'}{V_{1N}} = \frac{3000 - 2979'6}{3000} = 0'68\%$$

- $\cos \varphi = 0.8$ (atzeraturik, induktiboa).

$$\vec{I}_2' = 41'66 \angle -36'89^\circ \text{ A}$$

$$3000 = \vec{V}_2' + 41'66 \angle -36'89^\circ (0'517 + j 2'012) \Leftrightarrow \vec{V}_2' = 2932'9 \angle -1'06^\circ \text{ V}$$

$$V_2 = \frac{V_2'}{\alpha} = \frac{2932'9}{7'895} = 371'49 \text{ V}$$

$$\varepsilon = \frac{V_1 - V_2'}{V_{1N}} = \frac{3000 - 2932'9}{3000} = \% 2'24$$

- $\cos \varphi = 0.8$ (aurreaturik, kapazitiboa).

$$\vec{I}_2' = 41'66 \angle 36'89^\circ \text{ A}$$

$$3000 = \vec{V}_2' + 41'66 \angle 36'89^\circ (0'517 + j 2'012) \Leftrightarrow \vec{V}_2' = 3034'2 \angle -1'51^\circ \text{ V}$$

$$V_2 = \frac{V_2'}{\alpha} = \frac{3034'2}{7'895} = 384'3 \text{ V}$$

$$\varepsilon = \frac{V_1 - V_2'}{V_{1N}} = \frac{3000 - 3034'2}{3000} = \% -1'14$$

5. $S_N = 75 \text{ kVA}$, $3000/220 \text{ V}$ eta maiztasuna 50 Hz da.

zirkuitu laburra: $V_{1ZL} = 200 \text{ V}$ $I_{1ZL} = I_{1N}$ $P_{ZL} = 2 \text{ kW}$

a) ε tentsio-erregulazioa, $V_1 = V_{1N}$ eta itxurozko potentzia izendatua direnean eta kuru lasu hauetan:

zirkuitu laburra:

$$I_{1ZL} = I_{1N} = \frac{75 \cdot 10^3}{3000} = 25 \text{ A}$$

$$R_b = \frac{P_{ZL}}{I_N^2} = \frac{2 \cdot 10^3}{25^2} = 3'2 \Omega$$

$$Z_b = \frac{V_{1ZL}}{I_{1ZL}} = \frac{200}{25} = 8 \Omega$$

$$X_b = \sqrt{Z_b^2 - R_b^2} = \sqrt{8^2 - 3'2^2} = 7'33 \Omega$$

Kapp-en hurbilbidea erabiliz:

$$V_1 \approx V_2' + I_2' (R_b \cos \varphi + X_b \cdot \sin \varphi)$$

- $\cos \varphi = 1$.

$$3000 = V_2' + 25 (3'2 \cdot 1 + 0) \Rightarrow V_2' = 2920 \text{ V}$$

$$\varepsilon = \frac{V_1 - V_2'}{V_1} = \frac{3000 - 2920}{3000} = \% 2'7$$

- $\cos \varphi = 0.8$ (atzeraturik, induktiboa).

$$3000 = V_2' + 25 (3'2 \cdot 0'8 + 7'33 \cdot 0'6) \Rightarrow V_2' = 2826 \text{ V}$$

$$\varepsilon = \frac{V_1 - V_2'}{V_1} = \frac{3000 - 2826}{3000} = \% 5'8$$

• $\cos \varphi = 0.8$ (aurrezaturun, kapazitiboa).

$$3000 = V_2' + 25(3/2 \cdot 0.8 + 7/33 \cdot 6 \cdot 0.61) \Rightarrow V_2' = 3045.9 \text{ V}$$

$$\epsilon = \frac{V_1 - V_2'}{V_1} = \frac{3000 - 3045.9}{3000} = \underline{\underline{\% -1.5}}$$

b) Burdinetxo galeratu 1.5 kW badira, errendimendua lurgaz izendatua η_u eta lurgaz erdia $\eta_{1/2}$, $\cos \varphi = 0.8$ (atzeraturun) denean.

$$P_{fe} = 1.5 \text{ kW}$$

lurgaz izendatua denean $i = 1$.

$$\eta = \frac{i \cdot S_N \cdot \cos \varphi}{i \cdot S_N \cdot \cos \varphi + P_{fe} + i^2 P_m} = \frac{75 \cdot 10^3 \cdot 0.8}{75 \cdot 10^3 \cdot 0.8 + 1500 + 1^2 \cdot 2000} = \underline{\underline{\% 94.5}}$$

erdia denean $i = 0.5$.

$$\eta = \frac{0.5 \cdot 75 \cdot 10^3 \cdot 0.8}{0.5 \cdot 75 \cdot 10^3 \cdot 0.8 + 1500 + 0.5^2 \cdot 2000} = \underline{\underline{\% 93.7}}$$

6. $S_N = 100 \text{ kVA}$, $\cos \varphi = 0.8$ (atzeraturun), $\eta_u = \% 93.02$, $\cos \varphi = 1$, $\eta_{1/2} = \% 94.34$.

η_{\max} ?

lurgaz nominala denean $i = 1$.

$$\eta_u = \frac{i \cdot S_N \cdot \cos \varphi}{i \cdot S_N \cdot \cos \varphi + P_{fe} + i^2 P_m} = \frac{1 \cdot 10^5 \cdot 0.8}{1 \cdot 10^5 \cdot 0.8 + P_{fe} + P_m} = 0.9302$$

erdia denean $i = 0.5$.

$$\eta_{1/2} = \frac{0.5 \cdot 1 \cdot 10^5 \cdot 1}{0.5 \cdot 10^5 + P_{fe} + 0.5^2 P_m} = 0.9434$$

$$\left. \begin{array}{l} P_{fe} = 2 \text{ kW} \\ P_m = 4 \text{ kW} \end{array} \right\}$$

errendimendua maximoa,

$$i_{N \max} = \sqrt{\frac{P_{fe}}{P_m}} = \sqrt{\frac{2}{4}} = 0.707$$

$$\eta_{\max} = \frac{0.707 \cdot 10^5}{0.707 \cdot 10^5 + 2000 + 0.707^2 \cdot 4000} = 0.9464 = \underline{\underline{\% 94.65}}$$

7. $S_N = 132 \text{ kVA}$, $6000/230 \text{ V}$. Serieko parametroaren balioak $R_b = 2'2 \Omega$ eta $X_b = 21 \Omega$ dira. Sekundarioan karga elektriko bat dago parametro hauek dituen: $R = 0'4274 \Omega$ eta $X = 0'3206 \Omega$ dira.

karga elektrikoaren tentsio nominalarekin elikatzen bada ($V_2 = 230 \text{ V}$), kalkulatu:

a) Primarioko V_1 tentsioa.

sekundarioko tentsioa primarioa pasatuz:

$$V_2' = V_2 \cdot a = 230 \cdot \frac{6000}{230} = 6000 \text{ V}$$

sekundarioko karga elektrikoaren primarioa pasatuz:

$$\vec{Z}' = \vec{Z} \cdot a^2 = (0'4274 + j \cdot 0'3206) \cdot \left(\frac{6000}{230}\right)^2 = 363'6 \angle 36'83^\circ \Omega$$

I_2' intentsitatea V_2' eta Z' -ren arabera lortu da:

$$\vec{I}_2' = \frac{\vec{V}_2'}{\vec{Z}'} = \frac{6000}{363'6 \angle 36'83^\circ} = 16'5 \angle -36'83^\circ \text{ A}$$

Kopp-en hurbileketa:

$$V_1 \approx V_2' + I_2' (R_b \cdot \cos \varphi + X_b \cdot \sin \varphi) = 6000 + 16'5 (2'2 \cdot 0'8 + 21 \cdot 0'6) = \underline{6236'9 \text{ V}}$$

b) Transformadorearen i karga-indizea.

$$i = \frac{I_2'}{I_{N1}} = \frac{16'5}{(132000/6000)} = \frac{16'5}{22} = \underline{0'75}$$

c) ϵ tentsio-erregulazioa.

$$\epsilon = \frac{V_1 - V_2'}{V_{1N}} = \frac{6236'9 - 6000}{6000} = \underline{\% 3'9}$$

Transformadorea tentsio izendatuarekin elikatzen bada ($V_1 = 6000 \text{ V}$), kalkulatu:

d) Sekundarioko V_2 tentsioa.

Kasu honetan, I_2' intentsitatea V_1 , Z' eta Z_b -ren arabera lortu da:

$$\vec{I}_2' = \frac{\vec{V}_1}{(\vec{Z}' + \vec{Z}_b)} = \frac{6000}{290'9 + j \cdot 218'2 + 2'2 + j \cdot 21} = 15'86 \angle -39'22^\circ \text{ A}$$

Kopp hurbileketa:

$$V_1 \approx V_2' + I_2' (R_b \cdot \cos \varphi + X_b \cdot \sin \varphi)$$

$$6000 \approx V_2' + 15'86 \cdot (2'2 \cdot 0'775 + 21 \cdot 0'632) \Rightarrow V_2' \approx \underline{5762'4 \text{ V}}$$

e) Transformadorearen i karga-indizea.

$$i = \frac{I_2'}{I_{N1}} = \frac{15'86}{22} = \underline{0'72}$$

f) ϵ tentsio-erregulazioa.

$$\epsilon = \frac{V_1 - V_2'}{V_{1N}} = \frac{6000 - 5762'4}{6000} = \underline{\% 4}$$

3. Transformadore trifasikoak.

8. $S_N = 2000 \text{ kVA}$, $6600/33000 \text{ V}$, maiztasuna 50 Hz , Δ - Y . Serieto adarrean:

$$R_1 = 0'5 \Omega \quad X_1 = 2'6 \Omega \quad R_2 = 4'3 \Omega \quad X_2 = 21'7 \Omega$$

a) Transformadorearen zirkuitu balididareen serieto parametroak (primarioan).

$$a = \frac{V_{1N/f}}{V_{2N/f}} = \frac{6600}{33000/\sqrt{3}} = 0'34641$$

$$R_b = R_1 + a^2 R_2 = 0'5 + 0'34641^2 \cdot 4'3 = 1'016 \Omega$$

$$X_b = X_1 + a^2 X_2 = 2'6 + 0'34641^2 \cdot 21'7 = 5'2 \Omega$$

b) Sekundarioko V_{2f} faseko eta U_{2L} lineako tentsioak eta E tentsio-erregulazioa, $v_1 = v_{1w}$, $\cos \varphi = 0'8$ (atzeratun) eta kargaren itxurazko potentzia transformadorearen itxurazko potentzia izendatua direnean.

Kapp-en hurbilketak:

$$V_{1f} = V_{2f}' + I_{2f}' (R_b \cos \varphi + X_b \sin \varphi)$$

$$V_{1f} = V_{1N/f} = 6600 \text{ V}$$

$$I_{2f}' = I_{2N/f}' = I_{1N/f} = \frac{S_N}{3 \cdot V_{1N/f}} = \frac{2000 \cdot 10^3}{3 \cdot 6600} = 101'01 \text{ A}$$

ordezkaturaz,

$$6600 = V_{2f}' + 101'01 \cdot (1'016 \cdot 0'8 + 5'2 \cdot 0'6)$$

$$V_{2f}' = 6202'8 \text{ V}$$

$$V_{2f} = \frac{V_{2f}'}{a} = \frac{6202'8}{0'34641} = 17905'8 \text{ V}$$

sekundarioa ikarlean dagoenez:

$$U_{2L} = V_{2f} \cdot \sqrt{3} = 31013'8 \text{ V}$$

Tentsio-erregulazioa:

$$E = \frac{V_{1f} - V_{2f}'}{V_{1N/f}} = \frac{6600 - 6202'8}{6600} = 0'6\%$$

9. $S_N = 400 \text{ kVA}$, $20000 / 230 \text{ V}$, maiztasuna 50 Hz , Y-Y konexioa.

Hutselo saiakuntzan: $U_{10} = U_{1N}$ $I_{10} = 0.02 I_{1N}$ $P_0 = 1200 \text{ W}$

Adar paraleloko I_{Fe} eta I_m .

$$I_{Fe} = I_{10} \cdot \cos \varphi$$

$$I_m = I_{10} \cdot \sin \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{P_0}{3 \cdot V_{10/f} \cdot I_{10/f}}$$

$$V_{10/f} = \frac{U_{10/f}}{\sqrt{3}} = \frac{20000}{\sqrt{3}} = 11547 \text{ V}$$

$$I_{10/f} = 0.02 \cdot I_{1N/f} = 0.02 \cdot \frac{S_N}{3 \cdot V_{1N/f}} = 0.02 \cdot \frac{400 \cdot 10^3}{3 \cdot 11547} = 0.2309 \text{ A}$$

$$\cos \varphi = \frac{1200}{3 \cdot 11547 \cdot 0.2309} = 0.15$$

$$I_{Fe} = I_{10} \cdot \cos \varphi = 0.2309 \cdot 0.15 = 0.03464 \text{ A}$$

$$I_m = I_{10} \sin \varphi = 0.2309 \cdot 0.989 = 0.2283 \text{ A}$$

10. $S_N = 1500 \text{ kVA}$, $380 / 20000 \text{ V}$, maiztasuna 50 Hz , Y-Δ konexioa.

Zirkuitulaburra: $U_{2ZL} = 1000 \text{ V}$ $I_{2ZL} = 43.3 \text{ A}$ $P_{ZL} = 16350 \text{ W}$

Hutselo sai.: $P_0 = 9000 \text{ W}$

a) E_{ZL} ?

$$E_{ZL} = \frac{V_{1ZL}}{V_{1N}} = \frac{V_{2ZL}}{V_{2N}} = \frac{U_{2ZL/f}}{U_{2N/f}} = \frac{1000}{20000} = 0.05 = 5\%$$

b) Transformadorearen zirkuitu balididearen serieko parametroak (primarioan).

$$R_b^s = \frac{P_{ZL}}{3 \cdot I_{2ZL/f}^2} = \frac{16350}{3 \cdot (43.3/\sqrt{3})^2} = 8.72 \Omega$$

$$Z_b^s = \frac{V_{2ZL/f}}{I_{2ZL/f}} = \frac{1000}{(43.3/\sqrt{3})} = 40 \Omega$$

$$X_b^s = \sqrt{40^2 - 8.72^2} = 39.04 \Omega$$

$$a = \frac{(380/\sqrt{3})}{20000} = 0.010969655$$

$$R_b = R_b^s \cdot a^2 = 8.72 \cdot 0.010969655^2 = 0.00105 \Omega$$

$$X_b = X_b^s \cdot a^2 = 39.04 \cdot 0.010969655^2 = 0.0047 \Omega$$

c) E tentsio-erregulazioa, $V_1 = V_{1N}$ eta itxurazio potentzia izendatua direnean eta bi kasu hauek:

• $\cos \varphi = 0.8$ (atzeraturik)

Kopp-en kurbifletak:

$$V_{1f} = V_{2f}' + I_{2f}' (R_b \cos \varphi + X_b \sin \varphi)$$

$$V_{1f} = V_{2N/f} = 380 / \sqrt{3} = 219.4 \text{ V}$$

$$I_{2f}' = I_{2N/f}' = I_{1N/f}' = \frac{1500 \cdot 10^3}{3 \cdot 219.4} = 2279 \text{ A}$$

$$219.4 = V_{2f}' + 2279 \cdot (0.00105 \cdot 0.8 + 0.0047 \cdot 0.6)$$

$$V_{2f}' = 211.06 \text{ V}$$

$$\varepsilon = \frac{219.4 - 211.06}{219.4} = \underline{\underline{\%3.8}}$$

• $\cos \varphi = 0.8$ (aurreraturik)

$$V_{1f} = V_{2f}' + I_{2f}' (R_b \cos \varphi - X_b \sin \varphi)$$

$$219.4 = V_{2f}' + 2279 (0.00105 \cdot 0.8 - 0.0047 \cdot 0.6)$$

$$V_{2f}' = 223.9 \text{ V}$$

$$\varepsilon = \frac{V_{1f} - V_{2f}'}{V_{1N/f}} = \frac{219.4 - 223.9}{219.4} = \underline{\underline{\%-2.1}}$$

d) Errendimendu maximo itxurazio potentzia eta larma-indizea eta errendimendua maximoa.

$$i_{\eta \max} = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{3\phi}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^3}} = 0.707$$

$$P_{Fe} = P_0 = 9000 \text{ W}$$

$$I_{2NL} = I_{2N/f} \cdot \sqrt{3} = \frac{1500000}{3 \cdot 20000} \cdot \sqrt{3} = 43.3 \text{ A}$$

$$I_{2ZLL} = I_{2NL} \text{ denek,}$$

$$P_{3\phi} = P_{2L} = 16350 \text{ W}$$

$$i_{\eta \max} = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{3\phi}}} = \sqrt{\frac{9000}{16350}} = \underline{\underline{0.742}}$$

$$S_{\eta \max} = i_{\eta \max} \cdot S_N = 0.742 \cdot 1500 \cdot 10^3 = \underline{\underline{1112.9 \text{ kVA}}}$$

$$\eta_{\max} = \frac{i_{\eta \max} S_N \cdot \cos \varphi}{i_{\eta \max} S_N \cdot \cos \varphi + i_{\eta \max}^2 P_{3\phi} + P_{Fe}} = \frac{0.742 \cdot 150 \cdot 10^3}{0.742 \cdot 150 \cdot 10^3 + 9000 + 0.742^2 \cdot 16350} = \underline{\underline{\%98.4}}$$

e) Istripuz, sekundarioan zirkuitulaburra ematen bada, kalkulatu zirkuitulaburreko intentsitatea.

zirkuitu laburrean $V_2' = 0$

$$\vec{V}_{1f} = \vec{V}_2' + \vec{I}_{1f} (R_b + jX_b)$$

$$\vec{I}_{1f} = \frac{\vec{V}_{1f}}{R_b + jX_b} = \frac{380/\sqrt{3}}{0'00105 + j0'0047} = \underline{45556'38 \angle -77'40^\circ \text{ A}}$$

11. Transformadore trifasiko batean $S_N = 100 \text{ kVA}$, transformazio erlatiboa $400/6600 \text{ V}$ maiztasuna 50 Hz . $Y-\Delta$ konexioa.

Saiakuntza hauek egin dira:

kutseloa: $U_{30/L} = 400 \text{ V}$ $P_0 = 1250 \text{ W}$

zirkuitulaburra: $U_{22/L} = 314 \text{ V}$ $I_{22/L} = I_{2N/L}$ $P_{2L} = 1600 \text{ W}$

a) Errendimendu izendatua $\eta_N \cos \varphi = 0'8$ (ateratua).

$$\eta_N = \frac{i \cdot S_N \cdot \cos \varphi}{i \cdot S_N \cdot \cos \varphi + P_{Fe} + i^2 P_{3N}} = \frac{1 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 0'8}{1 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 0'8 + 1250 + 1^2 \cdot 1600} = \underline{\%96'6}$$

b) Errendimendua karga erdian $\eta_{1/2}$, $\cos \varphi = 1$ denean.

$i = 0'5$

$$\eta = \frac{0'5 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 1}{0'5 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 1 + 1250 + 0'5^2 \cdot 1600} = \underline{\%96'8}$$

c) $S_{\eta \max}$ eta η_{\max} .

$$i_{\eta \max} = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{3N}}} = \sqrt{\frac{1250}{1600}} = 0'884$$

$$S_{\eta \max} = S_N \cdot i_{\eta \max} = 100 \cdot 10^3 \cdot 0'884 = 88400 \text{ VA}$$

$$\eta_{\max} = \frac{i_{\eta \max} \cdot S_N \cdot \cos \varphi}{i_{\eta \max} \cdot S_N \cdot \cos \varphi + P_{Fe} + i^2 P_{3N}} = \frac{0'884 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 1}{0'884 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 1 + 1250 + 0'884^2 \cdot 1600} = \underline{\%97'23}$$

d) E tentsio-erregulazioa, $U_{2/L} = 6600 \text{ V}$, $\cos \varphi = 0'8$ (ateratua) eta karga izendatua direnean.

$$\varepsilon = \frac{V_{1f} - V_2'}{V_{2N}} \quad \text{eta} \quad V_{1f} = V_2' + I_{2f}^2 (R_b \cdot \cos^2 \varphi + X_b \cdot \sin^2 \varphi)$$

$$I_{2N/f} = \frac{S_N}{3 \cdot V_{2N}} = \frac{100 \cdot 10^3}{3 \cdot 6600} = 5'05 \text{ A}$$

$$R_b = \frac{P_{2L}}{3 \cdot I_{22/f}^2} = \frac{1600}{3 \cdot 5'05^2} = 20'91 \Omega$$

$$Z_b^s = \frac{V_{22f}}{I_{22f}} = \frac{314}{5'05} = 62'18 \Omega$$

$$X_b^s = \sqrt{Z_b^s{}^2 - R_b^s{}^2} = \sqrt{62'18^2 - 20'91^2} = 58'55 \Omega$$

selundarioitile primarioitile balioitide atera:

$$a = \frac{(400/\sqrt{3})}{6600} = 0'035$$

$$R_b = R_b^s \cdot a^2 = 20'91 \cdot 0'035^2 = 0'0256 \Omega$$

$$X_b = X_b^s \cdot a^2 = 58'55 \cdot 0'035^2 = 0'0717 \Omega$$

$$V_{1f} = V_{2f} + I_{2f} (R_b \cos \varphi + X_b \sin \varphi)$$

$$V_{2f} = V_{1N} = 400/\sqrt{3} \text{ V}$$

$$I_{2f} = I_{1N} = \frac{S_N}{3 \cdot V_{2f}} = \frac{100 \cdot 10^3}{3 \cdot (400/\sqrt{3})} = 144'34 \text{ A}$$

$$V_{1f} \approx 400/\sqrt{3} + 144'34 \cdot (0'0256 \cdot 0'8 + 0'0717 \cdot 0'6) = 240'1 \text{ V}$$

$$\varepsilon = \frac{V_{1f} - V_{2f}}{V_{1N/f}} = \frac{240'1 - 400/\sqrt{3}}{400/\sqrt{3}} = \% 3'97$$

12. 690V → P_N = 2'1 MW. 20 kV-dio barne-sarea. 690/20000 V

S_N = 25 MVA Y-Δ konex R_b = 1'31 · 10⁻³ Ω X_b = 11'43 · 10⁻³ Ω

P_{Fe} = 2400 W cos φ = 0'92 (aureraturu)

Transformadore generala, errendimendua, sorgailuaren berneetako tentsioa eta ε sorgailuak potentzia aktibo havelu ematen baditu:

a) 525 kW. P₁ = 525 kW

$$S_1 = \frac{P_1}{\cos \varphi} = \frac{525}{0'92} = 570 \text{ kVA}$$

$$i = \frac{S_1}{S_N} = \frac{570}{25 \cdot 10^3} = 0'228$$

$$V_{1f} = V_{2f} + I_{2f} (R_b \cos \varphi + X_b \sin \varphi)$$

$$I_{2f} = i \cdot I_N = i \cdot \frac{S_N}{3 V_{1f}} = 0'228 \cdot \frac{25 \cdot 10^6}{3 \cdot (690/\sqrt{3})} = 476'94 \text{ A}$$

$$V_{2f} = V_{2f} \cdot a = 20000 \cdot \frac{(690/\sqrt{3})}{20000} = 690/\sqrt{3} = 398'37 \text{ V}$$

$$V_{1f} = 398'37 + 476'94 (1'31 \cdot 10^{-3} \cdot 0'92 + 11'43 \cdot 10^{-3} \cdot 0'39) = 396'8 \text{ V}$$

$$\varepsilon = \frac{V_{1f} - V_{2f}}{V_{1N/f}} = \frac{396'8 - 398'37}{398'37} = \% -0'39$$

$$P_3 = 3 \cdot I_{2f}^2 \cdot R_b = 3 \cdot 476'94^2 \cdot 1'31 \cdot 10^{-3} = 894 \text{ W}$$

$$P_{gal} = P_3 + P_{Fe} = 894 + 2400 = 3294 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_1 - P_{\text{gal}}}{P_1} = \frac{525 \cdot 10^3 - 3294}{525 \cdot 10^3} = \underline{\underline{99.37\%}}$$

b) 2100 kW.

$$P_1 = 2100 \text{ kW}$$

$$S_1 = P_1 / \cos \varphi = 2100 / 0.97 = 2282.6 \text{ kVA}$$

$$\dot{i} = S_1 / S_N = 2282.6 \cdot 10^3 / 2.5 \cdot 10^6 = 0.913$$

$$I_2' = \dot{i} \cdot I_{1N} = 0.913 \cdot \frac{2.5 \cdot 10^8}{3 \cdot (690 / \sqrt{3})} = 1909.45 \text{ A}$$

$$a = \frac{690 / \sqrt{3}}{20000} = 0.0199$$

$$V_2' = a \cdot V_2 = 0.0199 \cdot 20000 = 398.37 \text{ V}$$

$$V_1' \approx V_2' + I_2' (R_b \cos \varphi + X_b \sin \varphi)$$

$$V_1' = 398.37 + 1909.45 (1.31 \cdot 10^{-3} \cdot 0.97 - 11.43 \cdot 10^{-3} \cdot 0.39) = \underline{\underline{392.1 \text{ V}}}$$

$$U_{1L} = \underline{\underline{679.2 \text{ V}}}$$

$$P_3 = 3 \cdot I_2'^2 \cdot R_b = 3 \cdot 1909.45^2 \cdot 1.31 \cdot 10^{-3} = 14336.26 \text{ W}$$

$$P_{\text{gal}} = P_3 + P_{fe} = 14336.26 + 2400 = \underline{\underline{16736.26 \text{ W}}}$$

$$\eta = \frac{P_1 - P_{\text{gal}}}{P_1} = \frac{2100 \cdot 10^3 - 16736.26}{2100 \cdot 10^3} = \underline{\underline{99.2\%}}$$

Makina asinkronoak.

Momentu mekanikoa (C_e)

Errotoarean agertzen den indarra tentsioaren ondorioz. Abiadura erlatiboa aldatzean indarra aldatu egiten da. Abiadura 0 bada $P=0$ baina $C_e \neq 0$!! Abiadura sin Kronoa denean $C_e=0$ ez delako induzitzen.

Momentu magnetikoaren birketa

Teori bezala sartuko da. Ulertu nola sortzen den. Wave space distribution.

Azterketa \rightarrow Teoria

Aurreko utelakoaren arteakoa izango da. kontzeptuale ulertzea, agian frogapen bat.

$$R_x \uparrow \rightarrow \psi \downarrow \rightarrow s \downarrow \rightarrow \cos \psi \uparrow$$

R_b X_b finitoko dira, konst (errealak)

Potentzia maximoan S_w da, izendatua.

Abiadura izendatua bada, potentzia, $R_{L...}$ izendatua izango da.

4. Arriketa.

$$R_1 = 3 \Omega \quad R_2' = 2 \Omega \quad X_1 = 5 \Omega \quad X_2' = 4 \Omega$$

$$f_1 = 50 \text{ Hz}$$

$$p = 2$$

$$U_{\text{line}} = 220 \text{ V}$$

Estatorea Y izar konexioan

$$\text{sinplifikazioa } B_0 = 0, \quad G_0 = 0, \quad R_0 = 0$$

$$C_{eqz} = 4 \cdot 10^{-4} \cdot \omega^2$$

balaztan n_2 aldatu da dugu.

n_2 (abiatua sin Kronoa) beti errealak, zeinu irizpide

$n_2 > n_1$ $s(-)$
 sorgailuan $P_2(-)$ potentzia
 sortzen duela, ez hartu
 c) Balantia ez da oso erab-
 tzen (ez da sartuko)

a)

Lerradura kalkulatu oreka puntuan.

$$n_2 = \frac{60 \cdot f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{2} = 1500 \text{ birak/min}$$

$$C_e = C_{eqz} = 4 \cdot 10^{-4} \cdot \left(\frac{n_2 \cdot 2\pi}{60} \right)^2 = \frac{3 \cdot V_{\text{line}}^2 R_2'}{2\pi^2 (n_2/60)^2 \cdot s [(R_2 + \frac{R_2'}{s})^2 + (X_2 + X_2')^2]}$$

$$4 \cdot 10^{-4} \cdot \left(\frac{(n_2 - 5n_1) 2\pi}{60} \right)^2 = \frac{3 \cdot (220/\sqrt{3})^2 \cdot 2}{2\pi^2 (1500/60)^2 \cdot s \cdot [(3 + 2/s)^2 + (5 + 4)^2]}$$

$$= 4 \cdot 10^{-4} \cdot \left(\frac{2\pi \cdot 1500 (1-s)}{60} \right)^2 \Rightarrow s = 0.074 \text{ motora denek } s \text{ txiki eta } (+)$$

$$s = \frac{n_2 - n_1}{n_2} \Rightarrow -n_2 = s \cdot n_1 - n_1 \Rightarrow n_2 = n_1 - s n_1 = 1500 (1 - 0.074) = 1389 \text{ birak/min}$$

izar konexioan $I_{2f} = I_{2l}$ berati,

$$\vec{I}_{2l} = \frac{\vec{V}_{2f}}{R_2 + R_2' + R_k' + (X_2 + X_2')j} = \frac{220/\sqrt{3}}{3 + 2 + 25'03 + (5 + 4)j} = 4'052 \angle -16'65^\circ \text{ A}$$

$$R_k' = R_2' \left(\frac{1-s}{s} \right) = 2 \cdot \left(\frac{1-0'074}{0'074} \right) = 25'03 \Omega$$

$$P_2 = 3 V_{2f} \cdot I_{2f} \cdot \cos \varphi = 3 \cdot 220/\sqrt{3} \cdot 4'052 \cdot \cos(16'65^\circ) = 1479'283 \text{ W}$$

$$P_{me} = P_{mb} - P_{f1} = 1232'6 \text{ W}$$

$$P_{mb} = 3 R_k' I_{2f}^2 = 3 \cdot 25'03 \cdot 4'052^2 = 1232'6 \text{ W}$$

$$C_e = \frac{P_{me}}{\omega_2} = \frac{1232'6}{(2\pi \cdot 1389/60)} = 8'5 \text{ Nm}$$

b) Abiadura 201 bira/min handiagotzen bada, kalkulatu η .

$$\eta = \frac{P_1}{P_{me}}$$

$n_2 = 1389 + 201 = 1590$ bira/min $> n_1$ denez, malina asinkronoa sortzen da moduan dago lanean.

$$s = (1500 - 1590) / 1500 = -0'06$$

$$I_{2f} = \frac{220/\sqrt{3}}{3 + 2 - 36'33 + (5 + 4)j} = 4'015 \angle -163'31^\circ \text{ A} \quad \varphi = 0 + 163'31 = 163'31^\circ$$

$$R_k' = R_2' \left(\frac{1-s}{s} \right) = 2 \left(\frac{1+0'06}{-0'06} \right) = -36'33 \Omega$$

$$P_1 = 3 V_{2f} I_{2f} \cos \varphi = 3 \cdot 220/\sqrt{3} \cdot 4'015 \cdot \cos 163'31^\circ = -1467 \text{ W}$$

$$P_{mb} = 3 R_k' I_{2f}^2 = 3 \cdot (-36'33) \cdot 4'015^2 = -1756'9 \text{ W}$$

$$P_{me} = P_{mb} - P_{f1} = -1756'9 - 0 = -1756'9 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{-1467}{-1756'9} = 83'5\%$$

c) Balaztatze-momentua eta malinala xurgatzen duen potentzia oska.

Balaztatzerakoan n_2 eremu magnetikoaren aurka doanez,

$$n_2 = -1389 \text{ bira/min}$$

$$R_k' = R_2' \left(\frac{1-s}{s} \right) = 2 \cdot \left(\frac{1-1'926}{1'926} \right) = -0'9615 \Omega$$

$$s = \frac{1500 + 1389}{1500} = 1'926$$

$$I_{2f} = \frac{220/\sqrt{3}}{3 + 2 - 0'9615 + (4 + 5)j} = 12'88 \angle -65'82^\circ \text{ A} \quad \varphi = 65'82^\circ$$

$$P_1 = 3 R_b I_{2f}^2 = 3 \cdot (3 + 2) \cdot 12'88^2 = 2488'4 \text{ W}$$

$$P_{mb} = 3 R_k' I_{2f}^2 = 3 \cdot (-0'9615) \cdot 12'88^2 = -478'7 \text{ W}$$

$$P_{me} = P_{mb} - P_{f1} = -478'7 \text{ W}$$

$$C_e = \frac{P_{me}}{\omega_2} = \frac{-478'7}{(2\pi \cdot (-1389)/60)} = 3'3 \text{ Nm}$$

1. Arileta.

$$R_1 = 0,5 \, \Omega \quad R_2 = 0,125 \, \Omega \quad X_1 = 2 \, \Omega \quad X_2 = 0,5 \, \Omega$$

$$p = 3 \quad a = 2 \quad f = 50 \, \text{Hz} \quad \text{estatorea: } Y$$

$$n_{2N} = 971 \, \text{bira/min}$$

$$\text{Simplifikazioak: } I_{re} = 0, \quad I_m = 0, \quad P_H = 0$$

$$U_{\text{Lc}} = 500 \, \text{V}$$

a) n_1 ?

$$n_1 = \frac{60f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{3} = 1000 \, \text{bira/min}$$

b) s_N .

$$s_N = \frac{n_1 - n_{2N}}{n_1} = \frac{1000 - 971}{1000} = 0,029$$

c) f_{sN} errotoreko maiztasuna.

$$f_{sN} = f_1 \cdot s_N = 50 \cdot 0,029 = 1,45 \, \text{Hz}$$

d) R'_{kN} karga mekanikoko erres.

$$R'_{kN} = a^2 R_2 \left(\frac{1 - s_N}{s_N} \right) = 2^2 \cdot 0,125 \cdot \left(\frac{1 - 0,029}{0,029} \right) = 16,74 \, \Omega$$

e) I_{Lc} estatoreko faseko intentsitatea.

$$I_{\text{Lc}} = I_{\text{Lc}} = \frac{V_{\text{Lc}}}{R_b + R'_{kN} + X_b j} = \frac{500/\sqrt{3}}{1 + 16,74 + 4j} = 15,91 \angle -12,73^\circ \, \text{A}$$

$$R_b = R_1 + a^2 R_2 = 0,5 + 2^2 \cdot 0,125 = 1 \, \Omega$$

$$X_b = X_1 + a^2 X_2 = 2 + 2^2 \cdot 0,5 = 4 \, \Omega$$

f) P_{mb} barne potentzia mekanikoa.

$$P_{mb} = 3 \cdot R'_{kN} I_{\text{Lc}}^2 = 3 \cdot 16,74 \cdot 15,91^2 = 12712,09 \, \text{W}$$

g) P_1 xurgaturiko potentzia elektrikoa eta η .

$$P_1 = 3 V_{\text{Lc}} I_{\text{Lc}} \cos \varphi = 3 \cdot 500/\sqrt{3} \cdot 15,91 \cdot \cos(12,73^\circ) = 13439,78 \, \text{W}$$

$$P_{me} = P_{mb} - P_H = 12712,09 \, \text{W}$$

$$\eta = \frac{P_{me}}{P_1} = \frac{12712,09}{13439,78} = 0,9458 = 94,58\%$$

2. Ariljeta.

Estatorea Δ korekioan, $U_L = 400V$, $f = 50Hz$, $R_2 = 0.1\Omega$, $X_2 = 1\Omega$
 $f_{SN} = 2Hz$, $p = 3$, $a = 2$, $R_1 = 0.1\Omega$, $X_1 = 0.1\Omega$, $P_{Fe} = 0W$, $P_M = 0W$

a) Momentu eragile izendatua (C_e).

$$f_{SN} = f \cdot S_N \Rightarrow S_N = \frac{f_{SN}}{f} = \frac{2}{50} = 0.04$$

$$n_2 = \frac{60 f_2}{p} = \frac{60 \cdot 50}{3} = 1000 \text{ birak/min}$$

$$C_e = \frac{3 V_L^2 R_2'}{2\pi (n_2/60) S [(R_1 + \frac{R_2'}{S})^2 + (X_1 + X_2')^2]} = \frac{3 \cdot 400^2 \cdot 0.1}{2\pi (1000/60) \cdot 0.04 \cdot [(\frac{2^2 \cdot 0.1}{0.04})^2 + (2^2 \cdot 1^2)]}$$

$$C_e = 399.1493 \text{ Nm}$$

b) Momentu eragile maximoa ematen den biraketa-abiadura (n_{2cmax}).

$$S_{cmax} = \frac{R_2'}{\sqrt{R_2'^2 + (X_2 + X_2')^2}} = \frac{2^2 \cdot 0.1}{\sqrt{0^2 + (0 + 2^2 \cdot 1)^2}} = 0.1$$

$$S_{cmax} = \frac{n_2 - n_{2cmax}}{n_2} \Rightarrow n_{2cmax} = n_2 (1 - S_{cmax}) = 1000 (1 - 0.1) = 900 \text{ birak/min}$$

c) Momentu eragile maximoa $C_{e,max}$.

$$C_{e,max} = \frac{3 V_L^2 R_2'}{2\pi (n_2/60) S_{cmax} [(R_2'/S_{cmax})^2 + X_2'^2]} = \frac{3 \cdot 400^2 \cdot 0.1}{2\pi \cdot (1000/60) \cdot 0.1 [(2^2 \cdot 0.1/0.1)^2 + (2^2 \cdot 1)^2]}$$

$$C_{e,max} = 572.96 \text{ Nm}$$

3. Ariljeta.

$P_{meN} = 20kW$, $f = 50Hz$, $p = 2$, $n_{2N} = 1425 \text{ birak/min}$, $P_{Fe} = P_M$ eta $P_{meN} - \text{ren } \%5 \text{ dira.}$

$P_{32} = 0W$

η_{32} ?

$$n_2 = \frac{60 f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{2} = 1500 \text{ birak/min}$$

$$S_N = \frac{n_1 - n_{2N}}{n_1} = \frac{1500 - 1425}{1500} = 0.05$$

$$P_{Fe} = P_M = 0.05 P_{meN} = 0.05 \cdot 20 \cdot 10^3 = 1000 \text{ W} = 1kW$$

$$P_{me} = P_{meN} + P_M = 20 \cdot 10^3 + 1000 = 21000 \text{ W} = 21kW$$

$$\frac{P_{me}}{P_{32}} = \frac{(1 - \eta)}{S} \Rightarrow P_{32} = \frac{21000 \cdot 0.05}{(1 - 0.05)} = 1105.26 \text{ W}$$

$$P_2 = P_{me} + P_H + P_{T2} + P_{Fe} + P_{J1}^0 = 20 \cdot 10^3 + 2 \cdot 1000 + 1105,26 = 23105,26 \text{ W} = 23'105,26$$

$$\eta = \frac{P_{me}}{P_2} = \frac{20}{23'105,26} = 0,8656 = \underline{\underline{86,56\%}}$$

Malina sinkronoala

1. Arileta.

Alternadore trifasiko bat. Bere $V = 13 \text{ kV}$ eta (Y). Ematen duen $P = 5000 \text{ kW}$ eta $\cos \varphi = 1$. Fase kutselua E_0 tentsioaren eta I_e esitazio-intentsitatearen arteko erlazioa:

$$E_0 = \frac{23430 I_e}{70 + I_e}$$

$$X_s = 7.2 ; R = 0$$

a) Turbinaren momentua konstante bada eta esitazioa %40 igotzen bada, \vec{I} ?

$$\text{Hasieran intentsitatea} \rightarrow P = 3VI \cos \varphi \Rightarrow I = \frac{P}{3V \cos \varphi} = \frac{5000 \cdot 10^3}{3 \cdot (13 \cdot 10^3 / \sqrt{3}) \cdot 1} = 222 \text{ A}$$

$$\vec{E}_0 = \vec{V} + \vec{I}(R + jX_s) = (13 \cdot 10^3 / \sqrt{3}) + 222 \cdot (0 + j7) = 7664.7 \angle 12.43^\circ \text{ V}$$

$$\text{Ondorioz, } I_e \text{ esitazioa: } 7664.7 = \frac{23430 I_e}{70 + I_e} \Rightarrow I_e = 34.03 \text{ A}$$

$$\%40 \text{ igotzen denez, } I_e = 1.4 \cdot 34.03 = 47.64 \text{ A}$$

$$E_0 = \frac{23430 \cdot 47.64}{70 + 47.64} = 9488.3 \text{ V} \quad \text{Baina ez dalagu } \theta \text{ berria, beraz ezin dugu aurreko eluzio erabili.}$$

$$P = 3 \cdot V \cdot \frac{E_0}{X_s} \cdot \sin \theta \Rightarrow \sin \theta = \frac{5000 \cdot 10^3 \cdot 7}{3 \cdot (13 \cdot 10^3 / \sqrt{3}) \cdot 9488.3} = 0.1638 \Rightarrow \theta = 9.43^\circ$$

$\varphi \neq \theta$, orain erabil gure eluzioa,


$$\vec{E}_0 = \vec{V} + \vec{I}(R + jX_s) \Rightarrow \vec{I} = \frac{E_0 - V}{(R + jX_s)} = \frac{9488.3 \angle 9.43^\circ - 13 \cdot 10^3 / \sqrt{3}}{7j} = 345.7 \angle -50^\circ \text{ A}$$

b) Sorgailuak sareari ematen dion edo hartzen duen potentzia errealitiboa.

$$\text{Sorgailuak sareari ematen, } Q_{\text{sor}} = 3VI \sin \varphi \quad \varphi = \varphi_v - \varphi_i = 0 - (-50) = 50^\circ$$

$$Q_{\text{sor}} = 3 \cdot 13 \cdot 10^3 / \sqrt{3} \cdot 345.7 \cdot \sin 50^\circ = 5965.4 \text{ kvar}$$

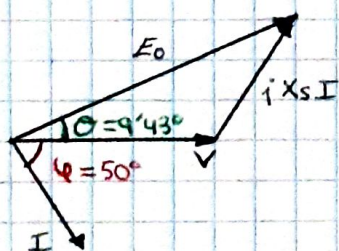Positiboa denez, sorgailuak sareari ematen dio.




2. Arileta.

Motor sinlerono trifasilea. (Y), $P_N = 736 \text{ kW}$, $\cos \varphi = 1$, $U_L = 3200 \text{ V}$, $2p = 30$ polo, $X_s = 2,5 \Omega$, $f = 50 \text{ Hz}$ eta tentsio konst. $\cos \varphi = 1$.
Momentu maximoa?

$$P = 3VI \cos \varphi \Rightarrow I = \frac{P}{3V \cos \varphi} = \frac{736 \cdot 10^3}{3(32 \cdot 10^3 / \sqrt{3}) \cdot 1} = 132,8 \text{ A}$$

$$\varphi = 0$$
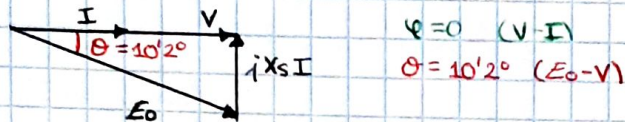
$$\vec{V} = \vec{E}_0 + \vec{I}(R + jX_s) \Rightarrow \vec{E}_0 = 32 \cdot 10^3 / \sqrt{3} - 132,8(0 + j2,5) = 18771 \angle -10,2^\circ \text{ V}$$



Hau aldiz P nominalarekin eta $\cos \varphi = 1$ izanili egin dugu. **Momentu maximoa**, aldiz, errotazio berdin, ondorioz E_0 balioa berdin, baina $\theta = 90^\circ$ deneran ematen da.

$$P_{\max} = 3 \frac{V E_0}{X_s} \sin \theta = 3 \cdot \frac{32 \cdot 10^3 / \sqrt{3}}{2,5} \cdot \frac{18771}{2,5} \cdot 1 = 4161577,7 \text{ W}$$

$$\text{momentua, } C_{\max} = \frac{P_{\max}}{\omega_2} = \frac{P_{\max}}{(n_1 \cdot 2\pi / 60)} = \frac{4161577,7}{200 \cdot 2\pi / 60} = 198701 \text{ Nm}$$

$$n_1 = \frac{60f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{15} = 200 \text{ birak/min}$$

3. Arileta.

30A xurgatu, $U_L = 440 \text{ V}$, $\cos \varphi = 0,8$ (atzeraturik), $\sqrt{8832} \text{ W}$ Perab, motor sinlerono orain $\cos \varphi = 1$. $\eta_{\text{mot}} = \%80$.

a) Kontsumitutako edo sortutako Q , motorale.

$$\text{Hasieran karga trifasilearekin, } P_{k \text{ arga}} = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 440 \cdot 30 \cdot 0,8 = 18294 \text{ kW}$$

$$Q_k = \sqrt{3} U_L I_L \sin \varphi = \sqrt{3} \cdot 440 \cdot 30 \cdot \sin(\arccos 0,8) = 1372 \text{ kVar}$$

ondoren, motor sinleronoa $\cos \varphi = 1$ gaituz,

$$P_{\text{osoa}} = P_k + P_{\text{ms}}$$

$$Q_{\text{osoa}} = Q_k + Q_{\text{ms}}$$

eman diguten $\cos \varphi_{\text{osoa}} = 1$ da, beraz, $Q_{\text{osoa}} = 0 \Rightarrow Q_{\text{ms}} = -1372 \text{ kVar}$

xurgatu egin du (-).



b) Motoraren S itxurazko potentzia.

$$\text{lehenik aldirioa: } \eta = \frac{P_{\text{meu}}}{P_{\text{elek}}} \Rightarrow 0,8 = \frac{8832}{P_{\text{ms}}} \Rightarrow P_{\text{ms}} = 11040 \text{ W}$$

beraz,

$$S_{\text{ms}} = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{11040^2 + (-13720)^2} = 1761 \text{ kVA}$$

Potentzien balutze-diagrama:

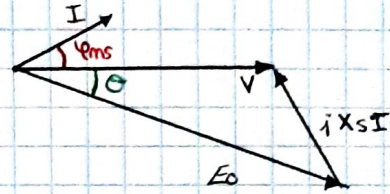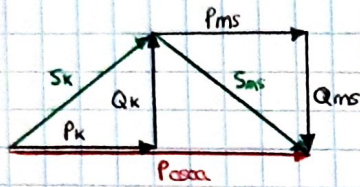

c) Motoraren $\cos \phi$.

$$\tan \phi_{ms} = \frac{Q_{ms}}{P_{ms}} = \frac{-13720}{11040} = -1.243 \Rightarrow \phi_{ms} = -51.18^\circ$$

$$\cos \phi_{ms} = 0.627 \text{ (kapazitiboa, aurreraturik)}$$

Intentsitatea aurreraturik dago ϕ_{ms} balioa negatiboa delako.

4. Arileta.

$U_L = 220V$, γ lortekoa, $2p = 4$, $f = 50Hz$ eta $P = 18.4 kW$ xurgatzen duen motor sinlrono batel, 3° -ko momentu-angelua du ($\theta = -3^\circ$). $E_0 = 110V$.

a) errealitate sinlronoaren (X_s) balioa.

$$P = 3 \cdot V \cdot \frac{E_0}{X_s} \sin \theta \Rightarrow X_s = \frac{3VE_0 \sin \theta}{P} = \frac{3 \cdot 220/\sqrt{3} \cdot 110 \cdot \sin(43^\circ)}{18.4 \cdot 10^3} = 0.1192 \Omega$$

b) Potentzia-faktorea ($\cos \phi$).

$$\vec{V} = \vec{E}_0 + \vec{I}(R + jX_s) \Rightarrow \vec{I} = \frac{220/\sqrt{3} - 110 \angle 3^\circ}{0 + j0.1192} = 1511 \angle -71.46^\circ \text{ A}$$

$$\phi = \phi_V - \phi_I = 0 - (-71.46^\circ) = 71.46^\circ$$

$$\cos \phi = 0.318$$



c) Motorralu kontsumituriko edo sorturiko Q potentzia errealitiboa.

$$Q_{un} = 3VI \sin \phi = 3 \cdot 220/\sqrt{3} \cdot 1511 \sin 71.46^\circ = 54.55 \text{ kvar}$$

Positiboa denez, motorralu kontsumitu egiten du.

Mulina sinlronoa.

$U_N = 1'2 \text{ kV}$, λ leonexioa, $X_s = 3'24 \Omega$. Sorgailuak 100 kW sortzen ditu, I_N .
 $Q = 45 \text{ kvar}$ kontsumitu.

a) $\cos \varphi$ eta I .

$$\cos \varphi = \frac{P}{3VI} \quad \sin \varphi = \frac{Q}{3VI} \quad \text{ondorioz,}$$

$$\tan \varphi = \frac{Q}{P} = \frac{45 \cdot 10^3}{100 \cdot 10^3} = 0'45 \Rightarrow \varphi = 24'228^\circ$$

$$\cos \varphi = \cos 24'228^\circ = \underline{0'912}$$

$$I = \frac{P}{3V \cos \varphi} = \frac{100 \cdot 10^3}{3 \cdot (1'2 \cdot 10^3 / \sqrt{3}) \cdot 0'912} = \underline{52'76 \text{ A}}$$

$$\vec{I} = \underline{52'76 \angle -24'228^\circ \text{ A}}$$

b) E_0 eta θ .

$$\vec{E}_0 = \vec{V} + \vec{I}(R + jX_s) = 1'2 \cdot 10^3 / \sqrt{3} + 52'76 \angle -24'228^\circ (3'24j) = \underline{778'73 \angle 11'55^\circ \text{ V}}$$


$$\theta = \underline{11'55^\circ}$$

c) Sorgailua gainesztatua ala azpiesztatua? Zergatitu? Beltore-diagrama.

$$E_0 \cos \theta = 778'73 \cdot \cos 11'55^\circ = 762'96 > V = 692'82 \text{ V}$$

ondorioz, gainesztatua da.

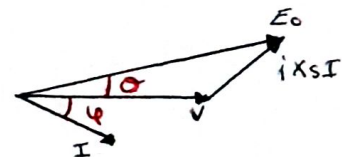Potentzia alufboa %10 ↑. $E_0 = 740 \text{ V}$.



d) θ .

$$P = 1'1 \cdot 100 \cdot 10^3 = 110 \text{ kW}$$

$$P = 3 \frac{V E_0}{X_s} \sin \theta \Rightarrow \sin \theta = \frac{110 \cdot 10^3 \cdot 3'24}{3 \cdot 1'2 \cdot 10^3 / \sqrt{3} \cdot 740} = 0'2317 \Rightarrow \theta = \underline{13'4^\circ}$$

e) $\cos \varphi$ eta I .

$$Q = 3 \cdot \frac{V(E_0 \cos \theta - V)}{X_s} = 3 \cdot \frac{1'2 \cdot 10^3 / \sqrt{3} (740 \cdot \cos 13'4^\circ - 1'2 \cdot 10^3 / \sqrt{3})}{3'24} = 17345'33 \text{ VAR}$$

$$\tan \varphi = \frac{Q}{P} = \frac{17345'33}{110 \cdot 10^3} = 0'157 \Rightarrow \varphi = 8'96^\circ \Rightarrow \underline{\cos \varphi = 0'988}$$

$$I = \frac{P}{3V \cos \varphi} = \frac{110 \cdot 10^3}{3 \cdot 1'2 \cdot 10^3 / \sqrt{3} \cdot 0'988} = 53'58 \text{ A} \Rightarrow \underline{\underline{\vec{I} = 53'58 \angle -8'96^\circ \text{ A}}}$$


f) Q.

Aurretik kalkulatu dute. $Q = 17345'33 \text{ VAR}$

g) Gaieneztatua edo azpiesztatua? Zergatik? Beutore-diagrama.

$$E_0 \cdot \cos \theta = 740 \cdot \cos 13'4 = 719'85 > V$$

ondorioz, gaieneztatua da.

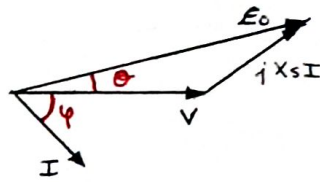

Miren Matios Alu aiaga

1. Transformadore trifasikoa. $690/20\ 000\ V$ $S_N = 2.5\ MVA$ $Y-\Delta$
 $U_{2\ell\ell} = 41.7\ V$ $I_{2\ell\ell} = I_{2N\ell}$ $P_{FE} = 17.2\ kW$ P_{SN} $U_{20\ell\ell} = U_{2N\ell\ell}$
 $P_0 = 2.4\ kW = P_{FE}$

a) R_b eta X_b .

$$U_{20\ell\ell} = U_{2N\ell\ell} = 690\ V \quad V_{2N\ell\ell} = 690 / \sqrt{3}\ V$$

$$S_N = 3 V_{2N\ell\ell} \cdot I_{2N\ell\ell} \Rightarrow I_{2N\ell\ell} = \frac{2.5 \cdot 10^6}{3 \cdot 690 / \sqrt{3}} = 2091.85\ A = I_{2N\ell\ell}$$

$$P_{FE} = 3 I_{2\ell\ell}^2 R_b \Rightarrow R_b = \frac{17.2 \cdot 10^3}{3 \cdot 2091.85^2} = 1.31 \cdot 10^{-3}\ \Omega$$

$$Z_b = \frac{U_{2\ell\ell}}{I_{2\ell\ell}} = \frac{41.7 / \sqrt{3}}{2091.85} = 0.0115092\ \Omega$$

$$X_b = \sqrt{Z_b^2 - R_b^2} = \sqrt{0.0115092^2 - (1.31 \cdot 10^{-3})^2} = 0.011434\ \Omega$$

b) $i_{n\max}$, η_{\max} , $\cos\varphi = 1$.

$$i_{n\max} = \sqrt{\frac{P_{FE}}{P_{SN}}} = \sqrt{\frac{2.4}{17.2}} = 0.37354\ \text{r-1}$$

$$\eta_{\max} = \frac{i_{n\max} S_N \cos\varphi}{i_{n\max} S_N \cos\varphi + 2 P_{FE}} = \frac{0.37354 \cdot 2.5 \cdot 10^6 \cdot 1}{0.37354 \cdot 2.5 \cdot 10^6 \cdot 1 + 2 \cdot 2.4 \cdot 10^3} = 0.9949 = 99.49\%$$

c) $\cos\varphi = 1$ $I_{2N} \rightarrow \varepsilon?$

$$\varepsilon = \frac{V_2 - V_2'}{V_{2N}} = \frac{I_2' R_b \cos\varphi}{V_{2N}} = \frac{1.31 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \cdot 781.397}{690 / \sqrt{3}} = 0.00257 = 0.257\%$$

$$K_{app} \rightarrow V_2 = V_2' + I_2' (R_b \cos\varphi + X_b \sin\varphi) \quad \text{goran ordezkaturtz,$$

$$I_2' = I_{2N} \cdot i = 2091.85 \cdot 0.37354 = 781.397\ A$$

d) $\ell = 0.5$ $P_{FE}?$ $U_{1\ell\ell} = U_{2N\ell\ell}$.

$$P_{FE} = 3 \frac{V_{20}^2}{R_b} = 3 \cdot \frac{(690 / \sqrt{3})^2}{1.31 \cdot 10^{-3}} = 363.372\ MW$$

$$U_{1\ell\ell} = 0.5 U_{2N\ell\ell}$$

$$P_{FE} = 3 \frac{(0.5 \cdot 690 / \sqrt{3})^2}{1.31 \cdot 10^{-3}} = 90.543\ MW$$

Karga indizeale ez du eraginik P_{FE} -ren balioan.

Miren Matias Allaiaga

2. Makina asinleronka MOTORA $R_1 = 0'26 \Omega$ $R_2' = 0'39 \Omega$ $X_1 + X_2' = 8'11 \Omega$
 $f_1 = 50 \text{ Hz}$ $p = 2$ $U_{\text{line}} = 400 \text{ V}$ $\text{estatorea } (\lambda)$ $P_M = 120 \text{ W}$
 $B_0 = 0$ $G_0 = 0$

a) C_e abi.

Abiarazteko unean konraduraren balioa $s = 1$ da.

$$C_e \text{ abi} = \frac{3 V_{1/f}^2 \cdot R_2'}{2\pi (n_1/60) s [(R_1 + R_2'/s)^2 + (X_1 + X_2')^2]} = \frac{3 \cdot (400/\sqrt{3})^2 \cdot 0'39}{2\pi \cdot 1500/60 [(0'26 + 0'39)^2 + 8'11^2]} = 6 \text{ Nm}$$

$$V_{1/f} = 400/\sqrt{3} \text{ V} \quad n_1 = \frac{50 \cdot 60}{2} = 1500 \text{ bira/min}$$

b) $n_{2, \text{cmax}}$ eta C_e, max .

$$s_{c, \text{max}} = \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2')^2}} = \frac{0'39}{\sqrt{0'26^2 + 8'11^2}} = 0'048 \quad \text{E-1}$$

$$n_{2, \text{cmax}} \Rightarrow s_{c, \text{max}} = \frac{n_1 - n_{2, \text{cmax}}}{n_1} \Rightarrow n_{2, \text{cmax}} = (1 - s_{c, \text{max}}) n_1$$

$$n_{2, \text{cmax}} = (1 - 0'048) \cdot 1500 = 1427'91 \text{ bira/min}$$

$$C_{e, \text{max}} = \frac{3 V_{1/f}^2 R_2'}{2\pi (n_1/60) s_{c, \text{max}} [(R_1 + R_2'/s_{c, \text{max}})^2 + (X_1 + X_2')^2]} =$$

$$= \frac{3 (400/\sqrt{3})^2 \cdot 0'39}{2\pi (1500/60) \cdot 0'048 [(0'26 + 0'39/0'048)^2 + 8'11^2]} = 60'817 \text{ Nm}$$

$s = 0'03$ izanili,

c) n_2 eta C_e .

$$n_2 = (1 - s) n_1 = (1 - 0'03) 1500 = 1455 \text{ bira/min}$$

$$C_e = \frac{3 (400/\sqrt{3})^2 \cdot 0'39}{2\pi (1500/60) \cdot 0'03 [(0'26 + 0'39/0'03)^2 + 8'11^2]} = 54'808 \text{ Nm}$$

d) η ?

$$\eta = \frac{P_{me}}{P_1} = \frac{8233'605}{8782'886} = 0'93746 = 93'746\%$$


$$P_{me} = P_{mb} - P_M = 3 R_2' I_2'^2 / f^2 - P_M = 3 \cdot 0'39 \left(\frac{1 - 0'03}{0'03} \right) \cdot 14'86^2 - 120 = 8233'605 \text{ W}$$

$$I_2'/f = \frac{\sqrt{2}/f'}{\sqrt{(R_1 + R_2'/s)^2 + (X_1 + X_2')^2}} = \frac{400/\sqrt{3} \text{ V}}{\sqrt{(0'26 + 0'39/0'03)^2 + 8'11^2}} = 14'86 \text{ A} \quad \angle -31'45^\circ$$

$$P_1 = 3 V_{1/f} I_2'/f \cos \varphi = 3 \cdot 400/\sqrt{3} \cdot 14'86 \cdot \cos 31'45^\circ = 8782'886 \text{ W}$$

orde leatu z geroan,

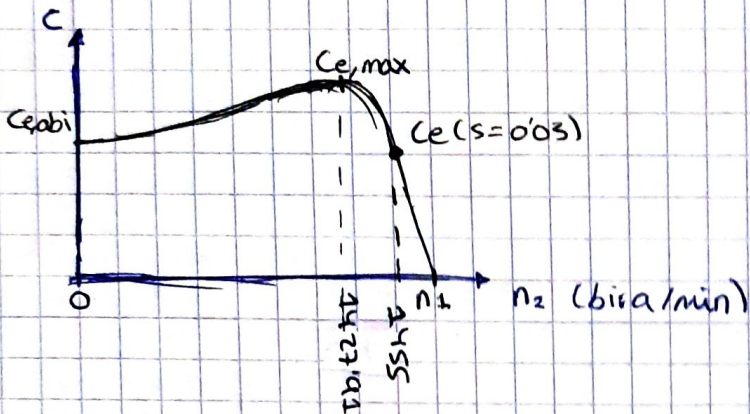e) $n_2 - C_e$ ardatzale 3 puntuale irudikatu.



f) R_z -ren aldebetale eragingo labe s_{max} txikiagotzea, handa maximoa estubirantz desplazatzea. Abiadura handituko litzateke, eta abiadura sin krona baina handiago izango litzateke, lerradura negatibo bihurtuz.

Hiren Matias Alluainaga

3. Sorgailu sinukrono trifasilea, $V_{\text{line}} = 400\text{V}$ λ $X_s = 0.71 \Omega$
 $P_{\text{sor}} = 25\text{kW}$ $Q_{\text{kontsumitu}} = -18\text{kvar}$

a) $\cos \varphi$ eta I ?

~~$E_0 = V + I(R + jX_s)$~~
 $\varphi = \arctan \frac{Q}{P} = \arctan \left(\frac{-18 \cdot 10^3}{25 \cdot 10^3} \right) = -35.754^\circ$

$\cos \varphi = \cos 35.754^\circ = 0.8115$


$P_{\text{sor}} = 3VI \cos \varphi \Rightarrow I = \frac{P_{\text{sor}}}{3V \cos \varphi} = \frac{25 \cdot 10^3}{3 \cdot 400 / \sqrt{3} \cdot 0.8115} = 44.46\text{ A}$

$\vec{I} = 44.46 \angle +35.754^\circ\text{ A}$

b) E_0 eta θ ?

$\vec{E}_0 = \vec{V} + \vec{I}(R + jX_s) = 400 / \sqrt{3} \angle 0^\circ + 44.46 \angle -35.754^\circ \cdot (0.71j) =$
 $= 214.634 \angle 6.874^\circ\text{ V} \Rightarrow \theta = 6.874^\circ$

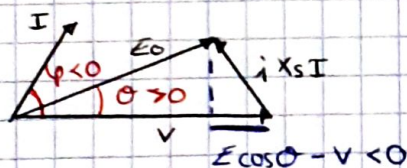c) Sorgailua azpierzitatu dago Q kontsumitzen duela.



$P \% 15$ igo $\rightarrow P_{\text{sor}} = 25 + 25 \cdot 0.15 = 28.75\text{ kW}$ $E_0 = 245\text{V}$

d) θ .

$P_{\text{sor}} = 3 \frac{V E_0}{X_s} \sin \theta \Rightarrow \sin \theta = \frac{P_{\text{sor}} \cdot X_s}{3V E_0} = \frac{28.75 \cdot 10^3 \cdot 0.71}{3 \cdot 400 / \sqrt{3} \cdot 245} = 0.12$

$\theta = 6.9069^\circ$

e) $\cos \varphi$ eta I .

$Q = 3 \frac{V(E_0 \cos \theta - V)}{X_s} = 3 \cdot 400 / \sqrt{3} \left(\frac{245 \cdot \cos 6.9069^\circ - 400 / \sqrt{3}}{0.71} \right) = 11984.7\text{ VAR}$

$\varphi = \arctan \frac{Q}{P} = \arctan \left(\frac{+11984.7}{28.75 \cdot 10^3} \right) = 22.629^\circ$


$\cos \varphi = \cos(+22.629^\circ) = 0.923$

$I = \frac{P_{\text{sor}}}{3V \cos \varphi} = \frac{28.75 \cdot 10^3}{3 \cdot 400 / \sqrt{3} \cdot 0.923} = 44.958\text{ A}$

$\vec{I} = 44.958 \angle -22.629^\circ\text{ A}$

f) e atalean kalkulatu dut, $Q = 11984.7\text{ VAR}$

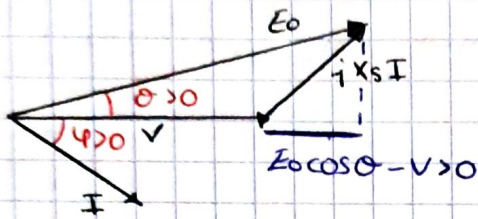g) Sorgailera gainestaltuta egongo da Q sortzen duela.



P muniten bada eta E_0 mantendu.

h) θ aldatuko da?

$P = \frac{3VE_0}{X_s} \sin\theta$ formularen ilustratutako moduan bezala, P gero eta txikiagoa orduan eta θ txikiagoa, zentzu proporzionalak dira.

i) Q aldatuko da?

$Q = \frac{3V(E_0 \cos\theta - V)}{X_s}$ formularen ilustratutako moduan bezala eta aurreko

atalean esandakoa kontuan hartuz ($P \downarrow \rightarrow \theta \downarrow$), θ txikiagoak Q handiagoa dakar, izan ere alderantziz proporzionalak dira.